 


VILLAMOS SZAKMÁK

Zombori Béla

Digitális elektronika



Nemzeti Tankönyvkiadó



TANKÖNYVMESTER K I A D Ó

Tartalomjegyzék

Előszó	5
1. DIGITÁLIS TECHNIKA ALAPJAI	7
1.1. A digitális jelek fogalma és jellemzői	7
1.2. Számrendszerek	8
1.3. Kódolás	11
2. LOGIKAI ALGEBRA	19
2.1. A logikai algebra alapvető összefüggései	19
2.2. Logikai függvények grafikus egyszerűsítése	24
3. A LOGIKAI HÁLÓZATOK ALAPELEMEI	36
3.1. Kapuáramkörök	37
4. TÁROLÓK	46
5. LOGIKAI HÁLÓZATOK ANALÍZISE ÉS REALIZÁLÁSA	54
5.1. Kombinációs hálózatok	54
5.2. Sorrendi hálózatok	67
6. FUNKCIONÁLIS ÁRAMKÖRÖK	78
6.1. Multiplexerek	78
6.2. Demultiplexerek, dekódolók	81
6.3. Aritmetikai áramkörök	84
6.4. Regiszterek	91
6.5. Számlálók	96
6.6. Gyűrűs számlálók	109
7. MIKROPROCESSZOROK	113
7.1. Pipe-line elv	114
7.2. Lebegőpontos aritmetika, szuper-skalár felépítés	116
7.3. Cache alkalmazása	117
7.4. Virtuális tárkezelés	118
7.5. Multitask rendszer	118

Előszó

Ez a **Digitális elektronika** c. könyv, amit kezében tart a kedves Olvasó, a Tankönyvmester Kiadó villamos ipari és rokon szakmák számára készített tankönyvcsaládjának egyik alapozó tankönyve, és a szakképzésben résztvevő tanulók számára foglalja össze a digitális áramkörök elméleti alapjaival, tervezésével, a fontosabb áramkörrel és jellegzetes digitális áramkörökkel, valamint a modern mikroprocesszorok néhány szervezési elvével kapcsolatos legfontosabb ismereteket.

A könyv **Az elektronika** c. tankönyv szerves folytatása, az önálló kötetben való megjelentetését főleg az indokolja, hogy sok iskolában párhuzamosan tanítják az Elektronika és Digitális elektronika c. tantárgyakat. A könyv a rövid informatikai bevezető (számrendszerek, kódolás) és a logikai algebra alapjainak összefoglalása után ismerteti a TTL és CMOS áramkörrel jellemzőit, alkalmazási területeit, a kombinációs és sorrendi hálózatok analízisének és realizálásának módszereit, a tárolóelemeket, valamint a digitális rendszerek felépítésénél alapvető fontosságú funkcionális áramköröket (multiplexerek, demultiplexerek, dekódolók, aritmetikai áramkörök, regiszterek, számlálók).

A könyv legnagyobb előnye, hogy a digitális technikát rendkívül tömören, sok ábrával illusztrálva, rendszertechnikai szemlélet alapján foglalja össze, és az elméleti ismeretek csak a szükséges alapfogalmak magyarázatára szorítkoznak. A könyv jól előkészíti a későbbi tanulmányok szakmaspecifikus tananyagát.

A könyv elméleti ismereteit jól kiegészítik még a

TM-11002 **Elektrotechnika,**

TM-11004 **Elektronika,**

című tankönyvek, a gyakorlati munkát jól segítik a

TM-11008 **A villamos mérések alapjai,**

TM-11209 **Villamos mérési feladatok,**

TM-11009 **A villamos gyakorlatok alapjai**

című tankönyvek és az áramkörök gyakorlati megvalósításához nyújt segítséget a

TM-11005 **Villamos anyagismeret és technológia**

című könyv.

Eredményes tanulást és szakmai sikereket kíván minden kedves Olvasójának a


1. A DIGITÁLIS TECHNIKA ALAPJAI

A következő fejezetek olyan információkat tartalmaznak, amelyek megalapozzák a digitális áramkörök felhasználását, a számítógép-technikában, a vezérlés- és szabályozástechnikában, a műszertechnikában, híradástechnikában és az elektronika egyéb ágaiban.

1.1. A digitális jelek fogalma és jellemzői

Az Elektronika tankönyvben megismert alkatrészek és áramkörök közös jellemzője, hogy analóg jeleket dolgoztak fel. **Az analóg jelek folyamatosan változó jelek, változási tartományukban tetszőleges értéket vehetnek fel.** A következőkben olyan alkatrészeket és áramköröket ismerünk meg, amelyek digitális jeleket dolgoznak fel. **A digitális jelek csak meghatározott értéket vehetnek fel, az egyik értékről a másikra ugrásszerűen változnak meg.** Fizikailag ezek az értékek legtöbbször feszültségszintek.

A digitális alkatrészek és áramkörök két feszültségszintű digitális jelet dolgoznak fel. A két feszültségszint egy lehetséges elrendezését szemlélteti a 1.1. ábra.

 

1.1. ábra. A digitális jel feszültségszintjei

Az egyik feszültségszint 0 V közelébe esik, kisebb, mint egy előre meghatározott U_{Lmax} feszültség. A jelölésben szereplő L betű az angol *Low* – alacsony szó rövidítése. Az ebbe a tartományba eső feszültségszint a digitális jel U_L **alacsony logikai szintje**. A másik feszültségszint meghatározott U_{Hmin} és U_{Hmax} feszültségek közé esik. A H betű a *High* – magas rövidítése. Az ebbe a tartományba eső feszültség a digitális jel U_H **magas logikai szintje**.

Az 1.1. ábra feszültségelrendezése a **pozitív feszültségrendszer-pozitív logika**. Pozitív a feszültségrendszer, mert az U_L és az U_H szint is a pozitív feszültségek tartományába esik, és pozitív a logika, mert a kisebb feszültséghez tartozik az alacsony logikai szint, a nagyobb feszültséghez a magas logikai szint.

1.2. Számrendszerek

A digitális jelek matematikai leírására a kettes számrendszer a legalkalmasabb, hiszen a két feszültség-szinthez egyértelműen hozzárendelhető a **kettes számrendszer két számértéke, a 0 és az 1**, amint azt az 1.1. ábra is mutatja. Ezért a számrendszert gyakran bináris (kétértékű) számrendszereknek nevezzük.

A bináris számrendszer **helyiértékes**, tehát a számok nagyságrendje attól függ, hogy melyik helyiértéken helyezkednek el. Pl. az 1011 bináris szám által hordozott érték:

$$1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0.$$

Az egyes helyiértékek nagyságrendjét kettő hatványai határozzák meg. A legkisebb helyiértéktől indulva a helyiértékek:

$$2^0 = 1; 2^1 = 2; 2^2 = 4; 2^3 = 8; 2^4 = 16; 2^5 = 32; 2^6 = 64 \text{ stb.}$$

A bináris számok egy helyiértékén szereplő számjegyet bináris digitnek, vagy röviden **bitnek** nevezzük.

A digitális jelek leírására használatos kettes számrendszer és az általunk egyéb téren megszokott tízes számrendszer között az átalakítást egy-egy példán keresztül mutatjuk be.

Kettes számrendszerből tízesbe való áttérésnél az egyes bináris helyiértékeken keletkező számértékeket összegezve a tízes számrendszerbeli értéket kapjuk. Pl. egy négy helyiértékes bináris szám esetén:

$$1011 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 11,$$

a szokásos jelölésekkel: $1011_2 = 11_{10}$.

Kettes számrendszerbeli törtek átalakításánál is hasonló módszert alkalmazunk. Pl.

$$0.01101_2 = 0 \cdot \frac{1}{2^1} + 1 \cdot \frac{1}{2^2} + 1 \cdot \frac{1}{2^3} + 0 \cdot \frac{1}{2^4} + 1 \cdot \frac{1}{2^5}.$$

A kettes számrendszerbeli pontot kettedes (bináris) pontnak nevezzük.

A tízes számrendszerből kettesbe való áttérésnél az átalakítandó számot kettő hatványaiból kell összerakni. Az erre használt módszer szerint a kettővel való

osztásnál keletkez
feljegyezzük, majd
Példaként oldjuk

$$183_{10} = \dots\dots\dots$$

A feljegyzett mar
bináris megfelelő

$$183_{10} = 101101$$

A tízedes törtek á
jegyezzük, majd

$$0,36_{10} = \dots\dots\dots$$

a szorzat

$$0,36_{10} = 0.0101$$

osztásnál keletkezett egész hányadost és a maradékot – amely csak 0, vagy 1 lehet – feljegyezzük, majd a hányadost újra osztjuk kettővel, a maradékot feljegyezzük stb. Példaként oldjuk meg a következő feladatot!

$$183_{10} = \dots\dots\dots_2$$

	maradék	
	↓	
	183 1	
hányados ⇒	91 1	
	45 1	
	22 0	
	11 1	↑ összeolvasás iránya
	5 1	
	2 0	
	1 1	
	0	

A feljegyzett maradékokat alulról felfelé összeolvasva megkapjuk a decimális szám bináris megfelelőjét:

$$183_{10} = 10110111_2$$

A tizedes törtek átalakításánál, a törtet kettővel szorozzuk, a szorzat egész részét feljegyezzük, majd a tört részt újra szorozzuk kettővel stb. Pl.

$$0,36_{10} = \dots\dots\dots_2$$

	a szorzat egész része	
	↓	
	0,36	
a szorzat törtrésze ⇒	0,72 0	
	0,44 1	
	0,88 0	↓ az összeolvasás iránya
	0,76 1	
	0,52 1	
	0,04 1	
	stb.	

$$0,36_{10} = 0.010111\dots_2$$

A digitális jelek leírására és az ezeket feldolgozó áramkörök működésének jellemzésére a bináris számrendszer igen jól használható. Kiolvasni és kimondani egy sokbites számot azonban igen nehézkes, ezért erre a célra a tömörebb leírást és jobb kimondhatóságot biztosító tizenhatos, vagy másképpen hexadecimális számrendszert használjuk.

A **hexadecimális számrendszerben** a mennyiségek leírására 16 számjegyet használunk:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

Ebben a számsorban a betűk is számértéket jelentenek: A = 10; B = 11; C = 12; D = 13; E = 14; F = 15. Bevezetésükre azért volt szükség, mert egy helyiértéken nem állhat két számjegy. Ilyen jelölésrendszert használva egy hexadecimális szám pl. a 39C4F.

A tizenhatos számrendszer is helyiértékes, ezért igaz, hogy $39C4F = 3 \cdot 16^4 + 9 \cdot 16^3 + C \cdot 16^2 + 4 \cdot 16^1 + F \cdot 16^0$. Összegezve az egyes helyiértékek számértékeit, kiszámíthatjuk a hexadecimális szám tízes számrendszerbeli megfelelőjét:

$$39C4F_{16} = 3 \cdot 65536 + 9 \cdot 4096 + 12 \cdot 256 + 4 \cdot 16 + 15 \cdot 1 = 236623_{10}.$$

Tízes számrendszerből a tizenhatosba való átszámítás a bináris számrendszerrel már megismert módszer szerint lehetséges, de az osztószám 16. Az átalakítás módja jól követhető a következő példán.

$$48526_{10} = \dots\dots\dots_{16}$$

$$\begin{array}{r} 48526 \mid E \\ 3032 \mid 8 \\ 189 \mid D \\ 11 \mid B \\ 0 \end{array}$$

$$\text{Tehát: } 48526_{10} = BD8E_{16}$$

Szokásos, az indexbe írt 16 helyett a hexadecimális mennyiség jelölésére a H betűt használni: BD8E H (vagy BD8EH formában).

A kettes és a tizenhatos számrendszer közötti átalakítás egyszerűen elvégezhető, mert a két számrendszer alapszámai közötti összefüggés: $16 = 2^4$. A 4-es kitevő miatt a bináris számot 4 bites csoportokra kell osztani és ezeket a csoportokat kell egy hexadecimális számmal leírni.

Példaként alakítsunk át egy 12 bites bináris számot hexadecimálissá!

$$110001111001_2 = \dots\dots\dots_{16}$$

A megoldás első lépésének osztása:

$$1100 \ 0111 \ 1001.$$

Második lépésenként:

$$1100_2 = 12_{10} = C_{16}$$

$$0111_2 = 7_{10} = 7_{16}$$

$$1001_2 = 9_{10} = 9_{16}$$

Tehát: 110001111

A hexadecimálisb

$$6H4A \ H = \dots\dots\dots$$

$$6_{16} = 0110_2$$

$$B_{16} = 1011_2$$

$$4_{16} = 0100_2$$

$$A_{16} = 1010_2$$

Tehát egy hexadec

A feladat eredmén

1.3. Kódolá

Az információ leírását nevezzük. Kódolási rendszerbe. Ebben az esetben a bináris számrendszer az elnevezészetesen a bináris folyamatot visszafelé dekódolás elnevezésük kiindulási információ (átterés) egy rendszerbe. A jelrendszer szavak. Ilyen értelemben egyes számok ped

A megoldás első lépése a bináris szám számjegyeinek 4 bites csoportokra való felosztása:

$$1100 \ 0111 \ 1001.$$

Második lépésként a csoportokat átírjuk hexadecimálisba:

$$1100_2 = 12_{10} = C_{16}$$

$$0111_2 = 7_{10} = 7_{16}$$

$$1001_2 = 9_{10} = 9_{16}$$

$$\text{Tehát: } 110001111001 = C79 \text{ H}$$

A hexadecimálisból binárisba való áttérés az előzőek megfordításából adódik. Pl.

$$6H4A \text{ H} = \dots\dots\dots_2 \text{ esetén}$$

$$6_{16} = 0110_2$$

$$B_{16} = 1011_2$$

$$4_{16} = 0100_2$$

$$A_{16} = 1010_2$$

Tehát egy hexadecimális helyiértéket mindig négy bites bináris számmal írunk le!

A feladat eredménye így: $6B4A \text{ H} = 0110101101001010_2$

1.3. Kódolás

Az információ leírását valamilyen egyezményes jelrendszerben kódolásnak nevezzük. Kódolás például a tízes számrendszerbeli szám átírása bináris számrendszerbe. Ebben az esetben a tízes számrendszerbeli szám az információ, a bináris számrendszer az egyezményes jelrendszer, az átírás folyamata pedig a kódolás. Természetesen a bináris szám visszairható a tízes számrendszerbe, ilyenkor a kódolási folyamatot visszafelé hajtjuk végre. Ezt nevezzük **dekódolásnak**. A kódolás, ill. dekódolás elnevezés csak attól függ, hogy melyik egyezményes jelrendszert tekintjük kiindulási információnak. Ezért általánosan fogalmazva a **kódolás** (ill. a dekódolás) **áttérés egyik egyezményes jelrendszerből a másik egyezményes jelrendszerbe**. A jelrendszereket **kódrendszereknek** nevezzük, ezek egyes elemei a **kódszavak**. Ilyen értelemben pl. a tízes és a kettes számrendszer is kódrendszer, az egyes számok pedig a kódszavak.

A kódokat kódolt tartalmuk szerint a numerikus és az alfanumerikus kódok csoportjába soroljuk.

A **numerikus kódrendszerek** csak számokat kódolnak. A leggyakrabban alkalmazottak a következők:

1. **Bináris kód.** A számokat a kettes számrendszerrel megismertek szerint kódoljuk.
2. **Hexadecimális kód.** A számok hexadecimális számrendszerben való leírása.
3. **Komplement kód.** A komplement kiegészítőt jelent. A bináris kódok esetében a kiegészítést egyre, ill. kettőre lehet elvégezni.

Az **egyes komplement kódban** a bináris szám bitjeit egyre egészítjük ki. Pl. az 101011 bináris szám egyes komplemente: 010100 (vegyük észre, hogy egyszerűen a nullák helyett egyest, az egyesek helyett nullát kell írni).

Kettes komplement kódban a bináris számot előbb átírjuk egyes komplement kódba, majd hozzáadunk egyet. Pl. az előző szám kettes komplemente:

$$\begin{array}{r} 010100 \\ + \quad \quad 1 \\ \hline 010101 \end{array}$$

(Az összeadás szabályai: $0+0=0$; $0+1=1$; $1+0=1$; $1+1=0$, marad 1, amit az eggyel magasabb helyiértéken figyelembe veszünk).

4. **BCD kód.** A sokféle BCD kód közös jellemzője, hogy a decimális számokat helyi értékenként 0-tól 9-ig 4 biten binárisan kódoljuk. Innen ered a kódrendszer elnevezése: Binary Coded Decimal – binárisan kódolt decimális.
 - a) 8-4-2-1 súlyozású BCD kód (vagy természetes BCD kód, normál BCD kód, N-BCD kód). A súlyozás az egyes helyi értékeken álló bitek decimális értékét jelenti. A kódolás menetét jól mutatja a következő példa:

$$359_{10} = \dots\dots\dots_{\text{BCD}}$$

Minden helyi értéken álló decimális számot 4 biten binárisan kódolunk:

$$3_{10} = 0011_2; 5_{10} = 0101_2; 9_{10} = 1001_2.$$

Tehát a 359 tízes számrendszerbeli szám BCD kódja:

$$359_{10} = 001101011001_{\text{BCD}}$$

A dekódolás úgy történik, hogy a BCD kódszót 4 bites csoportokra bontjuk a legkisebb helyi értéktől indulva és ezeket átírjuk decimálisba. Pl.

$$1001000100000111_{\text{BCD}} = \dots\dots\dots_{10}$$

A legkisebb helyi értéktől 4 bites csoportokat képezve:

$$0111_2 = 7_{10}; 0000_2 = 0_{10}; 0001_2 = 1_{10}; 1001_2 = 9_{10},$$

tehát a dekódolt szám: 9107_{10} .

- b) **Három**
a náluk
ahogya
A három
• min
• a kó
kód
egy
- c) Az Aik
lyozás
A súly
szám a
kódsza
zötti te
- d) **Gray-**
hogy a
A tová
N-Gray
A Gray
tartalm
tő, hog
egymá
1 0 0
J U U
1 1 0
A Gray
első bi
mitott
pezzük
0 1
↓ ↓
0 → 1-

- b) **Háromtöbbletes kód** (Excess-3 kód, XS-3 kód). A decimális számokhoz a náluk hárommal nagyobb szám bináris megfelelőjét rendeljük hozzá, ahogyan azt az **1.1.** táblázat tartalmazza.

A háromtöbbletes kód sajátossága, hogy

- minden kódszó tartalmaz legalább egy darab egyest,
- a kód önkomplementáló. A kódot leíró táblázat középvonalára (4. és 5. kódelem között) nézve az azonos távolságra elhelyezkedő kódszavak egymásnak bitenként egyes komplementensei.

- c) Az **Aiken kód** olyan négybites kódrendszer, amelyben az egyes bitek súlyozása: 2-4-2-1.

A súlyozásból következik, hogy a rendszerben kódolható legnagyobb szám a decimális 9 és a kódszavak 0-4 tartományban azonosak az NBCD kódszavakkal. A kód önkomplementáló a rendszer 4. és 5. kódeleme közötti tengelyre nézve.

- d) **Gray-kód.** Alapváltozata 4 biten a decimális számjegyeket kódolja úgy, hogy az egymást követő kódszavak csak egy bitben térjenek el egymástól. A további Gray-kód változatoktól való megkülönböztetés miatt gyakran N-Gray- (normál-Gray-) kódnak nevezzük.

A Gray-kód és a decimális számok egymáshoz rendelését az **1.1.** táblázat tartalmazza. A Gray-kód és az NBCD kód közötti átszámítás úgy végezhető, hogy balról indulva az NBCD első bitjét változatlanul leírjuk, majd az egymás melletti biteket összeadva megkapjuk a Gray-kódszót:

$$\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ \cup & \cup & \cup & \cup \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}$$

A Gray-kód NBCD kóddá alakításakor úgy járunk el, hogy a Gray-kódszó első bitjét változatlanul leírjuk, majd a további biteket az előzőleg kiszámított NBCD bit és a következő átszámítandó Gray-bit összegzésével képezzük:

$$\begin{array}{cccc} 0 & 1 & 0 & 1 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 0 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \end{array}$$

BCD kódok. 1.1. táblázat

Decimális szám	N-BCD	XS-3	Aiken	N-Gray-kód
0	0000	0011	0000	0000
1	0001	0100	0001	0001
2	0010	0101	0010	0011
3	0011	0110	0011	0010
4	0100	<u>0111</u>	<u>0100</u>	0110
5	0101	1000	1011	0111
6	0110	1001	1100	0101
7	0111	1010	1101	0100
8	1000	1011	1110	1100
9	1001	1100	1111	1101

5. **Egylépéses kódok.** Az egylépéses kódok közös jellemzője, hogy az egymást követő kódszavak csak egy bitben térnek el egymástól. A ciklikus egylépéses kódok utolsó és első kódszavára is érvényes az egybités eltérés.

Egylépéses kódok. 1.2. táblázat

Decimális szám	Johnson-kód	Gray-kód
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0011	0011
3	0111	0010
4	1111	0110
5	1110	0111
6	1100	0101
7	1000	0100
8		1100
9		1101
10		1111
11		1110
12		1010
13		1011
14		1001
15		1000

- a) Johnson-kód
lyi érték
kódszó ut
1.2. táblá
ciklikussá
ból a Joh
más bitsz
b) Gray-kód
zata, amel
Az 1.2. tá

Az egylépéses kódok
juk, mert a kódszavak
fordulás kódolási kö
dő kódszótévesztés

6. **Hibafelderítő**
lyen informác
egységből a m
ságra történik
formációt egy
szavához info
nyes és meger
Hibafelderítés
iktatunk, amel
dulhatnak elő,
létrehozott kó
gedett kódszav
kódrendszer n
A bináris kód
mezhető, amel
zött hány bitbe
közötti legkise
Ha egy kódren
látható, hogy a
ek szerint nem
a) **Paritásbitt**
át létrehozó
formációt h
kódszavain
amennyi az
távolsága 2

-Gray-kód

0000
0001
0011
0010
0110
0111
0101
0100
1100
1101

e, hogy az egymást
ciklikus egylépéses
eltérés.

a) Johnson-kód. Helyi értékes kód, ahol a 0 értékű kód után a legkisebb helyi értéktől haladva feltöltődik 1 bittel, majd a csupa egyest tartalmazó kódszó után 0 bittel. Ez a szabály bármilyen bitszám esetén igaz. Az 1.2. táblázat a 4 bites Johnson-kódot mutatja. A táblázatból jól látható a ciklikusság, valamint az a sajátosság, hogy a 4 biten lehetséges 16 kódszóból a Johnson-kód csak 8 kódszót használ fel. Ez általánosságban is igaz más bitszámú Johnson-kódra is.

b) Gray-kód. Az előző szakaszban megismert N-Gray-kód kiterjesztett változata, amely tartalmaz minden olyan kódszót, amit a bitszám lehetővé tesz. Az 1.2. táblázat szerint a Gray-kód is ciklikus.

Az egylépéses kódokat elsősorban a vezérlés- és szabályozástechnikában használjuk, mert a kódszavak közötti egybités eltérés jól illeszkedik az elmozdulás, vagy elfordulás kódolási követelményeihez, ugyanakkor az esetleges pontatlanságból eredő kódszótévesztés nem okoz megengedhetetlenül nagy eltérést.

6. **Hibafelderítő és hibajavító kódok.** A kódrendszerben lévő kódszavak valamilyen információt hordoznak. Ezeknek az információknak az egyik áramkörü egységből a másikba való átvitele során – különösen, ha az átvitel nagy távolságra történik – hiba keletkezhet. Hasonlóképpen megváltoztathatja a helyes információt egy meghibásodott áramkör is. Ha a kódrendszer valamennyi kódszavához információt rendeltünk, akkor a hiba egy másik, egyébként érvényes és megengedett, de jelen esetben nem helyes kódszót hoz létre.

Hibafelderítés akkor lehetséges, ha a kódrendszerbe olyan kódszavakat is beiktatunk, amelyekhez nem rendelünk információt, ezért ezek csak akkor fordulhatnak elő, ha valamelyik információt hordozó kódszó hibássá vált. Az így létrehozott kódrendszerben tehát lesznek információtartalommal bíró megengedett kódszavak, és hibát jelző tiltott kódszavak. A tiltott kódszavak miatt a kódrendszer **redundáns**: az információ szempontjából többletet tartalmazó.

A **bináris kód** használatánál a redundancia a **Hamming-távolsággal** jellemezhető, amely azt mutatja, hogy a rendszerben lévő bármely két kódszó között hány bitben van eltérés. A kódrendszer Hamming-távolsága a kódszavak közötti legkisebb távolság.

Ha egy kódrendszerben minden kódszóhoz rendelünk információt, akkor belátható, hogy a Hamming-távolság egységnyi, az ilyen kódrendszer az előzőek szerint nem redundáns.

a) **Paritásbittel kiegészített kód.** A bináris kód kódszavait egy redundanciát létrehozó paritásbittel egészítjük ki. Egy n bites bináris kód esetén az információt hordozó kódszavak száma 2^n , a paritásbittel kiegészített kód kódszavainak száma 2^{n+1} , tehát összesen kétszer annyi kódszó van, mint amennyi az információ kódolásához szükséges. A kódrendszer Hamming-távolsága 2.

A paritásbittel való kiegészítés kétféleképpen lehetséges:

- páros paritású kódrendszerben az információs kódszóban lévő egyesek számát a paritásbit páros darabszámúra egészíti ki. Pl. ha az információ 1000110, akkor a paritásbit 1, mert eredetileg a kódszóban 3 db, tehát páratlan számú egyes volt, így a kiegészített kódszó: 1000110 1.
- páratlan paritású kódrendszerben az információs kódszóban lévő egyesek számának kiegészítése páratlan darabszámra történik. Az előző információ paritásbitje pl. 0, mert páratlan darabszámú egyes van eredetileg a kódszóban. A kiegészített kódszó: 1000110 0.

A paritásbittel kiegészített kódrendszerben a kódszavakban lévő egyesek számát folyamatosan figyelve, a hiba akkor deríthető fel, ha páratlan darabszámú bit változott hibásra. Csak ilyenkor változik meg ugyanis a kódszó paritása ellenkezőjére. A hibafelderítés tehát korlátozott mértékű. Javítható a hibafelderítés aránya a redundancia növelésével.

- b) **Hamming-kód.** Olyan redundáns kód, amelyben a Hamming-távolság három, így a hibafelderítésen kívül hibajavításra is lehetőséget ad, páratlan számú bit hibásra változása esetén. A kódrendszer négy információsbit és három paritásbit esetén az 1.3. táblázat szerinti.

Hamming-kód. 1.3. táblázat

Jelölés:	P ₁	P ₂	I ₃	P ₄	I ₅	I ₆	I ₇
súlyozás:	0	0	8	0	4	2	1
	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	0	1	0	0	0
	0	1	0	1	0	1	0
	1	0	0	0	0	1	1
	1	0	0	1	1	0	0
	0	1	0	0	1	0	1
	1	1	0	0	1	1	0
	0	0	0	1	1	1	1
	1	1	1	0	0	0	0
	0	0	1	1	0	0	1

Az alkalmazott paritáskód mindhárom paritásbit esetén páros paritású:

- a P₁ paritásbit az I₃, I₅, I₇ információs biteket egészíti ki páros paritásúra,
- a P₂ paritásbit az I₃, P₄, I₅ biteket egészíti ki páros paritásra,
- a P₄ paritásbit az I₅, I₆, I₇ információs biteket egészíti ki páros paritásra.

A hiba

• az

H₁

H₂

H₃

• az

lan

eg

H₁

A

• a k

5. N-ből 1 k

ezen köz

kódszób

így kódol

Az alfanumeri

leket kódolnak.

dítés az Americ

egyek jelekhez 8

fogadott kódtáb

Ellenőrző kér

1. Milyen össze

2. Hogyan vége

3. Soroljuk fel

4. Ismertessük

5. Ismertessük

A hibajavítás elve a következő:

- az ellenőrzendő kódszóból 4 bites csoportokat képezünk:

$$H_1 \Rightarrow P_1, I_3, I_5, I_7,$$

$$H_2 \Rightarrow P_2, I_3, I_6, I_7,$$

$$H_4 \Rightarrow P_4, I_5, I_6, I_7.$$

- az egyes csoportokon páratlan paritást ellenőrzünk: ha a bitesoport páratlan egyest tartalmaz, akkor az ellenőrzés eredménye 1, páros számú egyes esetén 0. A $H_1 = 1$, ha az ellenőrzés eredménye 1, egyébként $H_1 = 0$. A $H_2 = 2$, ha az ellenőrzés eredménye 1, egyébként $H_2 = 0$. A $H_4 = 4$, ha az ellenőrzés eredménye 1, egyébként $H_4 = 0$.
 - a kiszámított H értékeket összeadva megkapjuk a hibás bit sorszámát.
5. **N-ből 1 kód.** Olyan 0 és 1 számjegyekből álló kód, amelyben N db bit van, de ezek közül minden kódszóban csak 1 db egyes van. Így a kódrendszer n darab kódszóból áll. Pl. 4-ből 1 kódrendszerben a tízes számrendszerbeli számok így kódolhatók.

Decimális szám	4-ből 1 kód
0	0001
1	0010
2	0100
3	1000

Az **alfanumerikus kódok** betűket, számjegyeket, írásjeleket és egyéb speciális jeleket kódolnak. A leggyakrabban használt alfanumerikus kód az ASCII-kód. A rövidítés az American Standard Code for Information Interchange. A kódrendszerben az egyes jelekhez 8 bites bináris kódot rendel egy egyezményes és nemzetközileg is elfogadott kódtáblázat. Ezt szemlélteti az **1.4.** táblázat (18. oldal).

Ellenőrző kérdések

1. Milyen összefüggés van a digitális jelek és a kettes számrendszer között?
2. Hogyan végezhető el az átalakítás az egyes számrendszerek között?
3. Soroljuk fel a BCD kódokat!
4. Ismertessük az egylépéses kódokat!
5. Ismertessük a hibafelderítő és hibajavító kódok kialakításának módszerét!

ASCII-kódok. 1.4. táblázat

dec	hex	char	dec	hex	char	dec	hex	char	dec	hex	char	dec	hex	char	dec	hex	char	dec	hex	char	dec	hex	char
0	00	NUL	32	20	space	64	40	@	96	60	,	128	80	Ç	160	A0	á	192	C0	À	224	E0	à
1	01	SOH	33	21	!	65	41	A	97	61	a	129	81	ü	161	A1	í	193	C1	Á	225	E1	á
2	02	STX	34	22	"	66	42	B	98	62	b	130	82	é	162	A2	ó	194	C2	Â	226	E2	â
3	03	ETX	35	23	#	67	43	C	99	63	c	131	83	á	163	A4	ú	195	C3	Ã	227	E3	ã
4	04	◆	36	24	\$	68	44	D	100	64	d	132	84	ä	164	A5	ü	196	C4	Ä	228	E4	ä
5	05	◆	37	25	%	69	45	E	101	65	e	133	85	ä	165	A6	ñ	197	C5	Å	229	E5	å
6	06	◆	38	26	&	70	46	F	102	66	f	134	86	ä	166	A7	°	198	C6	Æ	230	E6	æ
7	07	◆	39	27	,	71	47	G	103	67	g	135	87	ç	167	A8	°	199	C7	Ẁ	231	E7	Ẁ
8	08	◆	40	28	(72	48	H	104	68	h	136	88	è	168	A9	¿	200	C8	Ẅ	232	E8	Ẅ
9	09	◆	41	29)	73	49	I	105	69	i	137	89	é	169	AA	˘	201	C9	Ẅ	233	E9	Ẅ
10	0A	◆	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j	138	8A	è	170	AA	˘	202	CA	Ẅ	234	EA	Ω
11	0B	◆	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k	139	8B	ı	171	AB	˘	203	CB	Ẅ	235	EB	δ
12	0C	◆	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l	140	8C	ı	172	AC	˘	204	CC	Ẅ	236	EC	∞
13	0D	◆	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m	141	8D	ı/ı*	173	AD	ı	205	CD	Ẅ	237	ED	∅
14	0E	◆	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n	142	8E	˘	174	AE	˘	206	CE	Ẅ	238	EE	ε
15	0F	◆	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o	143	8F	A/Á*	175	AF	˘	207	CF	Ẅ	239	EF	Ɔ
16	10	◆	48	30	0	80	50	P	112	70	p	144	90	É	176	B0	˘	208	D0	Ẅ	240	F0	≡
17	11	◆	49	31	1	81	51	Q	113	71	q	145	91	æ	177	B1	˘	209	D1	Ẅ	241	F1	±
18	12	◆	50	32	2	82	52	R	114	72	r	146	92	Æ	178	B2	˘	210	D2	Ẅ	242	F2	≥
19	13	◆	51	33	3	83	53	S	115	73	s	147	93	ö/ö*	179	B3	˘	211	D3	Ẅ	243	F3	≤
20	14	◆	52	34	4	84	54	T	116	74	t	148	94	ö	180	B4	˘	212	D4	Ẅ	244	F4	ı
21	15	◆	53	35	5	85	55	U	117	75	u	149	95	ü/ü*	181	B5	˘	213	D5	Ẅ	245	F5	ı
22	16	◆	54	36	6	86	56	V	118	76	v	150	96	ü/ü*	182	B6	˘	214	D6	Ẅ	246	F6	ı
23	17	◆	55	37	7	87	57	W	119	77	w	151	97	Û/Û*	183	B7	˘	215	D7	Ẅ	247	F7	ı
24	18	◆	56	38	8	88	58	X	120	78	x	152	98	Û/Û*	184	B8	˘	216	D8	Ẅ	248	F8	ı
25	19	◆	57	39	9	89	59	Y	121	79	y	153	99	Ö	185	B9	˘	217	D9	Ẅ	249	F9	ı
26	1A	◆	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z	154	9A	Ü	186	BA	˘	218	DA	Ẅ	250	FA	ı
27	1B	◆	59	3B	;	91	5B	[123	7B	{	155	9B	ƒ	187	BB	˘	219	DB	Ẅ	251	FB	ı
28	1C	◆	60	3C	<	92	5C	\	124	7C		156	9C	£	188	BC	˘	220	DC	Ẅ	252	FC	ı
29	1D	◆	61	3D	=	93	5D]	125	7D	}	157	9D	¥	189	BD	˘	221	DD	Ẅ	253	FD	ı
30	1E	◆	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~	158	9E	ƒ	190	BE	˘	222	DE	Ẅ	254	FE	ı
31	1F	◆	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	□	159	9F	ƒ	191	BF	˘	223	DF	Ẅ	255	FF	ı

* CWI kód

2. LOGIK

2.1. A logik

A logikai algebra vény formájában i alaptételei által le a feladatot megv A logikai algebrát Pl. legyen a felad

- akkor riaszt
- akkor riaszt

Ezt az egyszerű f feltételeknek teki függések szerint a vagy a motorháztá ta ki a riasztót. A függvénykapcsola Ezek a függvényk egyszerűbb leírás

- a feltételek
- a függvény
- az ÉS kapo
- a VAGY ka
- a NEM (tag

Ha a példában az vel jelöljük, riaszt

$$F^4 = (C + B + A)$$

Ez a logikai függ azt jelöli, hogy a igazak vagy ham igaz, ha bekövetk

2. LOGIKAI ALGEBRA

2.1. A logikai algebra alapvető összefüggései

A logikai algebra segítségével a szóban megfogalmazott feladatokat logikai függvény formájában írhatjuk fel. A logikai függvényeket a logikai algebra törvényei és alaptételei által lehet a legegyszerűbb alakra hozni. Az egyszerűsítés célja az, hogy a feladatot megvalósító áramkör a legkevesebb alkatrészből legyen felépíthető. A logikai algebrát másképpen Boole-algebrának nevezzük.

Pl. legyen a feladat egy gépkocsiriasztó készítése, amely úgy működik, hogy:

- akkor riaszt, ha az ajtót, a motorháztetőt vagy a csomagtartó tetejét kinyitják,
- akkor riaszt, ha a tulajdonos nem kapcsolta ki a riasztót.

Ezt az egyszerű feladatot úgy oldjuk meg, hogy a megfogalmazott eseményeket **feltételeknek** tekintjük, amelyeknek **függvénye** a feladatban meghatározott összefüggések szerint a riasztás bekövetkezése. Tehát, történjen riasztás, ha **vagy** az ajtót, **vagy** a motorháztetőt, **vagy** a csomagtartót kinyitották **és** a tulajdonos **nem** kapcsolta ki a riasztót. A szövegben szereplő ÉS, VAGY, NEM a feltételek között teremt függvénykapcsolatot, meghatározva ezzel a függvényt.

Ezek a függvénykapcsolatok a logikai algebra alapfüggvényei. A logikai algebra az egyszerűbb leírás érdekében egy jelölésrendszert használ a függvények leírására:

- a feltételeket az ABC nagybetűivel jelöljük és független változónak hívjuk,
- a függvényt leggyakrabban F betűvel jelöljük,
- az ÉS kapcsolat jelölésére a szorzás jelét (\cdot) használjuk, pl. $A \cdot B$,
- a VAGY kapcsolat jelölésére az összeadás jelét ($+$) használjuk, pl. $A+B$,
- a NEM (tagadás) jelölésére a felülvonást használjuk, pl. \bar{A} .

Ha a példában az ajtó kinyitását A-val, a csomagtartóét B-vel, a motorháztetőét C-vel jelöljük, riasztó kikapcsolását pedig D-vel, akkor a logikai függvény:

$$F^A = (C + B + A) \cdot \bar{D}$$

Ez a logikai függvény **algebrai alakban** való leírása. Az F felső indexében a szám azt jelöli, hogy a függvény független változóinak száma négy. A független változók **igazak** vagy **hamisak** lehetnek, így a függvény is lehet igaz vagy hamis értékű: igaz, ha bekövetkezik, hamis, ha nem. Ehhez a két értékhez jól illeszkedik a kettes

26	IA	→	SI/II
27	IB	←	I/SI'
28	IC	⊥	IS
29	ID	↔	IS'
30	IE	↗	IS
31	IF	↘	IS'
186	IA		
187	IB	∩	
188	BC	∩	
189	BD	∩	
190	BE	∩	
191	BF	∩	
151	9A	∪	
155	9B	∪	
156	9C	∪	
157	9D	∪	
158	9E	∪	
159	9F	∪	
122	7A	z	
123	7B	∩	
124	7C	∩	
125	7D	∩	
126	7E	∩	
127	7F	∩	
122	7A	z	
123	7B	∩	
124	7C	∩	
125	7D	∩	
126	7E	∩	
127	7F	∩	
90	5A	z	
91	5B	∩	
92	5C	∩	
93	5D	∩	
94	5E	∩	
95	5F	∩	
1A	∩	z	
1B	∩	∩	
1C	∩	∩	
1D	∩	∩	
1E	∩	∩	
1F	∩	∩	
250	FA	∩	
251	FB	∩	
252	FC	∩	
253	FD	∩	
254	FE	∩	
255	FF	∩	

* CWI kód

számrendszer. A hamis értékét 0-val, az igazat 1-gyel jelölve egyszerűen leírhatók a **logikai alapfüggvények** egy olyan táblázattal, amelyből változók bármilyen értéke mellett kiolvasható a függvény értéke. Az ilyen táblázatot **igazságtáblázatnak** nevezzük. Kétváltozós (A, B) függvényekre az igazságtáblázatok:

ÉS függvény:	VAGY függvény:	NEM függvény:
B A F	B A F	A F
0 0 0	0 0 0	0 1
0 1 0	0 1 1	1 0
1 0 0	1 0 1	
1 1 1	1 1 1	

Ugyanezek a függvények algebrai alakban:

$$F^2 = B \cdot A$$

$$F^2 = B + A$$

$$F = \bar{A}$$

Gyakran az alapfüggvények angol elnevezését használjuk:

AND

OR

NOT

Másképpen:

konjunkció

diszjunkció

negáció

Szavakban megfogalmazva:

- az ÉS függvény akkor igaz, ha az A és a B változó is igaz, tehát valamennyi változó igaz,
- a VAGY függvény akkor igaz, ha **bármelyik** változó igaz.

Az alapfüggvényekből adódik néhány sokszor használt egyszerű függvény.

A NEM-ÉS, másképpen NAND függvény az ÉS függvény tagadása. Algebrai alakja:

$$F^2 = \overline{B \cdot A}$$

A NAND függvény igazságtáblázata:

B A F
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

A NEM-VAGY, másképpen NOR függvény, a VAGY függvény tagadása.

$$F^2 = \overline{B + A}$$

B A F
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0

A kizáró-VAGY

$$F^2 = B \cdot \bar{A} + \bar{B} \cdot A$$

Egyszerűbb leírás: "egyik vagy a másik, de nem mindkettő". Ezzel

$$F^2 = B \oplus A$$

Az igazságtáblázatból

kizáró-VAGY

egyik változó igaz

és a másik hamis

igazságtáblázat

A megengedő-VAGY

mindkettő igaz

$$F^2 = \bar{B} \cdot \bar{A} + B \cdot A$$

A kétváltozós függvények

felírhatók. Pl. e

$$F^4 = \bar{D} + \bar{C} + \bar{B}$$

Egy bonyolult

felírhatók. Pl. e

logikai algebra

A logikai algebra

(csoporthoz tartozhat)

A kommutatív

hetőségét jelen

$$B + A = A + B,$$

$$B \cdot A = A \cdot B.$$

A **kizáró-VAGY**, másképpen XOR (Exclusive OR) függvény:

$$F^2 = B \cdot \bar{A} + \bar{B} \cdot A$$

Egyszerűbb leírására külön műveleti jelet alkalmaz a logikai algebra, ez a „körkereszt”. Ezzel:

$F^2 = B \oplus A$	B A F
	0 0 0
	0 1 1
	1 0 1
	1 1 0

Az igazságtáblázat alapján a függvénykapcsolat úgy fogalmazható meg, hogy a kizáró-VAGY kapcsolat a változók azonosságát zárja ki és csak akkor igaz, ha az egyik változó igaz, a másik pedig hamis. A XOR függvényt ezért szokás **antivalencia függvénynek** is nevezni.

A **megengedő-ÉS függvény** vagy másképpen ekvivalencia a változók azonossága esetén igaz.

$F^2 = \bar{B} \cdot \bar{A} + B \cdot A$	B A F
	0 0 1
	0 1 0
	1 0 0
	1 1 1

A kétváltozós függvényekhez hasonlóan a logikai függvények több változóval is felírhatók. Pl. egy négyváltozós NAND kapcsolat:

$$F^4 = \overline{D + C + B + A}$$

Egy bonyolult gyakorlati feladat logikai függvényének felírásánál gyakran előfordul, hogy nem a legegyszerűbb függvény adódik. A függvények egyszerűsítését a logikai algebra törvényei és alaptételei teszik lehetővé.

A **logikai algebra törvényei** a kommutativitás (felcserélhetőség), az asszociativitás (csoportosíthatóság) és a disztributivitás (szétválaszthatóság, szétoszthatóság).

A **kommutativitás** az ÉS, ill. VAGY műveletben szereplő változók felcserélhetőségét jelenti:

$$B + A = A + B,$$

$$B \cdot A = A \cdot B.$$

Az **asszociativitás** lehetővé teszi, hogy a függvényben szereplő azonos műveleteket tetszőleges sorrendben hajtsuk végre:

$$(C + B) + A = C + (B + A),$$

$$C \cdot (B \cdot A) = (C \cdot B) \cdot A.$$

A **disztributivitás** törvénye szerint mindegy, hogy előbb a VAGY és azután az ÉS kapcsolatát végezzük-e el, vagy fordítva:

$$(C + B) \cdot A = (B \cdot A) + (C \cdot A),$$

$$(C \cdot B) + A = (B + A)(C + A).$$

A **logikai algebra alaptételei** egyszerű logikai azonosságokat írnak le:

$$(1) A \cdot \bar{A} = 0;$$

$$(2) A + \bar{A} = 1;$$

$$(3) \bar{\bar{A}} = A;$$

$$(4) A + A = A;$$

$$(5) A \cdot A = A;$$

$$(6) A \cdot 0 = 0;$$

$$(7) A + 0 = A;$$

$$(8) A \cdot 1 = A;$$

$$(9) A + 1 = 1.$$

A felsoroltak mellett alaptételként alkalmazzuk a De-Morgan-tételt:

$$\overline{B \cdot A} = \bar{B} + \bar{A};$$

$$\overline{B + A} = \bar{B} \cdot \bar{A}.$$

A törvények és az alaptételek alkalmazása jól követhető a következő példákon.

1. feladat

Egyszerűsítsük a lo

$$a) F^3 = B \cdot A + C \cdot B$$

$$b) F^3 = C \cdot B \cdot A + \bar{C} \cdot B$$

$$c) F^3 = \overline{B \cdot \bar{A} + \bar{C} \cdot B}$$

Az 1. feladat megoldása

Az a) feladat megoldása

$$F^3 = B \cdot A + C \cdot B \cdot A$$

A disztributivitást felhasználva

$$F^3 = B \cdot A \cdot (1 + C).$$

A (9) tétel miatt:

$$F^3 = B \cdot A \cdot 1.$$

A (8) tétel szerint:

$$F^3 = B \cdot A.$$

A b) feladat megoldása

$$F^3 = C \cdot B \cdot A + \bar{C} \cdot B \cdot A$$

A disztributivitást felhasználva

$$F^3 = C \cdot A \cdot (B + \bar{B}).$$

A (2) tétel miatt:

$$F^3 = C \cdot A \cdot 1 + \bar{C} \cdot A \cdot 1$$

A (8) tétel miatt:

$$F^3 = C \cdot A + \bar{C} \cdot A.$$

Újra a disztributivitást felhasználva

$$F^3 = A \cdot (C + \bar{C}).$$

A (2) tétel miatt:

$$F^3 = A.$$

A c) feladat megoldása

$$F^3 = \overline{B \cdot \bar{A} + \bar{C} \cdot B}.$$

A De-Morgan-tételt felhasználva

$$F^3 = \overline{B \cdot \bar{A}} \cdot \overline{\bar{C} \cdot B}.$$

1. feladat

Egyszerűsítsük a logikai függvényeket!

$$a) F^3 = B \cdot A + C \cdot B \cdot A,$$

$$b) F^3 = C \cdot B \cdot A + \overline{C} \cdot A + C \cdot \overline{B} \cdot A,$$

$$c) F^3 = \overline{B \cdot \overline{A} + \overline{C} \cdot B}.$$

Az 1. feladat megoldása

Az a) feladat megoldása:

$$F^3 = B \cdot A + C \cdot B \cdot A.$$

A disztributivitást felhasználva kiemelhető $B \cdot A$:

$$F^3 = B \cdot A \cdot (1 + C).$$

A (9) tétel miatt:

$$F^3 = B \cdot A \cdot 1.$$

A (8) tétel szerint:

$$\mathbf{F^3 = B \cdot A.}$$

A b) feladat megoldása:

$$F^3 = C \cdot B \cdot A + \overline{C} \cdot A + C \cdot \overline{B} \cdot A.$$

A disztributivitást alkalmazva az első és a harmadik változócsoportha:

$$F^3 = C \cdot A \cdot (B + \overline{B}) + \overline{C} \cdot A.$$

A (2) tétel miatt:

$$F^3 = C \cdot A \cdot 1 + \overline{C} \cdot A.$$

A (8) tétel miatt:

$$F^3 = C \cdot A + \overline{C} \cdot A.$$

Újra a disztributivitást használva:

$$F^3 = A \cdot (C + \overline{C}).$$

A (2) tétel miatt:

$$\mathbf{F^3 = A.}$$

A c) feladat megoldása:

$$F^3 = \overline{B \cdot \overline{A} + \overline{C} \cdot B}.$$

A De-Morgan-tételt használva:

$$F^3 = \overline{B \cdot \overline{A} \cdot \overline{C} \cdot B}.$$

Újra alkalmazva a két változócsoportha:

$$F^3 = (\bar{B} + A) \cdot (C + \bar{B}).$$

A disztributivitás miatt:

$$F^3 = \bar{B} \cdot A + \bar{B} \cdot \bar{B} + C \cdot A + C \cdot \bar{B}.$$

Az (5) tétel miatt:

$$F^3 = \bar{B} \cdot A + \bar{B} + C \cdot A + C \cdot \bar{B}.$$

Az első, a második és a negyedik változócsoporthból kiemelhető \bar{B} (disztributivitás):

$$F^3 = \bar{B} \cdot (A + 1 + C) + C \cdot A.$$

A (9) tétel szerint:

$$F^3 = \bar{B} \cdot 1 + C \cdot A.$$

A (8) tételt alkalmazva:

$$F^3 = \bar{B} + C \cdot A.$$

2.2. Logikai függvények grafikus egyszerűsítése

Az algebrai úton elvégzett egyszerűsítésekből kitűnik, hogy akkor lesz egyszerűbb a függvény, ha a kiemelések (disztributivitás) révén a zárójelben maradó kifejezés valamelyik alaptételnek felelnek meg. A kiemelés akkor végezhető el, ha van legalább két olyan változócsoporth, amelyek csak egy változó értékében térnek el egymástól. Ezt a tényt használja fel a **grafikus egyszerűsítési eljárás**.

A grafikus egyszerűsítés szabályos alakú függvények egyszerűsítésére alkalmas.

A szabályos alakú függvények (másképpen: normál alakú függvények) termékből állnak. A **term** olyan változócsoporth, amelyben minden változó szerepel igaz vagy hamis (más elnevezéssel: ponált vagy negált) értékkel és ezeket a változókat azonos függvénykapcsolatok kötik össze. Egy háromváltozós függvény esetében term pl. a $C \cdot \bar{B} \cdot A$ vagy term pl. a $\bar{C} + B + \bar{A}$ változócsoporth. A példákából is látható, hogy kétféle term lehetséges. A **minterm** olyan term, amelyben a változókat ÉS kapcsolat köti össze. Ilyen a $C \cdot \bar{B} \cdot A$. A **maxterm** olyan term, amelyben a változók között VAGY kapcsolat van. Az $\bar{C} + B + \bar{A}$ változócsoporth pl. maxterm. A kétféle termből kétféle szabályos függvényalak hozható létre.

A **diszjunktív szabályos alakú függvény** mintermek VAGY kapcsolatából áll. Ilyen pl. az $F^3 = \bar{C} \cdot B \cdot \bar{A} + C \cdot \bar{B} \cdot A + C \cdot B \cdot A$ függvény.

A **konjunktív szabályos alakú függvény** maxtermek ÉS kapcsolata. Ilyen pl. az $F^3 = (C + \bar{B} + \bar{A}) \cdot (\bar{C} + B + A)$ függvény.

A logikai függvény
ti összefüggést a k
függvény igazságt

C	B	A	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

A függvény $F^3 =$
igaz és A sem igaz.
és A igaz, vagy m
gebrai alakban val

$$F^3 = \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot \bar{A} + \bar{C}$$

Az eredményül ka
tehát az a követke
függvény igaz ért

Az igazságtáblázat
tozó változócsopo
sorban azt jelenti,

igaz akkor a függv
igaz, vagy a B vált
ban hasonlóképpe
vény algebrai alak

$$F^3 = (C + \bar{B} + A)$$

Az utóbbi gondol
a logikai függvény

A szabályos alakú
adásnál egyszerű
minden változó sz
kiszámítható a ter
men belüli változó
számának számítá
nek megfelelő szá
löléseiket, példaké

A logikai függvények igazságtáblázattal és szabályos alakokkal való megadása közötti összefüggést a következő példa mutatja egy háromváltozós függvényre. Legyen a függvény igazságtáblázata:

C	B	A	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

A függvény $F^3 = 1$ igaz értékű az igazságtáblázat alapján, ha C nem igaz és B sem igaz és A sem igaz, vagy még akkor is igaz a függvény, ha C nem igaz és B nem igaz és A igaz, vagy még akkor is igaz, ha... A szöveges leírás helyett egyszerűbb az algebrai alakban való leírás:

$$F^3 = \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot \bar{A} + \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot A + C \cdot \bar{B} \cdot \bar{A} + C \cdot \bar{B} \cdot A.$$

Az eredményül kapott függvény diszjunktív szabályos alakú függvény. Levonható tehát az a következtetés, hogy a **diszjunktív szabályos alakú függvény a logikai függvény igaz értékét meghatározó termeket írja le.**

Az igazságtáblázattal adott függvény $F^3 = 0$ hamis értékű, ha az $F^3 = 0$ sorokhoz tartozó változócsoporthoz hamis logikai értéket adnak eredményül. Ez pl. a harmadik sorban azt jelenti, hogy a C változó igaz, vagy a B változó hamis, vagy az A változó igaz akkor a függvény hamis. A negyedik sorban: hamis a függvény, ha a C változó igaz, vagy a B változó hamis, vagy az A változó hamis. A hetedik és a nyolcadik sorban hasonlóképpen határozható meg a függvény hamis értéke. Ez alapján a függvény algebrai alakja:

$$F^3 = (C + \bar{B} + A) \cdot (C + \bar{B} + \bar{A}) \cdot (\bar{C} + \bar{B} + A) \cdot (\bar{C} + \bar{B} + \bar{A}).$$

Az utóbbi gondolatmenet azt mutatja, hogy a **konjunktív szabályos alakú függvény a logikai függvény hamis értékét meghatározó termeket írja le.**

A szabályos alakú függvények az algebrai, vagy az igazságtáblázattal történő megadásnál egyszerűbben is megadhatók. Erre az ad lehetőséget, hogy a termekben minden változó szerepel, ezért a változóknak helyi értéket tulajdoníthatunk, amiből kiszámítható a termék értéke. Ezt az értéket a term **sorszámának** nevezzük. A termen belüli változók helyi értékei: $A - 2^0$, $B - 2^1$, $C - 2^2$, $D - 2^3$ stb. A termék sorszámának számításánál a negált változó zérus értékű, a ponált pedig a helyi értékének megfelelő számértékű. A mintermek és a maxtermek sorszámait és szokásos jelöléseiket, példaként háromváltozós függvényre, a **2.1** táblázat tartalmazza.

A háromváltozós függvények termjei. 2.1. táblázat

Mintermek	Maxtermek	Sorszám
$m_0^3: \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot \bar{A}$	$M_0^3: (\bar{C} + \bar{B} + \bar{A})$	0
$m_1^3: \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot A$	$M_1^3: (\bar{C} + \bar{B} + A)$	1
$m_2^3: \bar{C} \cdot B \cdot \bar{A}$	$M_2^3: (\bar{C} + B + \bar{A})$	2
$m_3^3: \bar{C} \cdot B \cdot A$	$M_3^3: (\bar{C} + B + A)$	3
$m_4^3: C \cdot \bar{B} \cdot \bar{A}$	$M_4^3: (C + \bar{B} + \bar{A})$	4
$m_5^3: C \cdot \bar{B} \cdot A$	$M_5^3: (C + \bar{B} + A)$	5
$m_6^3: C \cdot B \cdot \bar{A}$	$M_6^3: (C + B + \bar{A})$	6
$m_7^3: C \cdot B \cdot A$	$M_7^3: (C + B + A)$	7

Hasonlóképpen számíthatók ki bármilyen változós számú függvény termjeinek sorszámai.

Egy n változós függvény i -edik termjével felírható a két szabályos alakú függvény általános alakja:

diszjunktív szabályos függvény sorszamos alakja:

$$F^n = \sum^n m_i^n,$$

konjunktív szabályos függvény sorszamos alakja:

$$F^n = \prod^n M_i^n.$$

A Σ (szumma, összeg) jelölés arra utal, hogy a mintermeket VAGY kapcsolatba kell hozni egymással, a Π (produktum, szorzat) jelölés pedig a maxtermek ÉS kapcsolatát jelöli.

2. feladat

Írjuk fel a függvények sorszamos szabályos alakját!

$$a) F^4 = \bar{D} \cdot \bar{C} \cdot B \cdot \bar{A} + D \cdot \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot A + D \cdot C \cdot B \cdot A + D \cdot \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot \bar{A},$$

$$b) F^4 = (D + C + \bar{B} + \bar{A}) \cdot (\bar{D} + \bar{C} + \bar{B} + \bar{A}) \cdot (\bar{D} + C + \bar{B} + A) \cdot (D + C + B + A).$$

A 2. feladat megoldása

a) a mintermek sorszámai:

$$\bar{D} \cdot \bar{C} \cdot B \cdot \bar{A} \Rightarrow 2; \quad D \cdot \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot A \Rightarrow 9; \quad D \cdot C \cdot B \cdot A \Rightarrow 15; \quad D \cdot \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot \bar{A} \Rightarrow 8.$$

A függvény sorszá

$$F^4 = \Sigma^4(2,8,9,15).$$

b) a maxtermek sor

$$(D + C + \bar{B} + \bar{A}) =$$

$$(D + C + B + A) =$$

A függvény sorszá

$$F^4 = \Pi^4(0,5,12,15)$$

A nem szabályos al

tésével lehet átírni.

alakra hozásnál ÉS

VAGY kapcsolatba

zó változó és negál

$$F^3 = \bar{C} \cdot B + \bar{B} \cdot A$$

$$C + \bar{C} = 1 \text{ értékkel}$$

$$F^3 = \bar{C} \cdot B \cdot (A + \bar{A})$$

A konjunktív alakra

A függvény első ta

bővíteni:

$$F^3 = [B \cdot \bar{B} + (\bar{C} +$$

$$= (\bar{C} + B + \bar{A})$$

A két szabályos füg

bályos alakú függ

gálásával lehet elvé

szereplő logikai fű

kapcsolat lesz, a V

maxtermekből pe

függvényt, hiszen

tatja meg a függvé

- első lépésbe
- termeket, ar
- azokat a ter
- szereplő ter

- második lép
- pezzük. A k
- term-sorszám

függvény.

Ezt az átalakítási n

A függvény sorszámos alakja:

$$F^4 = \Sigma^4(2,8,9,15).$$

b) a maxtermek sorszámjai:

$$(D + C + \bar{B} + \bar{A}) \Rightarrow 12; (\bar{D} + \bar{C} + \bar{B} + \bar{A}) \Rightarrow 0; (\bar{D} + C + \bar{B} + A) \Rightarrow 5;$$

$$(D + C + B + A) \Rightarrow 15.$$

A függvény sorszámos alakja:

$$F^4 = \Pi^4(0,5,12,15).$$

A nem szabályos alakú függvényeket szabályos alakra az átalakítandó függvény bővítésével lehet átírni. A bővítés során a függvény értéke nem változhat, ezért diszjunktív alakra hozásnál ÉS kapcsolatba hozzuk 1 értékkel, konjuktív alakra hozásnál pedig VAGY kapcsolatba hozzuk 0 értékkel. Az 1 és 0 értéket az alaptételek szerint a hiányzó változó és negáltja VAGY kapcsolatából, ill. ÉS kapcsolatából hozzuk létre. Pl. az $F^3 = \bar{C} \cdot B + \bar{B} \cdot A$ függvény első tagját $A + \bar{A} = 1$ értékkel, a második tagját pedig $C + \bar{C} = 1$ értékkel kell bővíteni a diszjunktív alakra hozáshoz:

$$F^3 = \bar{C} \cdot B \cdot (A + \bar{A}) + (C + \bar{C}) \cdot \bar{B} \cdot A = \bar{C} \cdot B \cdot A + \bar{C} \cdot B \cdot \bar{A} + C \cdot \bar{B} \cdot A + \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot A.$$

A konjuktív alakra való átírás pl. az $F^3 = (\bar{C} + \bar{A}) \cdot (C + B)$ függvényen követhető.

A függvény első tagját $B \cdot \bar{B} = 0$ értékkel, a második tagját $A \cdot \bar{A} = 0$ értékkel kell bővíteni:

$$F^3 = [B \cdot \bar{B} + (\bar{C} + \bar{A})] \cdot [A \cdot \bar{A} + (C + B)] = \\ = (\bar{C} + B + \bar{A}) (\bar{C} + \bar{B} + \bar{A})(C + B + A)(C + B + \bar{A}).$$

A két szabályos függvényalak között szükség esetén elvégezhető az átalakítás. A **szabályos alakú függvények közötti átalakítást** az átalakítandó függvény kétszeres negálásával lehet elvégezni. Az egyik negálás a De-Morgan-tétel szerint a függvényben szereplő logikai függvénykapcsolatokat változtatja meg: az ÉS kapcsolatból VAGY kapcsolat lesz, a VAGY kapcsolatból pedig ÉS, így a mintermekből maxtermek, a maxtermekből pedig mintermek. A másik negálás pedig visszaállítja az eredeti függvényt, hiszen az $\bar{\bar{A}} = A$ alaptétel szerint csak a kétszeres negálás nem változtatja meg a függvény értékét. A kétszeres negálást úgy végezzük el, hogy

- első lépésben az átalakítandó függvény sorszámos alakjából kiírjuk azokat a termeket, amelyek nincsenek a függvényben. Mivel a függvény eredetileg azokat a termeket tartalmazza amelyek mellett igaz a függvény, ezért a nem szereplő termék a hamis függvényt határozzák meg,
- második lépésben a negált függvényben szereplő termék komplementjét képezzük. A komplementképzést (kiegészítést) mindig a függvény maximális term-sorszámára végezzük el. A komplementképzés eredménye az átalakított függvény.

Ezt az átalakítási módszert algebrai átalakításnak nevezzük.

Az átalakítás két lépése jól azonosítható a következő példán.

3. feladat

Alakítsuk át a következő függvényeket!

$$a) F^3 = \Pi^3(0,3,6,7).$$

$$b) F^4 = \Sigma^4(1,2,5,8,10,13).$$

A 3. feladat megoldása

Az a) feladat megoldása

- első lépésben az átalakítandó függvényből meghatározzuk a benne nem szereplő termeket:

$$\bar{F}^3 = \Pi^3(1,2,4,5),$$

- második lépésben a negált függvény termjeinek komplementjét képezzük. Háromváltozós függvélynél a max. sorszám 7, ezért a kiegészítés 7-re történik:

$$F^3 = \Sigma^3(6,5,3,2).$$

A termeket sorrendbe írva:

$$F^3 = \Sigma^3(2,3,5,6).$$

A b) feladat megoldása

A negált függvény:

$$\bar{F}^4 = \Sigma^4(0,3,4,6,7,9,11,12,14,15).$$

Komplementképzés és sorbarendezés után:

$$F^4 = \Pi^4(0,1,3,4,6,8,9,11,12,15).$$

A logikai függvények grafikus egyszerűsítése kettő-, három- és négyváltozós függvényeknél használatos. Az egyváltozós függvényeknél értelmetlen, az öt- és ennél több változó esetén lehetséges, de túlzottan bonyolult. A grafikus egyszerűsítési eljárást Veitch és Karnaugh dolgozta ki. A két eljárás között szinte csak a jelölésrendszerben van különbség, ezért az eljárást Veitch–Karnaugh-módszernek, röviden V–K módszernek nevezzük, a felhasznált táblázatokat pedig V–K tábláknak.

Az egyszerűsítéshez a szabályos alakú függvény termjeit táblázatba foglaljuk, úgy kialakítva a táblázatot, hogy az **egymás mellé kerülő termek csak egy változóban térjenek el egymástól**. Ezt a szabályt betartva olyan termek kerülnek egymás mellé, amelyek ha benne vannak az egyszerűsítendő függvényben, akkor felhasználhatók az egyszerűsítéshez. Ezt tapasztaltuk az algebrai egyszerűsítés során is. Pl. háromváltozós függvélynél csak egy változóban térnek el egymástól a $\bar{C} \cdot B \cdot \bar{A}$ és a $C \cdot B \cdot \bar{A}$ termek, ezért összehasonlíthatók és így egyszerűsíthetők:

$$(C + \bar{C}) \cdot B \cdot \bar{A} = B \cdot \bar{A}.$$

A függvény diszjunktív szabályos alakjának egyszerűsítéséhez a **minterm táblázatokat**, a konjunktív függvényalakjának egyszerűsítéséhez pedig a **maxterm táblázatokat** használjuk.

		A	
B	0		
	1		

		A	
B	0		
	1		

A táblázatok celláinak sorszáma. A sorok és oszlopok sorszáma a táblázatban, ill. a cellák sorszáma ellenőrizhető a leírás alapján. A táblázatban minden irányban is

- az első és az utolsó cellák között
- az első és az utolsó cellák között
- a sarkokban

(A cellák ismertetőjeleivel egyező módon megismertető)

tokat használjuk. A kettő-, három- és négyváltozós függvények minterm táblázatait a 2.1. ábra, a maxterm táblázatokat pedig a 2.2. ábra tartalmazza.

2.1. ábra. Minterm táblázatok

2.2. ábra. Maxterm táblázatok

A táblázatok cellákból állnak, minden cellában szerepel a cellához tartozó term sorszáma. A sorok és az oszlopok mellett vonalak jelzik, hogy melyik változó igaz a jelölt sorokban, ill. oszlopokban. Az egyes cellákba beírva a termek algebrai alakjait ellenőrizhető a leírt jelölésrendszer helyessége valamint az, hogy az egymás melletti termek csak egy változóban térnek el egymástól. Jól látható, hogy ez a szabály minden irányban igaz, sőt ilyen értelemben egymás mellett lévőnek számítanak:

- az első és az utolsó oszlop cellái páronként, pl. a mintermtáblákban a 4 és 6 cellák,
- az első és az utolsó sor cellái páronként, pl. a négyváltozós mintermtáblában a 3 és 11 cellák,
- a sarkokban lévő négy cella: 0, 2, 8, 10.

(A cellák ismertetett elrendezése egy lehetséges változat, a szomszédos cellákra vonatkozóan megismert szabályt betartva más elrendezésű táblázatok is létrehozhatók.)

A diszjunktív szabályos alakban adott függvény úgy egyszerűsíthető, hogy a függvény változóinak száma szerint kiválasztott minterm táblázatban megjelöljük a függvényben szereplő termeket. A jelölés általában a megfelelő cellába írt 1. A táblázat szomszédos celláiba kerülő, ezért összevonható termeket kettesével egy hurkba összevonjuk. Ha két hurk egymás mellé kerül, akkor ezeket négyes hurokká vonjuk össze, két szomszédos négyes hurkot nyolcas hurokká stb. Ha van olyan term, amely nem vonható össze más termekkel, akkor ez a term egyes hurkot képez, vagyis nem egyszerűsíthető. Akkor lesz a függvény a legegyszerűbb alakú, ha a lehető legnagyobb hurkokat képezzük, de ügyelünk arra, hogy a hurkok száma a lehető legkevesebb legyen. Miután valamennyi megjelölt termet sikerült bevonnunk valamelyik hurkba, a táblázat szélein található jelöléseket felhasználva meghatározzuk azokat a változókat, amelyek a hurk teljes területén belül azonos értékűek. Mivel az eredeti függvény mintermekből állt, ezért a hurk területén belül azonos értékű változók ÉS kapcsolatban vannak egymással, és az így kialakított változócsoportokat pedig VAGY kapcsolatok kötik össze. A szabályokat betartva a legegyszerűbb függvényhez jutunk.

A grafikus egyszerűsítés megismert szabályainak gyakorlati alkalmazását egy feladat megoldásával tekintjük át. Egyszerűsítsük ezért lépésenként az $F^4 = \Sigma^4(3,4,5,6,12,13,14)$ diszjunktív szabályos alakú függvényt!

Mivel a függvény négyváltozós diszjunktív függvény, ezért a négyváltozós mintermtáblát használjuk. A táblázatban bejelöljük az egyszerűsítendő függvényben szereplő mintermeket a 4, 5, 6 stb. sorszámú cellákban, amint azt a 2.3. ábra mutatja.

B

	0	1	3	2	
	4	5	6	7	
D	1	1	1	1	C
	8	9	11	10	
					A

2.3. ábra. A négyváltozós függvény mintermtáblája

Az ábrán láthatóan a 3 sorszámú mintermnek nincs szomszédja, ez egyes hurkot jelent, tehát nem egyszerűsíthető. Kettes hurk képezhető a 4-12, az 5-13 és a 6-14 párokból, mert szomszédos termek. Ezt a hurkolási lehetőséget mutatja a szagatott vonal. A 4-12 és az 5-13 hurkok azonban szintén szomszédok, ezért összevonhatók, négyes hurkot hozva létre. Hasonlóképpen szomszédos hurkoknak számítá-

nak a 4-12 és 6-14 párokból, mert szomszédos termek. Ezt a hurkolási lehetőséget mutatja a szagatott vonal. A 4-12 és az 5-13 hurkok azonban szintén szomszédok, ezért összevonhatók, négyes hurkot hozva létre. Hasonlóképpen szomszédos hurkoknak számítá-

A hurkolás után a megmaradt mintermeket a hurkok segítségével egyszerűsítjük. A hurkok területén belül azonos értékű változók ÉS kapcsolatban vannak egymással, és az így kialakított változócsoportokat pedig VAGY kapcsolatok kötik össze. A szabályokat betartva a legegyszerűbb függvényhez jutunk.

A változócsoportokat a hurkok segítségével egyszerűsítjük. A hurkok területén belül azonos értékű változók ÉS kapcsolatban vannak egymással, és az így kialakított változócsoportokat pedig VAGY kapcsolatok kötik össze. A szabályokat betartva a legegyszerűbb függvényhez jutunk.

A függvény korábbi alakú függvény. A függvény korábbi alakú függvény. A függvény korábbi alakú függvény. A függvény korábbi alakú függvény.

az eltéréssel, ha a függvényben szereplő hamis mintermeket a következők meghatározó területek.

A maxtermtáblázat

- az igazság táblázat sorszáma
- ha rendelkezik a maxtermtáblázat sorszáma
- az igazság táblázat sorszáma
- ha rendelkezik a maxtermtáblázat sorszáma

Bármelyik mód a maxtermtáblázat sorszáma

egyszerűsíthető, hogy a
 ztatban megjelöljük a
 5 cellába írt 1. A tábl-
 zetesével egy hurok-
 ket négyes hurokká
 á stb. Ha van olyan
 egyes hurkot képez,
 erőbb alakú, ha a le-
 hurkok száma a lehe-
 került bevonni vala-
 álvá meghatározzuk
 onos értékűek. Mivel
 belül azonos értékű
 tott változócsoporto-
 rva a legegyszerűbb

alkalmazását egy fel-
 pésenként az $F^4 =$

zért a négyváltozós
 sitendő függvényben
 zt a 2.3. ábra mutatja.

nak a 4-12 és 6-14 hurkok, tehát ezek is összevonhatók négyes hurokba. Így kiala-
 kultak a folyamatos vonallal jelölt, lehető legnagyobb hurkok, és mivel valamennyi
 termet már belefoglaltuk valamelyik hurokba, így a hurkolást befejeztük. Érdemes
 megfigyelni, hogy a 4 és 12 sorszámú termeket két hurok kialakításánál is figyelem-
 be vettük. Ez megengedhető, mert a függvény értéke azzal nem változik meg, ha
 ugyanazokat a változókat többször szerepeltetjük a függvényben (l. az $A \cdot A \cdot A \dots = A$
 alaptételt).

A hurkolás után meghatározzuk minden hurokra külön-külön azokat a változókat,
 amelyek a hurok teljes területén belül azonos értékűek. A 4-5-12-13 hurokban a C
 változó igaz értékű, a B változó pedig hamis értékű, ezért ezt a hurkot a $C \cdot \bar{B}$ válto-
 zócsoport jellemzi. A D és az A változó a hurok felében igaz, a másik felében hamis,
 így ezek nincsenek a kiolvasott változócsoportban. A 4-12-6-14 hurkon belül a
 C igaz értékű, az A hamis értékű. A hurkot leíró változócsoport: $C \cdot \bar{A}$. Az egyes hu-
 rookban szerepel valamennyi változó: $\bar{D} \cdot \bar{C} \cdot B \cdot A$.

A változócsoportokban a változókat ÉS kapcsolatok kötik össze, mert mintermek
 összevonásából jöttek létre. Mivel diszjunktív alakból indultunk ki, a változócsopor-
 tok VAGY kapcsolata az egyszerűsített függvény: $F^4 = \bar{D} \cdot \bar{C} \cdot B \cdot A + C \cdot \bar{A} + C \cdot \bar{B}$.

A függvény konjunktív alakjával is elvégezhető az egyszerűsítés. **A konjunktív sza-
 bályos alakú függvényt** a megismert szabályok szerint lehet egyszerűsíteni, azzal
 az eltéréssel, hogy az egyszerűsítésre a maxtermtáblát használjuk és a táblázatban
 szereplő hamis termeket hurkoljuk. Ez az eltérés annak az előző megállapításunk-
 nak a következménye, hogy a konjunktív szabályos alak a függvény hamis értékét
 meghatározó termeket írja le.

A maxtermtábla kétféleképpen tölthető ki:

- az igazságtáblázatból az $F = 0$ függvény értékekhez tartozó mintermek sor-
 számait megállapítjuk és beírjuk a maxtermtáblába. Példánkban az igazság-
 táblázat első sorának első oszlopában szereplő maxterm: $(D + C + B + A)$,
 sorszáma 15. A második oszlopban szereplő maxterm: $(D + C + B + \bar{A})$, sor-
 száma 14 stb.
- ha rendelkezésükre áll a függvény mintermtáblája, akkor ezt *tükrözzük* a max-
 termtáblába: a mintermtábla egységeit a maxtermtábla azonos pozíciójú cellá-
 jába írjuk. Az üresen maradt cellákat megjelöljük 0-val. Példánkban ez a 2.3.
 ábra minterm táblázatának felhasználásával végezhető el.

Bármelyik módszert is használjuk, egy olyan maxtermtáblához jutunk, amelyben a
 termeket 0 értékek jelölik. Ezekre alkalmazzuk a hurkolásnál és a kiolvasásnál meg-
 ismert szabályokat. A kiolvasásnál figyelembe vesszük, hogy maxtermes alakból in-
 dultunk ki, ezért a hurkokban azonos értékű változók VAGY kapcsolatban vannak,
 és a hurkot jellemző változócsoportok között ÉS kapcsolat van.

Szemléltetésként az előző feladat függvényének konjunktív alakjával is végezzük el
 az egyszerűsítést! A kitöltött maxtermtáblát a 2.4. ábra szemlélteti.

	B				
D	0	1	2	3	C
	4	5	6	7	
	8	9	10	11	
	12	13	14	15	
	A		A		

2.4. ábra. A négyváltozós függvény maxtermtáblája

A táblázat alapján négyes hurok képezhető a 7-6-4-5, valamint a 15-14-7-6 termékből, kettes hurokba foglalható a 0-8 term. A 13 sorszámú term miatt még egy négyes hurkot kell kialakítani a négy sarokból. Ez a 15-13-7-5 termeket tartalmazza. A megismert szabályt követve kiolvashatók a hurkokra jellemző változócsoportok és ezek ÉS kapcsolatával felírható az egyszerűsített függvény:

$$F^4 = (\bar{D} + C) \cdot (C + B) \cdot (\bar{C} + \bar{B} + \bar{A}) \cdot (C + A).$$

Egy adott gyakorlati feladatot leíró logikai függvénynél gyakran előfordul, hogy vannak olyan bemeneti változókombinációk (termek), amelyek a feladat szempontjából nem meghatározottak, mert vagy nem fordulnak elő, vagy ha előfordulnak is, a hozzájuk tartozó függvényérték közömbös. Ezeket a kimeneti állapotokat **határozatlan állapotoknak** nevezzük. A határozatlan termek a függvény sorszámossal alakjában úgy adhatók meg, hogy h betűvel jelölve külön felsoroljuk ezeket. Pl. $F^4 = \Sigma^4(4,6,7,13,15, h: 1,5,10)$. A függvények egyszerűsítésénél a határozatlan termek szabadon felhasználhatók a hurkok képzésénél, ha használatukkal a függvény egyszerűbb lesz. A felírt függvényt grafikusán egyszerűsítve a mintermtáblával a 2.5. ábrán látható eredményre jutunk.

	B				
D	0	X	1	3	2
	4	X	5	7	6
	12	1	13	15	14
	8	9	11	X	10
	A		A		

2.5. ábra. A határozatlan termek felhasználása

A mintermtáblában négyes hurkot lehet képezni, de lehetne képezni kettes hurkokat is. A feladatok megoldásánál a mintermtáblák közötti átalakításra is lehet használni a mintermtáblák saját táblázat kiolvashatók az ábrán látható két tá

A mintermtáblában négyes hurkot lehet képezni, de lehetne képezni kettes hurkokat is. A feladatok megoldásánál a mintermtáblák közötti átalakításra is lehet használni a mintermtáblák saját táblázat kiolvashatók az ábrán látható két tá

A mintermtáblából látható, hogy az 5 sorszámú, határozatlan termet felhasználva két négyes hurkot lehet kialakítani. Ha az 5 term nem lenne, akkor csak három kettes hurkot lehetne képezni, ami bonyolultabb függvényt eredményezne. Az 1 és 10 határozatlan termekre nincs szükség. Az egyszerűsített függvény $F^4 = \overline{D} \cdot C + C \cdot A$. A határozatlan term nélkül $F^4 = \overline{D} \cdot C \cdot A + \overline{D} \cdot C \cdot B + D \cdot C \cdot A$.

A feladatok megoldása során megismertük egy függvény minterm és maxterm táblázata közötti összefüggést. Ezt felhasználhatjuk a két sorszámos függvényalak közötti átalakításra is. Ez a **grafikus átalakítási módszer** jóval egyszerűbb, mint a korábban megismert algebrai módszer: az átalakítandó sorszámos függvényt ábrázoljuk saját táblázatában, majd áttükrözzük a másik függvényalak táblázatába. Innen kiolvashatók az átalakított függvény sorszámai. Ezt a módszert mutatja be a 2.6. ábrán látható két táblázat.

		B			
C	7	0 ₆	4	0 ₅	
	3	2	0 ₀	1	
	A		A		
		B			
C	1 ₀	0 ₁	1 ₃	0 ₂	
	1 ₄	1 ₅	0 ₇	1 ₆	
	A				

2.6. ábra. A függvények grafikus átalakítása

A maxtermtábla az átalakítandó $F^3 = \Pi^3(0,5,6)$ függvényt ábrázolja. Ezt átírva a mintermtáblába, kiolvashatók a diszjunktív függvény sorszámai: $F^3 = \Pi^3(0,3,4,5,6)$.

A V-K táblák használatával jelentősen egyszerűsíthető a nem szabályos alakú függvények szabályos alakúvá alakítása. Megkülönböztetésül az algebrai úton végzett szabályos alakra hozástól a módszert **grafikus szabályos alakra hozásnak nevezzük**.

Legyen a szabályos alakra hozandó függvény $F^3 = \overline{C} \cdot A + B \cdot \overline{A}$! Mivel a változó-csoportokban a változók ÉS kapcsolatban vannak, a mintermtáblát használjuk.

A 2.7. ábra mintermtáblájában azokat a cellákat kell megjelölni, amelyek a függvényben szereplő változó-csoportokkal leírhatók.

		B			
C	0	1	1	1	2
	4	5	7	1	6
		A			

		B			
C	7	0	6	4	5
	3	0	2	0	1
		A		A	

2.7. ábra. A függvények szabályos alakra hozása

A $\overline{C} \cdot A$ változócsoporthal jellemezhető cellák keresése: a C változó hamis értéke a táblázat felső sorára jellemző. Ezen belül az A változó az 1 és 3 cellákban igaz. Ezt a két cellát megjelöljük. A $B \cdot \overline{A}$ celláinak keresése: a B változó a jobb oldali két oszlopban igaz, ezen belül az A változó a 2 és 6 cellákban hamis, ezért ezt a két cellát is megjelöljük. Végül a megjelölt cellák sorszámait kiolvassva megkapjuk a szabályos alakú függvényt: $F^3 = \Sigma^3(1,2,3,6)$.

Hasonlóképpen járunk el akkor is, ha olyan függvényt kell szabályos alakra hozni, amelyben a változók VAGY kapcsolatba vannak egymással, de most a maxterm táblát használjuk. Az $F^3 = (B + \overline{A}) \cdot (\overline{C} + \overline{A})$ függvény szabályos alakra hozását a 2.7. ábra maxterm táblája mutatja. A $(B + \overline{A})$ változócsoporthat a 2 és 6 cellákat, a $(\overline{C} + \overline{A})$ változócsoporthat pedig a 0 és 2 cellákat írja le. Ezért ezeket kell megjelölni 0-val, hiszen most konjunktív szabályos alakúra hozzuk a függvényt. A jelölt cellák sorszámait kiolvassva kapjuk a szabályos alakú függvényt: $F^3 = \Pi^3(0,2,6)$.

Összefoglalva a logikai algebrával kapcsolatban leírtakat, megállapíthatjuk, hogy az ismeretek a következő gondolatmenetre épülnek.

A logikai függvények események bekövetkezésének feltételeit írják le logikai változókkal és a közöttük lévő logikai függvénykapcsolatokkal. A három logikai alapfüggvény a tagadás, az ÉS valamint a VAGY kapcsolat.

A logikai függvényeket a minimális alkatelemekkel való megvalósíthatóság miatt a lehető legegyszerűbb alakra kell hozni. Az egyszerűsítés algebrai és grafikus módszerrel végezhető. Az algebrai egyszerűsítés a Boole-algebra törvényeinek és alaptételeinek felhasználásával végezhető. A grafikus egyszerűsítéshez a logikai függvények szabályos alakjára van szükség. A nem szabályos alakú függvények szintén algebrai és grafikus módszerrel hozhatók szabályos alakra.

Egy logikai függvény grafikus egyszerűsítése elvégezhető a függvény diszjunktív és konjunktív szabályos alakjával. A diszjunktív szabályos alak egyszerűsítéséhez a minterm V–K táblázatot, a konjunktív szabályos alak egyszerűsítéséhez pedig a maxterm táblát használjuk. A két V–K táblával a szabályos alakok egymásba átalakíthatók.

Ellenőrző kérdés


1. Melyek a logikai...
2. Mit jelent a szabályos...
3. Értelmezzük a szabályos alak fogalmát!
4. Milyen elven épül fel a szabályos alak?
5. Ismertessük a szabályos alakok egymásba átalakítását!

Ellenőrző kérdések

1. Melyek a logikai algebra törvényei és alaptételei?
2. Mit jelent a szabályos alakú függvény, milyen fajtáit ismerjük?
3. Értelmezzük a term, minterm, maxterm és a szabályos alakú függvények fogalmát!
4. Milyen elven épülnek fel a V-K táblák?
5. Ismertessük a grafikus egyszerűsítés szabályait!

3. A LOGIKAI HÁLÓZATOK ALAPELEMEI

A logikai függvényekkel megfogalmazott feladatok áramkörti megvalósítása logikai hálózatokkal történik. A logikai hálózatok felépítésük és működésük szerint két csoportba sorolhatók: kombinációs logikai hálózatok és sorrendi logikai hálózatok. A két hálózat tömbvázlatát a 3.1. ábra mutatja.

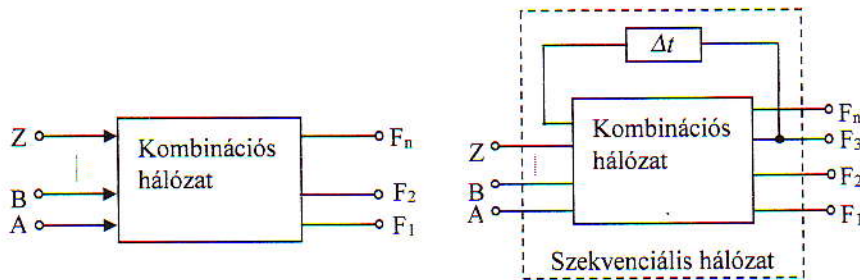

3.1. ábra. Logikai hálózatok

A kombinációs logikai hálózat kimeneteinek állapotát a bemenetekre adott változók értékei határozzák meg. A kimeneti függvényeket olyan bemeneti változók határozzák meg, amelyek értéke nem függ az időtől, kizárólag csak az adott pillanatban érvényes bemeneti feltételektől. Az ilyen hálózatok logikai függvényeit megvalósító áramkörti elemek a *logikai kapuáramkörök*, vagy szokásos rövidebb elnevezéssel *kapuk*.

A sorrendi logikai hálózatok (szekvenciális hálózatok) kimeneti függvényeit a bemeneti változók értékén kívül a kimenet előző állapota is meghatározza. Az áramkörti felépítés szempontjából ez azt jelenti, hogy a t_n időpontban érvényes **előző kimeneti állapotot** tárolni kell és visszacsatolás kialakításával a bemenetre kell vezetni. Így a hálózat t_{n+1} időpontban létrejövő **következő kimeneti állapotát** az előző állapot is képes befolyásolni. Ugyanolyan A, B, C stb. bemeneti változó értékek mellett tehát a kimenetek állapota különböző lehet az áramkör előző állapotától függően.


A szekvenciális hálózatok felépítéséhez tárolókat használunk, amelyek kapuáramkörökből kialakított visszacsatolt hálózatok.

3.1. Kapu


A kapuáramkörök. A meg

Függvény
negáció
ÉS
VAGY
NEM-ÉS
NEM-VAGY
kizáró VAGY
megenged

 Az AND, OR, alapfüggvény áramkör az AND jelképi jelölés



Inverter

 

NOR kapu

A digitális integrált áramkörű tranzisztoros (Tranzisztor-Technika) különböző kapcsolások jelentősége szint


A TTL kapuáramkör
NAND kapu.

3.1. Kapuáramkörök

A kapuáramkörök a logikai alapfüggvényeket megvalósító digitális integrált áramkörök. A megvalósított függvény és a hozzá tartozó kapuk elnevezése:

Függvény	Kapuáramkör
negáció	inverter
ÉS	AND
VAGY	OR
NEM-ÉS	NAND
NEM-VAGY	NOR
kizáró VAGY	XOR (antivalencia)
megengedő ÉS	ekvivalencia


Az AND, OR, NAND, NOR kapuk bemeneteinek száma típusonként változó. Nem alapfüggvényt, de gyakran előforduló függvénykombinációt megvalósító kapuáramkör az AND-OR-INVERTER kapu. A kapuáramköröket kapcsolási rajzokon jelképi jelölésükkel ábrázoljuk. Ezeket foglalja össze a 3.2. ábra.

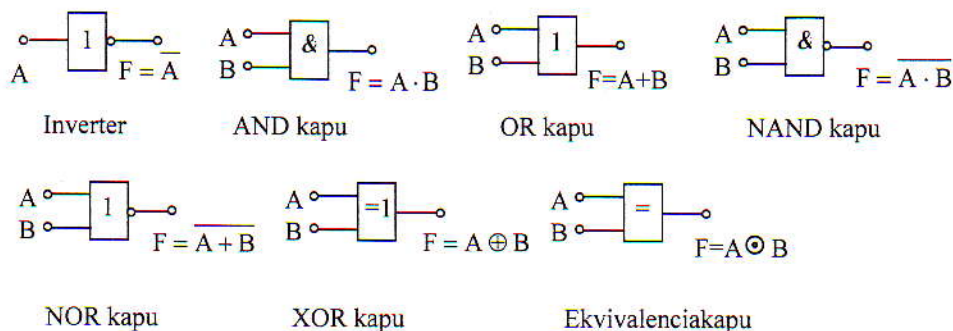

3.2. ábra. A kapuáramkörök jelképi jelölései

A digitális integrált kapuáramkörök belső áramköreit bipoláris vagy MOS térvezérlésű tranzisztorokból építik fel. A bipoláris tranzisztorból felépített kapuk a TTL (Tranzisztor-Tranzisztor-Logika) áramkörök. A MOS tranzisztorokból több különböző kapcsolástechnikával létrehozott kapuáramkör ismert. Ezek közül gyakorlati jelentősége szinte kizárólag a CMOS (komplementer-MOS) kapuáramköröknek van.

A TTL kapuáramkörök belső kapcsolástechnikájának legjellemzőbb áramköre a NAND kapu. A 3.3. ábra a kétbemenetű NAND kapu kapcsolási rajzát mutatja.

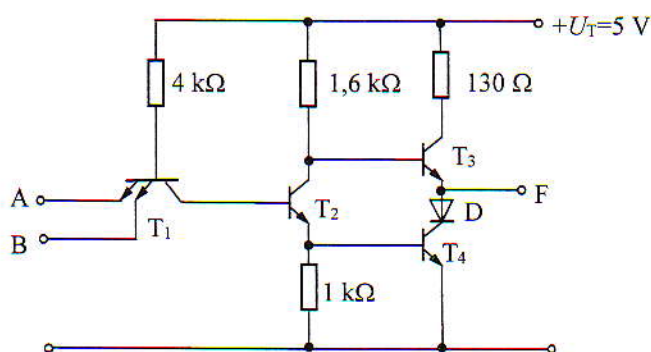

3.3. ábra. TTL NAND kapu belső felépítése

A T_1 többemitteres (multiemitteres) tranzisztor ÉS kapcsolatot valósít meg emitterei, tehát a kapu bemenetei között. Ha az emitterek valamelyikét vagy mindkettőt 0 V feszültségre (közös potenciál) kötjük kívülről, akkor a tranzisztor kinyit, mert a bázisán lévő pozitív feszültséghez képest az emittere negatívabb feszültséget kap. Csak akkor zár le a tranzisztor, ha mindkét emitterére a tápfeszültség (vagy azt megközelítő feszültség) kerül. A 0 V-ot logikai 0-nak, a tápfeszültséget pedig logikai 1 szintnek tekintve, a multiemitteres tranzisztor működését úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a tranzisztor kinyit, ha az A-B bemeneteire 0-0, 0-1, 1-0 logikai értékek jutnak. Csak akkor zár le a tranzisztor, ha mindkét bemenetére 1 szint kerül. A tranzisztor zárt állapota tehát a bemeneti változók ÉS kapcsolata szerint jön létre.

A T_2 tranzisztor zárt állapotban van, ha a T_1 tranzisztor nyitott, mert a bázisára ilyenkor a nyitott T_1 U_{CE} feszültsége (a tranzisztor szaturációs feszültsége) kerül. A zárt T_2 tranzisztoron nem folyik áram, ezért az emitter-ellenállásán nem esik feszültség, a T_4 zárt állapotban lesz. A T_2 kollektor-ellenállásán sem esik feszültség, ezért a T_3 nyitott állapotban van, mert a bázisa tápfeszültségre kapcsolódik. Végeredményben tehát a kimeneten a lezárt T_4 és a nyitott T_3 miatt közel tápfeszültség, vagyis 1 szint van. A bemeneti kombinációkat tekintve ez a kimeneti 1 szint a bemeneti 0-0, 0-1, 1-0 értékekhez tartozik.

A T_2 tranzisztor nyitott állapotban van, ha a T_1 zárt állapotú. A T_2 tranzisztoron ezért áram folyik, ami az emitter-ellenálláson akkora feszültséget hoz létre, hogy a T_4 kinyisson. A kollektor-ellenálláson eső feszültség viszont lezárja a T_3 tranzisztor. A kimeneten így a T_4 szaturációs feszültsége mérhető, ami logikai 0 szintet jelent. Ezt a kimeneti állapotot tehát, a bemeneten lévő 1-1 állapot hozta létre.

Áttekintve a bemeneti állapotokhoz tartozó kimeneti állapotokat, felismerhető a NAND kapcsolat.

A kapcsolásban szereplő D dióda a T_3 tranzisztor biztos zárását segíti. Amikor a T_2 és a T_4 nyitottak, akkor hozzávetőlegesen igaz, hogy $U_{E2} = U_{BE4} = 0,6$ V,

$U_{C2} = U_{E2} + U_{S2}$
közé így $U_{C2} - U_{S2}$
nyitásához kb. 1
tranzisztor.

A T_3 , T_4 tranzisztorok
(totem oszlop) miatt a
csökkenthető legy
zatban a kapu ki
it a lehető leggy
vált és ki kell sű
Elektronika tank
körök bemeneti
rődakapacitásai

A terhelő-kapacitás
láson keresztül t
hiszen az 1 szint
tén a nyitott T_4 tr
cításra. A totem-


A kapuáramkör
össze kell kötni.
nem használható
valamelyik kapu
kapukat kell has
se a 3.4. ábrán lá

$U_{C2} = U_{E2} + U_{S2} = 0,8 \text{ V}$ és $U_{C4} = U_{S4} = 0,2 \text{ V}$. Dióda nélkül a T_3 bázisa és emittere közé így $U_{C2} - U_{C4} = 0,6 \text{ V}$ kerül. Ez éppen a nyitás határa. A diódával együtt a T_3 nyitásához kb. $1,2 \text{ V}$ -ra van szükség, vagyis a $0,6 \text{ V}$ biztosan nem tudja kinyitni a tranzisztort.

A T_3, T_4 tranzisztorokból és a D diódából álló kimeneti fokozat neve: **totem-pole** (totem oszlop) **kimenet**. Az ilyen kimeneti megoldást az indokolta, hogy ezzel csökkenthető legjobban a kaput terhelő kapacitások jelkésleltető hatása. Egy hálózatban a kapu kimenetére újabb kapuk csatlakoznak, amelyek bemeneti kapacitása-it a lehető leggyorsabban fel kell tölteni 1 szintre, amikor a kimenet magas szintre vált és ki kell sütni, szintén a lehető leggyorsabban, amikor a kimenet 0-ra vált (l. az Elektronika tankönyv 5.3.1. pontjában a kapcsolási időről leírtakat). A kapuáramkörök bemeneti kapacitásait elsősorban a többemitteres tranzisztor és a T_2 elektrodakapacitásai határozzák meg. Nagyságrendileg ez a kapacitás néhányszor 10 pF .


A terhelő-kapacitás töltése és kisütése akkor a gyors, ha a lehető legkisebb ellenálláson keresztül történik. A totem-pole kimenet ennek a követelménynek tesz eleget, hiszen az 1 szintet (tápfeszültség) a nyitott T_3 tranzisztoron, a 0 szintet pedig szintén a nyitott T_4 tranzisztoron keresztül kapcsolja a terhelésre és ezzel együtt a kapacitásra. A totem-pole kimenet tehát gyors működést tesz lehetővé.

A kapuáramkörökből kialakított hálózatokban előfordul, hogy két kapukimenetet össze kell kötni. Ebben az esetben a totem-pole kimenettel rendelkező kapuáramkör nem használható, hiszen ha a kapuk kimenetét ellentétes szintre vezéreljük, akkor valamelyik kapu valószínűleg tönkremegy. Ilyenkor nyitott kollektoros kimenetű kapukat kell használni. A nyitott kollektoros kapu kapcsolási rajza és jelképi jelölése a 3.4. ábrán látható.

 

3.4. ábra. Nyitott kollektoros TTL kapu

A kapu csak külső ellenállással kiegészítve működik, ezen keresztül kapcsolódik a T_3 tranzisztor a tápfeszültségre. Ugyanerre az ellenállásra kapcsolható a másik (többi) nyitott kollektoros kapu is. Ezt mutatja a 3.5. ábra. Az ábrán megfigyelhető a nyitott kollektoros kapuk jelképi jelölése is.

 

3.5. ábra. A nyitott kollektoros kapuk összekötése

A kapuáramkörök összekötésével egy új logikai függvénykapcsolat jön létre, amit huzalozott függvénykapcsolatnak nevezünk: bármelyik kapuáramkör kimenete 0 szintre vált, a közös kimenet is 0 lesz. Csak ha mindkét kimenet 1 szintű, akkor lesz a közös kimenet is 1. Ha NAND kapukat huzalozunk, akkor a kimenetek $A \cdot B$, ill. $C \cdot D$ függvények szerint igazak, ezért a huzalozott függvénykapcsolat $F^4 = A \cdot B \cdot C \cdot D$. Az összeköthetőség előnye mellett hátrány, hogy jelentősen megnövekszik a jelkésletési idő, mert a terhelő kapacitások töltése 1 szinten az ellenálláson keresztül megy végbe.


Az előzőekben megismert totem-pole és nyitott kollektoros kimeneti megoldás mellett készítenek háromállapotú (tri-state) kimeneti megoldással ellátott kapuáramköröket. A 0 és 1 logikai állapotok mellett a harmadik állapot a közel árammentes, nagyimpedanciás állapot. Ilyen állapotban tehát a kimenet gyakorlatilag lekapcsolódik a terhelésről. A belső áramköri kialakítást a 3.6. ábra mutatja.

A T_5 , T_6 , T_7 tranzisztorokból álló tiltó áramkör E (Enable – engedélyezés) bemenetére 1 szintet (tápfeszültség) adva, lezár a T_5 és kinyit a T_6 és a T_7 tranzisztor. A nyitott T_7 közvetlenül lezárja T_3 -at és a T_1 nyitásán keresztül a T_4 tranzisztort is. A kimeneten tehát csak a kimeneti tranzisztorok szaturációs áramai folynak. Ha T_5 emitterére 0 szint kerül, akkor T_5 nyitva, T_6 és T_7 pedig zárva van, ezért a tiltó áramkör hatástalan és a kapu úgy működik, mint egy szokásos totem-pole kimenetű áramkör. A tri-state kimenetű áramköröket sín kialakítására használjuk. A sín egy vezeték, amelyre kapuk kimenetei és más kapuk bemenetei kapcsolódnak. Bármelyik kapukimenet összeköttetésbe kerülhet a sínen keresztül a kapubemenetekkel, ha a kimenetét engedélyezzük. Természetesen alaphelyzetben valamennyi kapukimenet harmadik állapotban van.

3.6. ábr


A CMOS kapu
amelyek páronk
szerű, amint azt



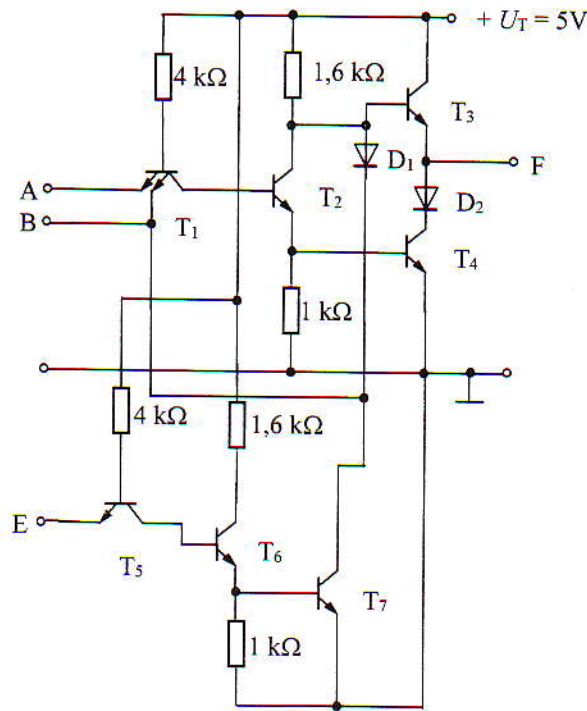

3.6. ábra. A háromállapotú kimeneti megoldás kapcsolási rajza

A CMOS kapuáramkörök n és p csatornás MOS tranzisztorokból épülnek fel, amelyek páronként komplementer kapcsolásban működnek. Felépítésük igen egyszerű, amint azt a 3.7. ábra is mutatja NAND és NOR kapuk esetén.

 

3.7. ábra. CMOS NAND és NOR kapuk

A NAND kapu n csatormás tranzisztorai a gate-elektrodájukra adott 0 V feszültségre, tehát logikai 0 szintre lezárnak, a p csatormások pedig kinyitnak. Ha 0 szintet kapcsolunk pl. az A bemenetre, akkor a T_1 tranzisztor lezár, a T_3 viszont kinyit. Ezért a B bemenet vezérlésétől függetlenül a kimeneten közelítőleg tápfeszültség, tehát logikai 1 szint van. Hasonló a helyzet, ha a B bemenetre kapcsolunk 0 szintet. A mindkét bemenetre adott 0 szint szintén 1 kimeneti állapotot hoz létre. A T_1 és T_2 soros kapcsolása miatt csak akkor lehet a kimeneten 0 szint, ha A is és B is 1 szintre kapcsolódik. Ilyenkor T_1 és T_2 nyit, T_3 és T_4 lezár. Érdeemes megfigyelni, hogy a kimeneti szinteket nyitott tranzisztorok kapcsolják a kimenetre, ezért a kapacitív terhelések töltése-kisütése szempontjából ugyanolyan kedvező az áramkör kialakítása, mint a totem-pole.

A NOR kapu kimenetén 0 szint jelenik meg, ha akár az A, akár a B bemenetre 1 szint kerül, mert vagy T_1 , vagy T_2 nyit. Ha mindkét tranzisztor lezárjuk az A és a B bemenetre adott 0 szinttel, akkor T_3 és T_4 egyszerre lesz nyitva, ezért a kimeneten logikai 1 szint jelenik meg.

A kapuáramkörök típusjelölése meglehetősen egységes. A TTL áramkörök jelölése az SN betűkkel kezdődik. Az ezt követő két szám azt a környezeti hőmérsékleti tartományt jelöli, amelyen belül az áramkör – a gyártó által megadott jellemzőkkel – használható:

SN 74..., SN 49..., SN 75...: 0 °C-tól +70 °C-ig,

SN 84...: -25 °C-tól +85 °C-ig,

SN 54...: -55 °C-tól +125 °C-ig.

A hőmérsékletet jelző két szám után következő számok az áramkört azonosítják. Pl. SN 7400 áramkör négy két bemenetű NAND kaput tartalmaz. Az SN sorozat nem csak kapuáramköröket, hanem más funkciót ellátó digitális áramköröket is tartalmaz. Az SN sorozattal csereszabatos (kompatibilis) CMOS áramköröket is készítenek. A TTL-től való megkülönböztetésül a sorozatot jelölő betűk és a hőmérsékleti tartományt jelölő két szám után egy C betű szerepel a típusjelölésben. Pl. SN 74C00 négy darab kétbemenetű CMOS NAND kapu.

A CMOS áramkörök közül a legszélesebb áramkörválasztékkal a CD 40... sorozat rendelkezik. A 40-et követő számok az áramkört azonosítják, az ezután következő újabb betűk közül az első a működési (környezeti) hőmérsékleti tartományt mutatja, a második pedig a tokozás fajtáját:

első betű M -55° C-tól +125 °C-ig,


C -40 °C-tól + 85 °C-ig,

második betű D dual-in-line

K flat-pack (a tokozások megnevezésének értelmezését a Tankönyvmester Kiadó Villamos anyagismeret technológia technológia c. tankönyve ismerteti).

A kapuáramkörök lehetnek:

- **tápfeszültség** tápfeszültség 5 V ± 5%. zött megv egyéb jelle
- **logikai szint** következt áramkörök A bemenet a logikai 1 A kimenet logikai 1 s Ezek az ad keit a 3.8.

 

3.8. ábra. A TTL

A CMOS áramkör meg:

A bemeneten a logikai 1 szint A kimeneti logikai 1 szint: U A CMOS áramkör

A kapuáramkörök, mint integrált alkatrészek a következő katalógusadatokkal jellemezhetők:

- **tápfeszültség.** A jelenleg használatos digitális integrált kapuáramkörök pozitív tápfeszültségről működnek. A TTL áramkörök tápfeszültsége egységesen $5\text{ V} \pm 5\%$. A CMOS áramkörök tápfeszültségét a felhasználó 3 V és 15 V között megválaszthatja. A tápfeszültséggel azonban az áramkör valamennyi egyéb jellemzője is megváltozik,
- **logikai szintek.** A TTL áramkörök logikai szintjei az állandó tápfeszültség következtében jól meghatározott, a gyártó által garantált értékek, külön az áramkörök bemenetére és külön a kimenetére.


A bemeneten a logikai 0 szint feszültségtartománya: $0\text{ V} - 0,8\text{ V}$,

a logikai 1 szint feszültségtartománya: $2\text{ V} - 5\text{ V}$.


A kimeneti logikai 0 szint feszültségtartománya: $0\text{ V} - 0,4\text{ V}$,

logikai 1 szint feszültségtartománya: $2,4\text{ V} - 5\text{ V}$.

Ezek az adatok határértékek. A TTL áramkörök logikai szintjeinek határértékeit a 3.8. ábra foglalja össze.

 

3.8. ábra. A TTL áramkörök logikai szintjei

 

3.9. ábra. A CMOS áramkörök logikai szintjei

A CMOS áramkörök logikai 1 szintjeit az alkalmazott U_T tápfeszültség határozza meg:

A bemeneten a logikai 0 szint feszültségtartománya: 0 V -tól 1 V -ig,

a logikai 1 szint feszültségtartománya: $(U_T - 1\text{ V})$ -tól U_T -ig.

A kimeneti logikai 0 szint: 0 V ,

logikai 1 szint: U_T .

A CMOS áramkörök logikai szintjei a 3.9. ábrán láthatók.

- **zajtartalék vagy zajérzékenység.** Ezen a feszültségtartományon belüli feszültségváltozás nem változtatja meg az áramkör logikai állapotát. Ez egy áramkör kimenete és az azt követő áramkör bemenete között értelmezett mennyiség. A TTL áramköröknél a 3.8. ábrából következően 0 és 1 szinten is 0,4 V az értéke, mert $0,8 - 0,4 = 0,4$ V, ill. $2,4 - 2 = 0,4$ V. A CMOS áramköröknél a 3.9. ábra alapján 0 és 1 szinten is kb. 1 V.
- **kimeneti terhelhetőség, fan out.** Az áramkörök max. kimeneti árama határozza meg, hogy mekkora az a terhelés, amely mellett az áramkör még helyesen működik. A digitális áramkörök kimenete általában újabb digitális áramkörbemeneteket hajt meg, ezért a max. kimeneti áramnál jobban jellemzi a kimeneti terhelhetőséget az, hogy hány darab áramkörbemenetet képes a kimenet meghajtani. Egységterhelésnek egy kapuáramkör bemenete számít.

TTL áramköröknél a fan out értéke általában 10.

A CMOS áramkörök fan out értéke elvileg igen nagy lehetne, hiszen a MOS tranzisztorok vezérléséhez nincs szükség áramra, így a bemenetek nem terhelnék a kimenetet. A MOS tranzisztorok viszonylag nagy bemeneti kapacitása a kapcsolás pillanatában jelentősen terheli a meghajtó áramkört, ez korlátozza a kimenetre kapcsolható bemenetek számát.

Készülnek kifejezetten nagyáramú kimenettel rendelkező áramkörök, amelyek fan out értéke általában 30.

- **teljesítménydisszipáció, P_D .** Az áramkör tápfeszültsége és tápáram felvétele határozza meg. A TTL kapuk normál kivétel esetén $P_D = 10$ mW. Készítenek alacsony teljesítményfelvételű TTL áramköröket úgy, hogy megnövelik az áramkörben lévő ellenállások értékeit. Ezzel elérhető a $P_D = 1$ mW teljesítményfelvétel, de romlik az áramkör működési sebessége. A normál típustól való megkülönböztetésül az ilyen áramköröket L betűvel jelölik, pl. SN 74L00.

A CMOS áramkörök legnagyobb előnye – az egyszerűsége mellett – az igen kicsi teljesítményfelvétel. A működésből következik, hogy a komplementer tranzisztorok közül az egyik mindig le van zárva, ezért csak a szaturációs áram folyik rajta. A CMOS kapuk teljesítményfelvétele ugyanakkor erősen frekvenciafüggő. Pl. egy CMOS kapu teljesítményfelvétele 1 kHz frekvencián kb. 10 nW, 1 MHz frekvencián már kb. 1 mW.

- **jelkésleltetési, vagy jelterjedési idő, t_{pd} (propagation delay time).** A bemeneten történő változás és a hatására létrejövő kimeneti változás között eltelt idő. Szoros kapcsolatban van az áramkört felépítő tranzisztorok jelkésleltetési idejével, amit – mint már láttuk – elsősorban a tranzisztorok kapacitásai okoznak. A jelkésleltetési idő nagysága általában különböző a 0–1 és az 1–0 átmenetnél. Az áramkörök adatlapjai a két idő átlagát, az átlagos jelkésleltetési időt adják meg.

A TTL áramkörök kimeneti áramlások értékének függvényében a kimeneti áramlásoknál $t_{pd} = 6$ ns, $P_D = 23$ mW-ra korlátozott. A CMOS áramkörökön belül az ellenállások növelésével lehet a terhelhetőséget növelni. Nagy működési sebességű Schottky-diódás áramkörök disszipációja pedig még kisebb. Egyszerre csökken a terhelhetőség és a működési sebesség. A CMOS áramkörök kimeneti értéke. Ez száraz

Ellenőrző kérdések

1. Ismertessük a TTL áramkörök kimeneti áramlások értékének függvényében a kimeneti áramlásoknál $t_{pd} = 6$ ns, $P_D = 23$ mW-ra korlátozott.
2. Ismertessük a CMOS áramkörökön belül az ellenállások növelésével lehet a terhelhetőséget növelni.
3. Ismertessük a nagy működési sebességű Schottky-diódás áramkörök disszipációja pedig még kisebb.
4. Ismertessük az egyszerre csökken a terhelhetőség és a működési sebesség.
5. Milyen módon lehet a terhelhetőséget növelni?
6. Értelmezzük a jelkésleltetési időt.
7. Csoportosítsuk az áramköröket családotok szerint!

náyon belüli fe-
állapotát. Ez egy
szótt értelmezett
0 és 1 szinten is
MOS áramkörök-

eneti árama hatá-
mör még helye-
b digitális áram-
ban jellemzi a ki-
tet képes a kime-
ete számít.

zen a MOS tran-
m terhelnék a ki-
a a kapcsolás pil-
a kimenetre kap-

rök, amelyek fan

tápáram felvétele
mW. Készítenek
y megnövelik az
= 1 mW teljesít-
ormál típustól va-
k, pl. SN 74L00.

ett – az igen kicsi
nter tranzisztorok
ram folyik rajta.
ciafüggő. Pl. egy
1 MHz frekven-

ry time). A beme-
tozás között eltelt
örök jelkéslelteté-
torok kapacitásai
5 a 0–1 és az 1–0
tlagos jelkéslelte-

A TTL áramköröknél alapesetben a jelkésleltetési idő $t_{pd} = 10$ ns. A belső ellenál-
lások értékének csökkentésével készíténe nagysebességű áramköröket, ame-
lyeknél $t_{pd} = 6$ ns. Ezzel együtt viszont megnövekszik a disszipációs teljesítmény
 $P_D = 23$ mW-ra. Az ilyen áramkört H betűvel jelölik, pl. SN 74H00. Az áramkör-
ön belül az ellenállások megváltoztatása tehát vagy a teljesítményfelvételt csök-
kenti de növeli a jelkésleltetést (L típus: $P_D = 1$ mW, de $t_{pd} = 33$ ns), vagy a jel-
késleltetést csökkenti de növeli a teljesítményfelvételt (H típus).

Nagy működési sebesség és mérsékelt teljesítményfelvétel növekedés jellemzi a
Schottky-diódás telítésgátlással ellátott áramkört. A jelterjedési idő $t_{pd} = 3$ ns, a
disszipáció pedig $P_D = 19$ mW. A jelölés S, pl. SN 74S00.

Egyszerre csökken a disszipáció és a jelkésleltetés az Schottky-diódás telítésgátlás-
sal ellátott, L típusú áramköröknél. Ezek betűjele LS, pl. SN 74LS00.

A CMOS áramkörök jelkésleltetési ideje meglehetősen nagy, 20 ns és 200 ns közöt-
ti érték. Ez számít a CMOS áramkörök legnagyobb hátrányának.

Ellenőrző kérdések


1. Ismertessük az alapvető kapuáramköröket!
2. Ismertessük a TTL NAND kapu felépítését és működését!
3. Ismertessük a többemitteres tranzisztoros bemeneti fokozat működését!
4. Ismertessük a totem-pole és tri-state kimeneti fokozatok felépítését és működését!
5. Milyen módon kapcsolhatók össze a kapuáramkörök kimenetei?
6. Értelmezzük a kapuáramkörök jellemzőit!
7. Csoportosítsuk működési sebesség és disszipáció szempontjából a TTL áramkör családokat!

4. Tárolók

A tárolóáramkörök, más néven flip-flopok, kétállapotú áramkörök. Két kimeneti állapotuknak megfelelően 1 bit információ tárolására alkalmasak. Az információ a tároló megfelelő vezérlésével beírható a tárolóba, ill. a vezérlés megváltoztatásával kitörölhető. Az általuk megvalósított funkciótól függően a tárolókat a következő logikai csoportokba soroljuk.

- R-S típusú tárolók,
- inverz R-S, vagy másképpen ($\bar{R} - \bar{S}$) tárolók,
- J-K tárolók,
- T (trigger) tárolók,
- D (delay) tárolók.

Az **R-S tárolók** S (*set* – írás) bemenete a beírásra, vagyis egy olyan kimeneti állapot létrehozására való, amikor a Q kimeneten logikai 1 szint jön létre. Ez jelzi az 1 információs bit tárolását. Az R (*reset* – törlés) bemenetre adott vezérlés a Q kimeneten 0 állapotot hoz létre, a flip-flop törlődik, tehát a továbbiakban 0 információs bitet tárol. Az R-S tárolók belső felépítését, jelképi jelölését és vezérlési táblázatát a 4.1. ábra mutatja.

 

4.1. ábra. R-S tárolók belső felépítése, jelképi jelölése és vezérlési táblázata

A kapcsolási rajzon jól látható, hogy a kapuk invertálása miatt a két kimenet egymásnak negáltja. Az áramkör működésének elemzéséhez tételezzük fel, hogy a Q kimeneten 1 állapot van (ez az előző állapot) és az R-S bemenetekre 0-0 logikai szintet adunk. A NOR függvénynek megfelelően az 1. kapu kimenetén 1 szint lesz (marad), a 2. kapu kimenetén 0 szint lesz (marad). Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az R-S flip-flop 0-0 vezérlés hatására megtartja előző állapotát. Tehát a következő állapot megegyezik az előző állapottal.

Az R-S bemenete
 $Q = \bar{Q} + R = 0 + 1 = 1$
 vezérlést (R = 1) a vezérlés
 lés. A NOR függvény
 netén, ami ebben az
 kimeneti állapotban
 telmezhető az 1.
 A tároló vezérlési
 állapotokat a ve
 képi jelölésen s
 Az **inverz R-S**
 lóhoz képest. A
 lázatát mutatja.
 dig a 0-0.



4.2. ábra. Az $\bar{R} - \bar{S}$

A **J-K tároló** be
 A J bemeneten
 csolási rajzát, je




4.3. ábra.

A tároló bemenete
 ló 0-0 tiltott vez
 rül, akkor a NA
 netükön 1 szint


Az R-S bemenetre 0-1 vezérlést adva az 1. NOR kapu kimenete 1 szintre vált, mert $Q = \overline{Q + R} = \overline{0 + 0} = 1$. Tehát az S bemenetre adott 1 beírja a tárolót. Megfordítva a vezérlést ($R = 1, S = 0$) ellentétes változást hoz létre, a Q kimenet 0 szintű lesz. Ezzel a vezérléssel töröltük a tárolót. Érdekes helyzetet idéz elő az $R = 1, S = 1$ vezérlés. A NOR függvény szerint ilyenkor mindkét kapu 0 kimeneti szintet adna a kimenetén, ami ebben a kapcsolásban nem lehetséges. Ilyenkor véletlenszerűen alakul a kimeneti állapot, ezért ez a vezérlési állapot nem megengedett. Logikailag sem értelmezhető az 1-1 vezérlés, mert egyszerre jelentené a beírás és a törlés vezérlését. A tároló vezérlésének lehetséges eseteit és a vezérlések hatására létrejövő kimeneti állapotokat a **vezérlési táblázat** (igazságtáblázat) foglalja össze a 4.1. ábrán. A jelképi jelölésen szereplő T betű az áramkör funkciójele. Jelentése: tároló.

Az **inverz R-S** ($\overline{R} - \overline{S}$) **tároló** minden tekintetben fordított működésű az R-S tárolóhoz képest. A 4.2. ábra kapcsolási rajzán kívül a jelképi jelölését és a vezérlési táblázatát mutatja. A tároló beírása és törlése 0 szinttel lehetséges, a tiltott vezérlés pedig a 0-0.

 

4.2. ábra. Az $\overline{R} - \overline{S}$ flip-flop belső felépítése, jelképi jelölése és vezérlési táblázata

A **J-K tároló** belső áramköri kialakítása olyan, hogy nincs tiltott vezérlési állapota. A J bemeneten keresztül a tároló beírható, a K bemeneten keresztül törölhető. Kapcsolási rajzát, jelképi jelölését és vezérlési táblázatát a 4.3. ábra mutatja.

 


4.3. ábra. A J-K tároló felépítése, jelképi jelölése és vezérlési táblázata

A tároló bemenetén lévő két NAND kapunak az a feladata, hogy az inverz R-S tároló 0-0 tiltott vezérlési állapotát kiküszöbölje. Ha a J-K bemenetekre 0-0 vezérlés kerül, akkor a NAND kapuk másik bemenetére kerülő vezérléstől függetlenül a kimenetükön 1 szint jelenik meg. Ez a NAND kapukat követő inverz R-S tároló számára

nem tiltott vezérlés, hatására megtartja előző kimeneti állapotát. A J-K bemenetekre adott 1-1 vezérlés hatására a NAND kapuk invertálják az éppen aktuális $Q - \bar{Q}$ kimeneti állapotokat, ezért az inverz R-S tároló kimeneti állapota megváltozik. Ezt úgy fogalmazzuk meg, hogy a J-K tároló az 1-1 vezérlés hatására billen (triggerrel). A beírás a J bemenetre adott 1 szinttel, a törlés pedig a K bemenetre adott 1 szinttel valósítható meg.


A **T típusú tároló** egy összekötött bemenetű J-K tároló, amint azt a 4.4. ábra szemlélteti, a jelképi jelöléssel és a vezérlési táblázattal együtt.

 

4.4. ábra. A T tároló felépítése, jelképi jelölése és vezérlési táblázata

A T tároló bemenetét (közösített bemenet) T triggerbemenetnek nevezzük. A tároló vezérlési táblázata tulajdonképpen a J-K tároló első és utolsó sora. A T bemenetet 0 szinttel vezérlve a kimenet megtartja az előző állapotát. A bemeneti 1 vezérlésre a tároló triggerrel, az előző állapot ellentétesre változik.

A **D flip-flop** kimenetén olyan logikai érték jelenik meg, amelyet a bemenetére kapcsolunk. Ezt a funkciót egy olyan J-K tároló képes ellátni amelynek bemenetei ellentétes vezérlést kapnak. Ezt a két bemenet közé kapcsolt inverter teszi lehetővé. Elemezve az áramkör működését látszik, hogy a D tároló a J-K igazságtáblázatának a középső két sorát valósítja meg. A D tároló felépítését, jelképi jelölését és a vezérlési táblázatát a 4.5. ábra mutatja.

 

4.5. ábra. A D tároló felépítése, jelképi jelölése és vezérlési táblázata

A tárolókat a vezérlésük jellegétől függően is csoportosíthatjuk. **A vezérlés jellegétől függő csoportok:**

- sztatikus vezérlésű tárolók,
- dinamikus vezérlésű tárolók. Ezen belül
 - kapuzott tárolók,
 - mester-szolga tárolók,
 - élvezérelt tárolók.

A sztatikus vezérlésű tároló állapot azonnal megváltozik a statikus vezérlésű tároló esetén megváltoztatásának pontjából.

A dinamikus vezérlésű tároló ütemezi.

A legegyszerűbb típusú kapuzott tároló a kapukat órajel szintjén kapuzását mutatja.

Az órajel 0 szinten van. Ha az órajel 1 szintre kerül, a tároló új állapotot vesz fel. A tároló mester-szolga tároló 4.7. ábra szemlélteti.


Bem...

Az első ütemben az adott vezérlés a következő ütemben a mesterben lévő tároló felépítés elvileg megváltozik, lenjen a kimenet szintjeként a mester-szolga

A **sztatikus vezérlésű tárolók** kimenetén a bemeneti vezérlés hatására a kimeneti állapot azonnal megjelenik. Ilyen tárolók voltak az előzőekben megismertek. A sztatikus vezérlésű tárolók hátránya, hogy a bemenetükre érkező esetleges zavarok szintén megváltoztatják a kimenet állapotát: a sztatikus tároló átlátszó a zavarok szempontjából.

A **dinamikus vezérlésű tárolók** kimeneti állapotának megváltozását **órajel** (Clock) ütemezi.


A legegyszerűbb dinamikus tároló a **kapuzott tároló**. Bármelyik tárolóból kialakítható kapuzott tároló, ha a sztatikus bemeneteit ÉS kapukon keresztül vezéreljük és a kapukat órajellel tiltjuk vagy engedélyezzük. A 4.6. ábra példaként egy R-S tároló kapuzását mutatja.

 

4.6. ábra. Kapuzott R-S tároló és jelképi jelölése


Az órajel 0 szintje mellett az ÉS kapuk kimenetén az R-S vezérléstől függetlenül 0 szint van. Ha az órajel 1 szintű, akkor az ÉS kapu kimenetén megjelenhet az R-S vezérlés. A tároló átlátszósága az órajel időtartamára csökken.

A **mester-szolga (master-slave) tároló** kétütemű tároló, amelynek elvi felépítését a 4.7. ábra szemlélteti.

 

4.7. ábra. Mester-szolga elv

Az első ütemben a K_1 kapcsoló zárt, a K_2 pedig nyitott állapotban van. A bemenetre adott vezérlés a mester tárolóra hatásos, de a kimeneten nem jelenik meg a vezérlés következménye a nyitott K_2 miatt. A második ütemben a K_1 nyitott a K_2 zárt, ezért a mesterben lévő információ átíródik a szolgába és megjelenik a kimeneten. Ez a felépítés elvileg megakadályozza, hogy a bemenetre kerülő zavarok hatása megjelenjen a kimeneten. Az elv megvalósítható bármilyen tárolóval. A 4.8. ábra példaként a mester-szolga R-S tároló felépítését és jelképi jelölését mutatja.

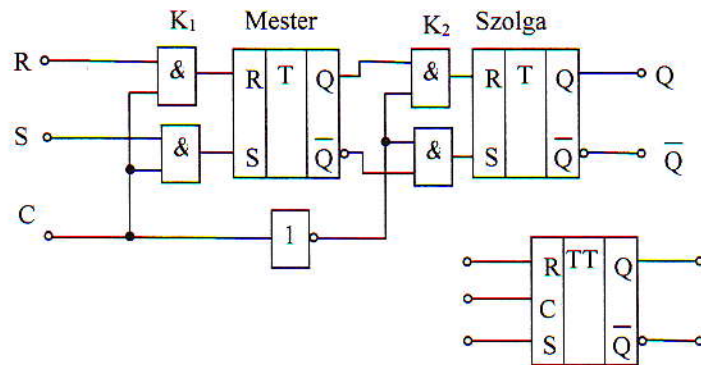


4.8. ábra. Mester-szolga R-S tároló

A kapcsolók ÉS kapuk, amelyeket az inverter miatt ellenütemben vezérlünk az órajellel. A mester-szolga tároló elvileg nem átlátszó. Az órajel azonban nem ideális négyzetjel, ezért a fel- és lefutási ideje alatt egy rövid időre a bemeneten lévő kapuk és a két tároló közötti kapuk is nyitva vannak. Ez alatt a rövid idő alatt a bemenetet érő zavarok hatása megjelenik a kimeneten.

Az **élvezérelt tárolók** vezérlési lehetősége az órajel változásának időpontjához kötődik. Ez vagy az órajel $0 \rightarrow 1$ átmenete, vagy az $1 \rightarrow 0$ átmenet. Az első esetben fel-futó élre működő **pozitív élvezérelt** a flip-flop, a második esetben pedig lefutó élre működő **negatív élvezérelt**.

A legegyszerűbb belső felépítésű élvezérelt tároló a D tároló, ezért ennek működését elemezzük, pozitív élvezérlés esetén, a 4.9. ábra alapján.

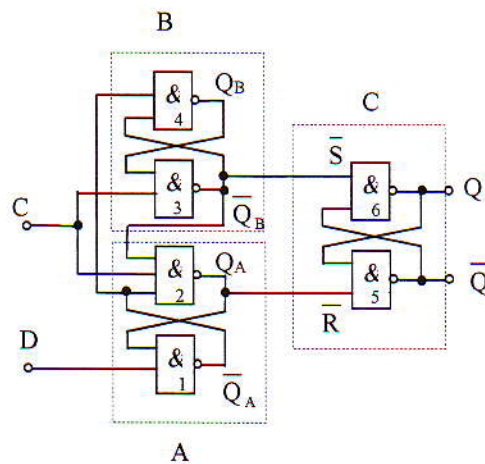


4.9. ábra. Élvezérelt D tároló

A tároló az A, B jel 0 szintű, akkor $\overline{R}_C - \overline{S}_C$ bemenet megtartja előző menet vezérlését, fel-futó élének n

- ha $D = 0$, menet 1 s...
nél beköv...
ló nem bi...
A C tárol...
lesz, ezé...
futóél hat...
netén a b...
D bemen...
- ha az óra...
nak, akk...
kimenete...
fel-futó él...
szintre va...
ló 1-be í...
órajel fel...
szintje a...
menet es...

A tárolók valam...
zérlési mód tes...
ilyen tárolókkal...
(fel- vagy lefutó...
adott vezérlési...
a helyes működ...

 


4.10. ábra

A tároló az A, B és C inverz R-S flip-flopokból áll. Alaphelyzetben, amikor az órajel 0 szintű, akkor ez a 2. és 3. NAND kapu kimeneteit letiltja, ezért a C flip-flop $\overline{R}_C - \overline{S}_C$ bemenetei 1-1 vezérlést kapnak. Az ilyen vezérlés hatására a kimenet megtartja előző állapotát az órajel 0 szintje mellett, tehát nem lehet hatásos a D bemenet vezérlése. A D bemenet állapota viszont előkészíthet egy billenést az órajel felfutó élének megérkezése előtt:

- ha $D = 0$, akkor a Q_A kimeneten 1 szint, a Q_B kimeneten 0 szint van. A Q_A kimenet 1 szintje előkészíti az A flip-flopot a billenésre, ami az órajel felfutó élénél bekövetkezik, mert a 2. kapu valamennyi bemenetén 1 szint lesz. A B tároló nem billen, mert a Q_B kimenet 0 szintje miatt az órajel felfutó éle hatástalan. A C tároló bemenetein tehát az órajel felfutásakor $\overline{R}_C = 0$, $\overline{S}_C = 1$ vezérlés lesz, ezért a tároló törlődik. Végeredményben a D bemenetre 0-át adva a felfutóél hatására a D tároló kimenetén 0 jelent meg. Ugyanakkor a 2. kapu kimenetén a billenéskor megjelenő 0 szint a továbbiakban tiltja az 1. kaput, ezért a D bemenet esetleges változása már hatástalan lesz.
- ha az órajel felfutó élének megérkezése előtt $D = 1$ vezérlést adunk a tárolónak, akkor a Q_A kimeneten 0 szint lesz, mert az órajel $C = 0$ miatt a 2. kapu kimenete 1 szintű. A Q_A 0 szintje a Q_B kimenetet 1 szintre állítja. Az órajel felfutó élének megérkezésekor ezért a 3. kapu 1-1 vezérlést kap, kimenete 0 szintre vált. A C tároló vezérlése tehát $\overline{S}_C = 0$, $\overline{R}_C = 1$. Ennek hatására a tároló 1-be íródik. Végeredményben tehát a D bemenetre 1-et adva, a tároló az órajel felfutásakor beíródik. Ugyanakkor a 3. kapu billenés utáni kimeneti 0 szintje a 2. kapu bemenetére kerül és letiltja az A tárolót. Ilyenkor már a D bemenet esetleges változása hatástalan lenne.


A tárolók valamennyi logikai típusából készítenek élvezérelt tárolókat, mert ez a vezérlési mód teszi lehetővé a legrövidebb idejű átlátszóságot. Külön előnye, hogy az ilyen tárolókkal felépített rendszerben a változások jól meghatározott időpontokban (fel- vagy lefutó él) következnek be. A helyes működés feltétele a gyártók által megadott vezérlési idők biztosítása. A 4.10. ábra az élvezérelt tárolók jelképi jelölését és a helyes működéshez szükséges időtartamokat mutatja.

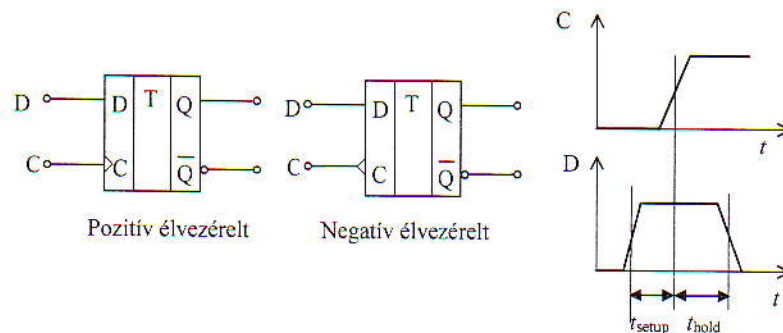

4.10. ábra. Az élvezérelt tárolók jelképi jelölése és a vezérlési idők


A t_{setup} az előkészítési idő. Legalább ennyi idővel az órajel élének megérkezése előtt a bemeneten kell lennie a vezérlésnek, és a t_{hold} tartási ideig még ott kell maradnia az órajel felfutása után. A t_{setup} és t_{hold} időkhöz kívül a katalógusok megadják az órajel legnagyobb megengedett felfutási idejét is. Ennél nagyobb felfutási idő bizonytalanná teszi az áramkör működését.

A dinamikus vezérlésű tárolókat gyakran úgy készítik el, hogy rendelkezzenek sztatikus vezérlő bemenetekkel is. Ezek az órajeltől független törlő és beíró bemenetek a tárolókból felépített áramkörök alapállapotát állítják be. A 4.11. ábra egy sztatikus bemenetekkel ellátott mester-szolga J-K tároló belső felépítését mutatja.

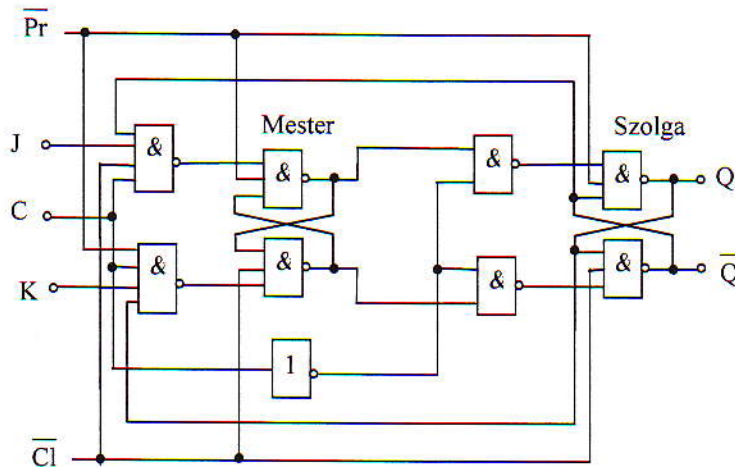

 4.11. ábra. Sztatikus bemenetekkel ellátott J-K tároló

Az ábrán jelölt $\overline{\text{Pr}}$ (*preset* – beírás) és $\overline{\text{Cl}}$ (*clear* – törlés) bemenetek az órajeltől függetlenül, közvetlenül hatnak a belső $\overline{\text{R}} - \overline{\text{S}}$ tárolókra, így tetszőleges időpontban beállítható a kimeneti állapot. A tároló jelképi jelölését és működési táblázatát a 4.12. ábra mutatja.



$\overline{\text{Pr}}$	$\overline{\text{Cl}}$	J	K	Q_{n+1}
0	0	x	x	x
0	1	x	x	1
1	0	x	x	0
1	1	x	x	Q_n
1	1	0	0	Q_n
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	$\overline{Q_n}$

4.12. ábra. Sztatikus bemenettel is rendelkező tároló és működési táblázata

Gyakran előfordul, hogy a tároló beépített inverz bemenetekkel rendelkezik: $\overline{\text{Cl}}$ és $\overline{\text{Pr}}$. Ezek a bemenetek mindig feszültségvezérelt bemenetek, azaz a megfelelő feszültség kell a bemenetekre, hogy működjenek. A negatív

Ellenőrző kérdések

1. Csoportosítsa a tárolókat!
2. Ismertessük a tárolók működését!
3. Ismertessük a tárolók jelölését!
4. Ismertessük a tárolók működését!
5. Ismertessük a tárolók működését!

Gyakran előfordul, hogy a sztatikus bemenetek 0 szintre hatásosak, tehát egy-egy beépített inverteren keresztül vezérlik a tárolót. A bemenetek jelölése ebben az esetben: $C1$ és \overline{Pr} . A negált vezérlés a zavarvédetség szempontjából kedvező. A zavarok mindig feszültségimpulzusok, amelyek amplitúdója elérheti az 1 szintnek megfelelő feszültségtartományt. Az 1 szintre hatásos bemeneteken ez téves vezérlést okozhat. A negált szintű, 0-ra hatásos bemenetek viszont érzéketlenek a zavarokra.

Ellenőrző kérdések


1. Csoportosítsa a tárolókat!
2. Ismertessük a NOR kapukból felépített R-S tároló működését és vezérlési táblázatát!
3. Ismertessük a J-K tároló működését és vezérlési táblázatát!
4. Ismertessük az élvezérlés fogalmát, megvalósítási módját, alkalmazási területeit!
5. Ismertessük a mester-szolga elv lényegét és megvalósítási módját!

5. LOGIKAI HÁLÓZATOK ANALÍZISE ÉS REALIZÁLÁSA

A logikai hálózatok kapuáramkörökből felépített kombinációs hálózatok, ill. kapuáramkörökből és tárolókból álló szekvenciális hálózatok. Egy hálózat működésének elemzését analízisnek, míg a hálózat tervezését és megvalósítását realizálásnak nevezzük.

5.1. Kombinációs hálózatok

A kombinációs hálózatok analizálása a logikai algebra függvényeinek, alaptételeinek és törvényeinek felhasználásával történik. Az analízis célja a hálózat kimeneti függvényének meghatározása. Az 5.1. ábra egy NEM-ÉS-VAGY kapukból álló kombinációs hálózatot mutat. Az ilyen felépítésű hálózatot röviden NÉV rendszerű hálózatnak nevezzük.

 

5.1. ábra. NÉV rendszerű hálózat

A hálózat a kapuk által megvalósított függvények felírásával elemezhető a bemenektől a kimenet felé haladva. Az 1. sorszámú ÉS kapu kimenetén lévő függvény:

$$F_1 = B \cdot A.$$

A 2. inverter kimenetén: $F_2 = \bar{B}$.

A 3. ÉS kapu kimenetén: $F_3 = C \cdot F_2 = C \cdot \bar{B}$.

A 4. VAGY kapu kimenetén: $F^4 = F_1 + F_3 + D = B \cdot A + C \cdot \bar{B} + D$.

A NAND kapukból felépített hálózatok elemzésének módszerét az 5.2. ábra hálózatán végezzük.

Az egyes kapuk

$$F_1 = \overline{B \cdot A},$$

$$F_2 = \overline{B \cdot B} = \bar{B},$$

$$F_3 = \overline{C \cdot F_2} = \overline{C \cdot \bar{B}},$$

$$F_4 = \overline{D \cdot D} = \bar{D},$$

$$F = \overline{F_1 \cdot F_3 \cdot F_4} =$$

A De-Morgan-té

A csak NAND k

amit a NÉV ren

lítva megállapít

- az 5. kapu tulajdonképpen
- az 1. és 3. kapuk donképpen között.

Általánosan is m

olyan többszintű

lebb eső. Így az

szinten és a 2. ka

galmazva: páratl

ti függvényben,


Összefüggés talá

ten bevezetett vá

a páratlan szinter

Az 5.3. ábra áran

lőan történik.

 

5.2. ábra. NAND kapukból felépített kombinációs hálózat

Az egyes kapuk kimenetein megvalósított függvények:

$$F_1 = \overline{B \cdot A},$$

$$F_2 = \overline{B \cdot B} = \overline{B}, \quad \text{a NAND kapu tehát összekötött bemenetekkel inverter,}$$

$$F_3 = \overline{C \cdot F_2} = \overline{C \cdot \overline{B}},$$

$$F_4 = \overline{D \cdot D} = \overline{D},$$

$$F = \overline{F_1 \cdot F_3 \cdot F_4} = \overline{\overline{B \cdot A} \cdot \overline{C \cdot \overline{B}} \cdot \overline{D}}.$$

A De-Morgan-tételt kétszer alkalmazva: $F^4 = B \cdot A + C \cdot \overline{B} + D$.


A csak NAND kapuból felépített hálózat is megvalósítja tehát ugyanazt a függvényt, amit a NÉV rendszer. A hálózatot és az általa megvalósított függvényt összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy

- az 5. kapu – annak ellenére, hogy NAND kapu – a változócsoportok között tulajdonképpen VAGY kapcsolatot valósít meg,
- az 1. és 3. kapuk – amelyek szintén NAND kapuk – a függvény szerint tulajdonképpen ÉS kapcsolatot hoznak létre a bemeneteikre kerülő változók között.

Általánosan is megfogalmazhatjuk ezeket a következtetéseket, ha a hálózatot egy olyan többszintű hálózatnak tekintjük, amelyben az 1. szint a kimenethez legközelebb eső. Így az 5.2. ábra hálózatában az 5. kapu az 1. szinten, az 1., 3., 4. kapuk a 2. szinten és a 2. kapu pedig a 3. szinten van. Az előzőeket a szintek segítségével megfogalmazva: páratlan szinten a NAND kapu VAGY kapcsolatot valósít meg a kimeneti függvényben, páros szinten pedig ÉS kapcsolatot.

Összefüggés található a változók értéke és bevezetésük szintje között is. A páros szinten bevezetett változókat (pl. A, B, C, D a 2. szinten) a hálózat nem változtatja meg, a páratlan szinten bevezetett változókat (B változó a 3. szinten) viszont negálja.

Az 5.3. ábra áramköre NOR kapukból áll. A hálózat analízise az előzőekhez hasonlóan történik.

 

5.3. ábra. NOR kapukból álló kombinációs hálózat

$$F_1 = \overline{D + C + B},$$

$$F_2 = \overline{B},$$

$$F_3 = \overline{D + F_2 + A} = \overline{D + \overline{B} + A},$$

$$F_4 = \overline{F_1 + F_3} = \overline{\overline{D + C + B} + \overline{D + \overline{B} + A}}.$$

A De-Morgan-tételt alkalmazva: $F^4 = (D + C + B) \cdot (D + \overline{B} + A)$.

Ha az eredményül kapott függvényt az összehasonlíthatóság miatt szabályos alakra hozzuk és átalakítjuk, akkor ugyanazt a függvényt kapjuk, amit a NÉV és NAND rendszerben.

A hálózatot itt is szintezve a megismertek szerint, a függvény és a hálózat összehasonlításából levonható következtetés:

- páratlan szinten a NOR kapu ÉS kapcsolatot valósít meg, páros szinten pedig VAGY kapcsolatot,
- a páros szinten bevezetett változókat a hálózat nem változtatja meg, a páratlan szinten bevezetetteket negálja.

Az előző három feladat az elemzés módszerének megismerését célozta. Ezen túlmenően azonban a feladatok egy fontos következtetés levonására is lehetőséget adtak: ugyanaz a függvény megvalósítható NÉV, NAND és NOR hálózattal is. Ez azt is jelenti, hogy bármelyik függvény megvalósítható csak NÉV kapuk, vagy csak NAND kapuk, vagy csak NOR kapuk felhasználásával. Azokat a rendszereket, amelyekkel bármilyen függvény megvalósítható, **funkcionálisan teljes rendszernek** nevezzük. Így tehát a feladatokban használt rendszerek funkcionálisan teljes rendszerek.

A **kombinációs hálózatok realizálása** egy logikai függvény megvalósítását jelenti kapuáramkörök felhasználásával. A realizálás során törekedni kell a lehető legkevesebb kapuáramkör felhasználására, amit úgy érhetünk el, ha a megvalósítandó függvényt a megismert módszerek valamelyikével egyszerűsítjük. A minimalizált függvényt az egyik funkcionálisan teljes rendszerrel valósítjuk meg.

A legegyszerűbb a **NÉV rendszerben való realizálás**, hátránya azonban, hogy három különböző kaputípust igényel, és ezért a különböző integrált áramköri tokok kihasználása valószínűleg nem lesz optimális. A realizálás módszerét az

$F^4 = \overline{D} \cdot \overline{B} \cdot A$
nyúl kapott

A függvény
mással. Enn

Ez a rajzon a
portokban le

menetű ÉS k

a harmadik t

az A változó

tül kell beve

Hasonló mó

A logikai füg


A NAND k

lyeket az 5.

$F^3 = \overline{C} \cdot \overline{B} \cdot A$

- a függ
- szinte
- NAND
- az 1. k

$F^4 = \bar{D} \cdot B \cdot \bar{A} + D \cdot C + \bar{C} \cdot B$ függvény megvalósításával ismerjük meg, az eredményül kapott hálózatot pedig az 5.4. ábrán rajzoljuk meg.

 

5.4. ábra. Logikai függvény realizálása NÉV rendszerben


A függvény három változócsoporthoz áll, amelyek VAGY kapcsolatban vannak egymással. Ennek a megvalósításához egy hárombemenetű VAGY kapura van szükség. Ez a rajzon az 1. kapu. A három bemenetre külön-külön elő kell állítani a változócsoporthoz lévő függvénykapcsolatokat. Az egyik bemenetre ehhez egy hárombemenetű ÉS kaput kell kötni (2. kapu), a másik bemenetre egy kétbemenetűt (3. kapu), a harmadik bemenetre szintén kétbemenetűt (4. kapu). A 2. kapu bemenetére a D és az A változókat, a 4. kapu bemenetére pedig a C változót egy-egy inverteren keresztül kell bevezetni. A többi változó közvetlenül az ÉS kapuk bemeneteire kapcsolódik. Hasonló módszerrel realizálható bármilyen logikai függvény NÉV rendszerben.

A logikai függvények NAND kapus, funkcionálisan teljes rendszerrel is realizálhatók.

A **NAND kapus realizálás** módszere azokat a szabályokat használja fel, amelyeket az 5.2. ábra hálózatának elemzése során megismertünk. Pl. az

$F^3 = \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot A + B \cdot \bar{A} + \bar{C} \cdot \bar{A}$ függvény realizálása a következőképpen történik:

- a függvény három változócsoporthoz közötti VAGY kapcsolatot ír le. Ezt az első szinten egy hárombemenetű NAND kapuval lehet megvalósítani, mert a NAND kapu páratlan szinten VAGY kapcsolatot valósít meg. Az 5.5. ábrán ez az 1. kapu.

 

5.5. ábra. Függvényrealizálás NAND kapukkal

- az első szinten elhelyezett NAND kapu bemeneteire a függvény szerinti változók ÉS kapcsolatát kell megvalósítani a következő, tehát páros szinten. Páros szinten a NAND kapu ÉS kapcsolatot valósít meg, ezért a 2. kapu a $\overline{C} \cdot \overline{B} \cdot A$, a 3. kapu a $B \cdot A$, a 4. kapu pedig a $\overline{C} \cdot A$ függvényt valósítja meg. Több ÉS, ill. VAGY kapcsolat nincs a függvényben, ezért több szintre nincs szükség.
- a kimeneten megjelenő függvényben a 2. kapu C és B változói negált értékkel, az A változó pedig ponált értékkel szerepel. Páros szinten lévő kapuba vezetjük be a változókat, ezért a realizálási szabály szerint olyan értékkel kell ezeket bevezetni, amilyen értékkel a függvényben szerepelnek. A C és a B változót negálva, az A változót pedig ponálva. A negált változókat inverterrel állítjuk elő. A 3. kapu B és A változóját ponálva, a 4. kapu C és A változóit pedig negálva vezetjük be a hálózatba. A változók negálását természetesen NAND kapukból készített inverterrel végezzük el, hiszen más kaput a NAND rendszerben nem használhatunk.

A bemeneten elhelyezett inverterek szintjét nem tekintjük 3. szintnek, mert a digitális rendszerekben általában rendelkezésünkre áll a változók ponált és negált értéke is, tehát nem szükséges inverterekkel előállítani. A megvalósított hálózatot ezért kétszintű hálózatnak tekinthetjük. Általánosságban is igaz, hogy bármilyen logikai függvény NAND rendszerben kétszintű hálózattal megvalósítható. Ez egyszerűen belátható, hiszen egy függvényben – a negációt leszámítva – csak VAGY és ÉS kapcsolat lehet, amelyek az 1. és a 2. szinten megvalósíthatók. Ez a megállapítás akkor nem általánosítható, ha a realizáláshoz csak kétbemenetű kapukat használhatunk. (A leggyakrabban használt SN 7400 típusú integrált áramkör 4 db kétbemenetű NAND kaput tartalmaz.)

A kétbemenetű NAND kapukkal való realizálás módszerét a függvény határozza meg. Ha lehetséges, a függvényt átalakítjuk kétszintű realizáláshoz alkalmas formába, ha nem, akkor az inverterekkel való szinteltolás módszerét használjuk.

Az átalakítás mindig olyan kiemelés, amelynek eredményeként csak két változó vagy változócsoport között kell függvénykapcsolatot megvalósítani. Az előző feladat függvényén elvégezhető ez az átalakítás:

$$F^3 = \overline{C} \cdot \overline{B} \cdot A + B \cdot \overline{A} + \overline{C} \cdot A = \overline{C} \cdot (\overline{B} \cdot A + \overline{A}) + B \cdot \overline{A}.$$

Az átalakított függvény realizálásához csak kétbemenetű kapura van szükség:

- az első szinten a kétbemenetű NAND kapu a $B \cdot \overline{A}$, valamint az első csoport közötti VAGY kapcsolatot valósítja meg, amint azt az 5.6. ábra mutatja.

A

 \overline{B}

5.6. á

- a második
- közötti ÉS k
- a harmadi
- a negyedi
- a változó
- függvény
- ten a függ

A megvalósítan
függvény pl. az
ábra.


 \overline{C} \overline{A}

C

 \overline{B}

A függvényben
zócsoportokat te
 $F^4 = B \cdot A + (\overline{C}$


- az első sz
- ti NAND
- a második
- vényben
- lunk, ezz
- szinten m
- a negyedi

 

5.6. ábra. Függvényrealizálás kétbemenetű NAND kapukkal

- a második szinten a \overline{C} , valamint a zárójeles kifejezés és a B , \overline{A} változók közötti ÉS kapcsolat valósul meg,
- a harmadik szint NAND kapuja VAGY kapcsolatot realizál: $\overline{B} \cdot A + \overline{A}$,
- a negyedik szinten a $\overline{B} \cdot A$ függvénykapcsolat valósul meg,
- a változók bevezetése páros szinten olyan értékkel történik, amilyennel a függvényben szerepelnek: 2. és 3. kapu $B, \overline{A}, \overline{C}$, 5. kapu A, \overline{B} . Páratlan szinten a függvényhez képest negált értékkel: 4. kapu, A változó.

A megvalósítandó függvény nem minden esetben alakítható át kiemeléssel. Ilyen függvény pl. az $F^3 = B \cdot A + \overline{C} \cdot \overline{A} + C \cdot \overline{B}$, amelynek megvalósítását mutatja az 5.7. ábra.

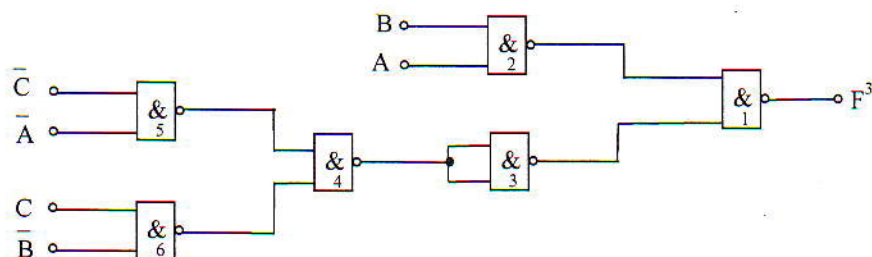

5.7. ábra. Függvényrealizálás szinteltolással

A függvényben kiemelés nem végezhető, de az asszociativitást felhasználva a változócsoportokat tetszős szerint csoportosíthatjuk. Egy lehetőség a csoportosításra:

$$F^4 = B \cdot A + (\overline{C} \cdot \overline{A} + C \cdot \overline{B}),$$


- az első szinten lévő NAND kapu a $B \cdot A$, valamint a zárójeles kifejezés közötti NAND kapcsolatot realizálja,
- a második szinten a NAND kapu ÉS kapcsolatot valósítana meg, de a függvényben nem erre van szükség. Ezért ebből a NAND kapuból invertert csinálunk, ezzel a megvalósítást a következő szintre toljuk. Ezen a – harmadik – szinten már megvalósítható a zárójelben lévő VAGY kapcsolat,
- a negyedik szinten a NAND kapuk az ÉS kapcsolatokat realizálják.

Az eljárás helyessége analízissel igazolható.

A megoldott feladatokból látható, hogy a kapubemenetek számának korlátozásával növekedett a szintek száma. Az alkalmazások egy részében nem engedhető meg a többszintű hálózat, mert a szintek számának növekedésével nő a hálózat bemenetei és kimenete közötti jelkésleltetési idő, tehát a hálózat lassúbb lesz. Az eredő jelkésleltetés a realizált hálózat legtöbb kaput tartalmazó ágában lévő kapuk késleltetési idejének összege. Példaként hasonlítsuk össze az 5.5. és az 5.6. ábra áramkörét feltételezve, hogy a kapuk késleltetési ideje $t_{pd} = 10$ ns. Az 5.5. ábra kétszintű hálózatánál az eredő jelkésleltetés: $t_{pde} = 20$ ns. Az 5.6. ábra áramkörénél: $t_{pde} = t_{pd5} + t_{pd4} + t_{pd3} + t_{pd1} = 40$ ns.

A NOR kapukkal való függvényrealizálás az 5.3. ábra áramkörének analíziséből levont következtetések alapján történik. Az $F^4 = (C + \overline{B}) \cdot (B + A) \cdot (\overline{B} + A)$,

- az első szinten – páratlan szint – a hárombemenetű NOR kapu ÉS kapcsolatot valósít meg a zárójelben lévő mennyiségek között,
- a második szinten – páros szint – a NOR kapuk a zárójelben lévő VAGY kapcsolatokat valósítják meg,
- a változók bevezetésére páros szinten kerül sor, ezért olyan értékkel kell bevezetni mindegyiket, amelyen értékkel a függvényben szerepelnek. A megvalósított hálózatot az 5.8. ábra mutatja.

 

5.8. ábra. NOR kapus realizálás

A kétbemenetű NOR kapukkal való realizálás a NAND rendszerrel megismert módszerrel végezhető.

A feladatokból látható, hogy **NAND kapukkal** az olyan függvényalakok realizálhatók egyszerűen, amelyekben a változócsoportok VAGY kapcsolatban vannak egymással, a változócsoportokban lévő változókat pedig ÉS kapcsolatok kötik össze. Az ilyen függvényhez **diszjunktív szabályos alakú függvények** egyszerűsítésével jutunk.

Hasonló gondolatmenettel látható be, hogy **NOR rendszerrel a konjunktív normál alakból** egyszerűsített függvények realizálhatók közvetlenül.

A **NÉV rendszer**


A függvényegység
kel való függvény

4. feladat

Realizáljuk az
szerben!

A 4. feladat me

A NAND kapus
teni. Az egyszerű
va. Ezt mutatja

 

5.9. ábra. A 4.


Kiolvastva a bej

$F^4 = \overline{C} \cdot B + \overline{D}$

A függvényt me

A NOR kapus r

bályos alakra. A

 

5.11. ábra. A 4

A NÉV rendszerrel bármilyen függvényalak realizálható.


A függvényegyszerűsítés és átalakítás, valamint a funkcionálisan teljes rendszerekkel való függvényrealizálás összefoglalására oldjuk meg a következő feladatot!

4. feladat


Realizáljuk az $F^4 = \Sigma^4(2,3,4,5,10,11,12)$ függvényt NAND, NOR és NÉV rendszerben!

A 4. feladat megoldása

A NAND kapus realizáláshoz a megadott diszjunktív normál alakot kell egyszerűsíteni. Az egyszerűsítést grafikusan végezzük a négyváltozós minterm táblát használva. Ezt mutatja az 5.9. ábra.

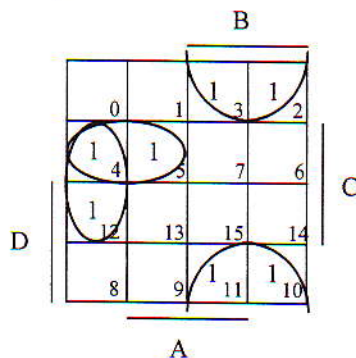

5.9. ábra. A 4. feladat minterm táblája

 


5.10. ábra. A 4. feladat NAND hálózata

Kiolvasva a bejelölt hurkokat, adódik az egyszerűsített függvény:


$$F^4 = \bar{C} \cdot B + \bar{D} \cdot C \cdot \bar{B} + C \cdot \bar{B} \cdot \bar{A}$$

A függvényt megvalósító hálózatot az 5.10. ábra mutatja.

A NOR kapus realizáláshoz a diszjunktív függvényt át kell alakítani konjunktív szabályos alakra. A grafikus átalakításhoz szükséges maxtermtábla az 5.11. ábrán látható.

 

5.11. ábra. A 4. feladat maxtermtáblája

 


5.12. ábra. A 4. feladat NOR hálózata

A minterm táblából átírt 0 termeket hurkolva és kiolvasva az egyszerűsített függvényt:

$$F^4 = (C + B) \cdot (\bar{C} + \bar{B}) \cdot (\bar{D} + \bar{C} + \bar{A}).$$

A NOR kapukkal realizált hálózatot az 5.12. ábra mutatja.


A NÉV rendszerrel való realizáláshoz bármelyik egyszerűsített függvényalak felhasználható. Az 5.13. ábrán a diszjunktív alakból egyszerűsített függvényt realizáló hálózat látható.

 

5.13. ábra. A 4. feladat NÉV áramköre

A kombinációs hálózatok realizálásánál nem vettük figyelembe azt a tényt, hogy a kapuáramkörök késleltetési idővel is rendelkeznek, ezért a bemeneti változók értékének megváltozása a kimeneten csak időkésséssel jelentkezik. Az időkésség egyes esetekben átmenetileg hibás kimeneti állapotot is eredményezhet, amit **hazárdnak** nevezünk. Egyszerűbb esetben **sztatikus hazárd** lép fel, de elsősorban bonyolultabb hálózatoknál előfordulhat **dinamikus hazárd** is.

A sztatikus hazárd keletkezése az 5.14. ábrán látható.

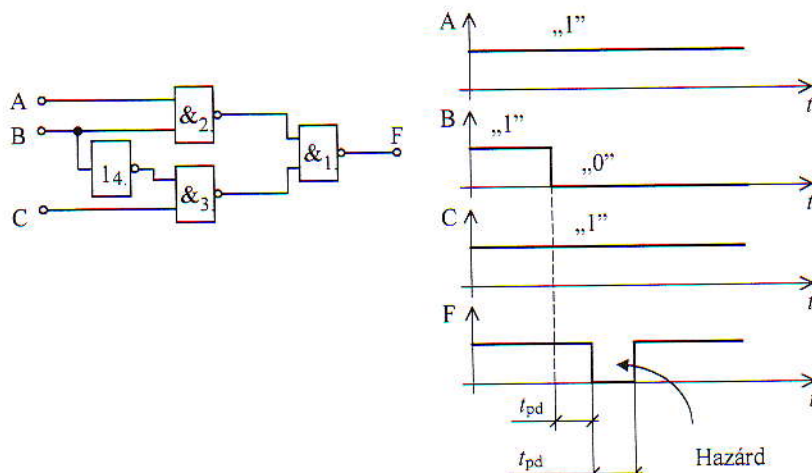

5.14. ábra. A sztatikus hazárd keletkezése

A sztatikus h...
tetés szempo...
változója ily...
kapura, mint...
netet.


A dinamikus

A ○
B ○
C ○

Két sztatiku...
kimeneti jel...
meneten így...
zard. Bonyo...
többször me...
tó, hogy ha...
dinamikus h...
A sztatikus

A sztatikus hazárd akkor következik be, ha a függvény egy változója két, jelkészletetés szempontjából különböző, ágon jut el a kimenetre. Az ábrán szereplő hálózat B változója ilyen, ezért a 2. kapun keresztül egy késleltetési idővel hamarabb jut az 1. kapura, mint a másik ágon. Ez egy kapu késleltetése idejére 0 szintre állítja a kimenetet.


A dinamikus hazárd keletkezését az 5.15. ábra szemlélteti.

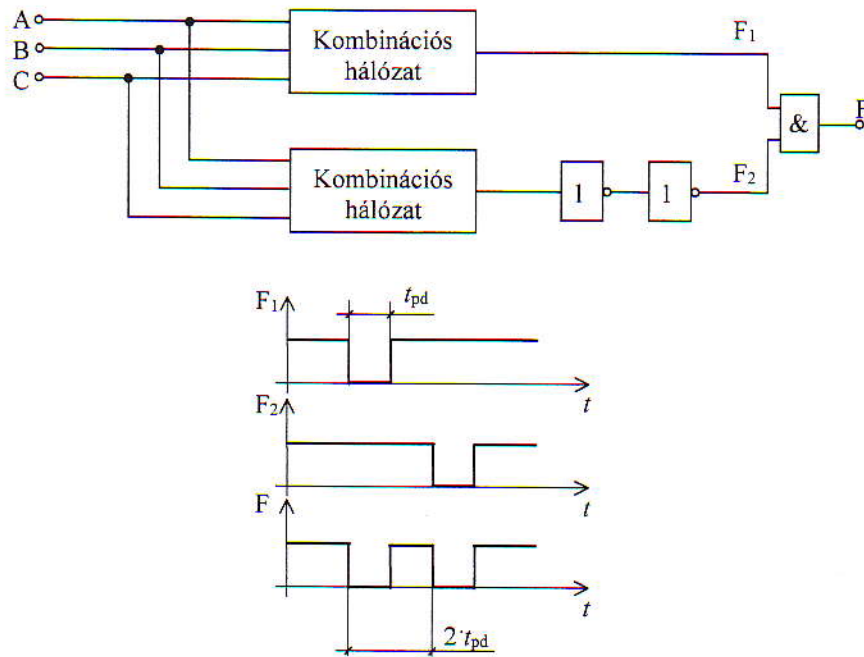

5.15. ábra. A dinamikus hazárd keletkezése

Két sztatikus hazárddal rendelkező hálózat – pl. az 5.14. ábra hálózata – egyikének kimeneti jele még két másik kapun keresztül jut el a kimeneti ÉS kapura. Az F kimeneten így két kapu késleltetésnek megfelelő idővel később is megjelenik egy hazárd. Bonyolultabb hálózatnál akár sorozatos hazárd is felléphet. Ez az egymás után többször megjelenő hibás kimeneti szint a dinamikus hazárd. Az ábrából az is látható, hogy ha a kombinációs hálózatok nem rendelkeznek sztatikus hazárddal akkor dinamikus hazárd sem lép fel.

A sztatikus hazárd megszüntetését az 5.16. ábra alapján követhetjük.

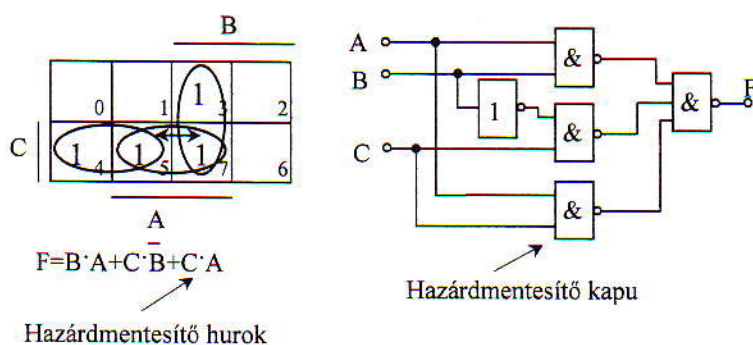

5.16. ábra. A sztatikus hazárd megszüntetése

A V–K táblában ábrázolva a hazárdos hálózat függvényének hurkait, megállapíthatjuk, hogy akkor keletkezik a hazárd, amikor a B változó értéket vált, vagyis átlép egyik hurokból a másikba. Ezt a váltást mutatja a nyíl a V–K táblában. Ez általában is igaz: ha a V–K táblában két hurok hasonló elrendezésben érintkezik, akkor a két hurok között értéket váltó változó hazárdot okoz. Ezt felismerve a hazárdmentesítés úgy történik, hogy a két érintkező hurkot egy újabb hurokkal összekötjük. Ezzel látványlag egy felesleges hurkot hozunk létre, tehát bonyolultabban realizáljuk a függvényt mint kellene, de a hazárdot megszüntetjük.

A funkcionálisan teljes rendszerekkel való megvalósítás mellett **programozható logikai eszközökkel** is végezhető függvényrealizálás. Az eszközök rövidített neve PLD (*Programmable Logic Devices* – programozható logikai eszköz). A függvényrealizálásra alkalmas PLD-k nagyszámú kapuáramkört tartalmaznak, amelyek között az eszköz programozásával lehet a realizáláshoz szükséges összeköttetéseket létrehozni. A programozás, tehát a feladatnak megfelelő összeköttetések kialakítása, tulajdonképpen a valamennyi kapu között a gyártás során létrehozott összeköttetések közül a nem szükségesek megszüntetését jelenti. A programozó készülékkel az összeköttetés az áramkör meghatározott belső pontjain kiegészíthető, az áramkör tehát a továbbiakban már csak arra a feladatra használható, amire felprogramozták, más feladatra való átalakítása nem lehetséges.

A PLD-k függvényrealizálásra alkalmas fajtái:

- PLA (*Programmable Logic Array* – programozható logikai elrendezés),
- PAL (*Programmable Array Logic* – programozható logikai elrendezés),
- PGA (*Programmable Gate Array* – programozható kapuelrendezés).

(Elvileg a később megismerendő PLS áramkör is felhasználható függvényrealizálásra, azonban elsődleges felhasználási területe a szekvenciális hálózatok realizálása. Felépítését és használatát ezért a szekvenciális hálózatok megvalósításánál ismerjük meg.)

A belső felépítés
áramkörben van a
rendelkezik, így e
A PLA áramkör
inverterek és az É
ÉS mátrix kapcs

A ○


B ○

Z ○

Az inverterek ve
összeköttetések a
radt összeköttet
ÉS mátrix 1. kim
Az ÉS mátrixszal
meneti VAGY ka


A belső felépítés elve valamennyi áramkörnél azonos, eltérés néhány kiegészítő áramkörben van az egyes típusok között. A legegyszerűbb belső felépítéssel a PLA rendelkezik, így ezen keresztül ismerjük meg a PLD-k használatát.

A PLA áramkör belső felépítését tekintve NÉV rendszerű hálózat, amelyben az inverterek és az ÉS kapuk, ill. a VAGY kapuk külön mátrixkapcsolást alkotnak. Az ÉS mátrix kapcsolási rajzát az 5.17. ábra tartalmazza.

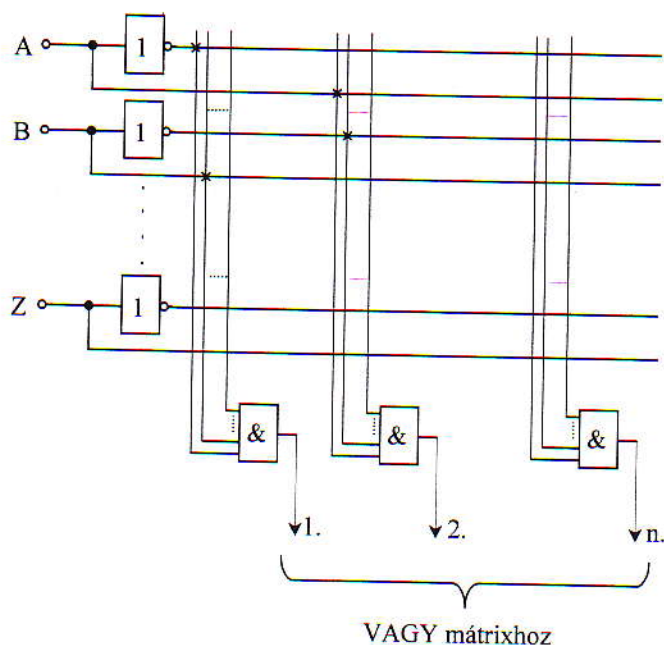

5.17. ábra. A PLA ÉS mátrixa

Az inverterek vezetékei és az ÉS kapuk bemenetei között a gyártáskor létrehozott összeköttetések a programozás során megszüntethetők. A rajzon mindig a **megmaradt összeköttetések**et jelöljük. Az 5.17. ábrán pl. a jelölt összeköttetések miatt az ÉS mátrix 1. kimenetén a $B \cdot \bar{A}$, a 2. kimenetén pedig a $\bar{B} \cdot A$ függvény jelenik meg. Az ÉS mátrixszal megvalósított függvények a VAGY mátrixon keresztül jutnak a kimeneti VAGY kapukra, amint azt az 5.18. ábra is mutatja.

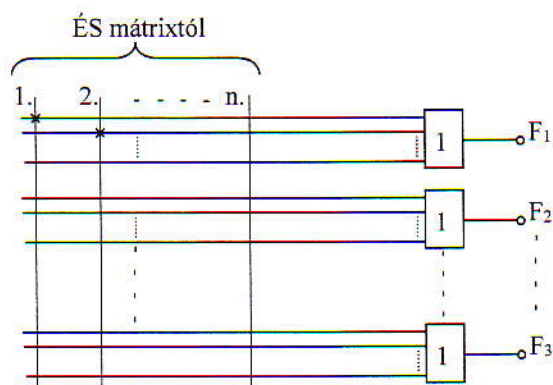

5.18. ábra. A PLA VAGY mátrixa

A VAGY mátrix is programozható, ezért az ÉS mátrix függvényei bármelyik VAGY kapu bemeneteire kapcsolhatók. Az ábrán jelölt összeköttetésekkel csak egy függvényt valósítunk meg: $F_1 = \bar{B} \cdot A + B \cdot \bar{A}$.


A PLA programozásánál az összeköttetések, tehát a függvények realizálása egy lépésben hozhatók létre, a belső áramkörök száma pedig nyilvánvalóan nem csökkenthető, tehát nincs jelentősége annak, hogy realizálás előtt a függvényt egyszerűsítettük-e vagy nem.

A PLA belső felépítésének egyszerűbb áttekinthetősége miatt az ÉS és a VAGY mátrixot sematikusán (nem minden részletre kiterjedően) szokás ábrázolni. Ezt mutatja az 5.19. ábra.

Az 5.19. ábrán jelölt összeköttetésekkel példaként két függvényt valósítottunk meg:


$$F_1^4 = \bar{D} \cdot \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot \bar{A} + D \cdot C \cdot \bar{B} + \bar{D} \cdot \bar{B} \cdot A,$$
 
$$F_4^4 = D \cdot C \cdot B \cdot A + \bar{D} \cdot \bar{C} \cdot \bar{B} \cdot \bar{A}$$



5.2. Sorrendi

A sorrendi vagy hálózatok, amelyek sorozatos flip-flopokból állnak, a meneti állapot

 


5.19. ábra. A PLA belső felépítése

5.2. Sorrendi hálózatok

A sorrendi vagy szekvenciális hálózatok olyan flip-flopokból felépülő, többkimenetű hálózatok, amelyek kimeneteiken az órajelek hatására előre meghatározott állapotok sorozatát veszik fel. Felépítésük jellemzője, hogy tárolókból – általában J-K flip-flopokból – épülnek fel és a sorrendiség (szekvencia) érdekében a következő kimeneti állapot függ az előző kimeneti állapottól. Az 5.20. ábra példaként egy három

kimenettel rendelkező szekvenciális hálózatot mutat. A tárolók a közös órajel miatt egyszerre működnek, ezért a hálózat **szinkron szekvenciális hálózat**. Érdekes megfigyelni, hogy a tárolók élvezéreltek, ezért a változás időpontja jól meghatározott.

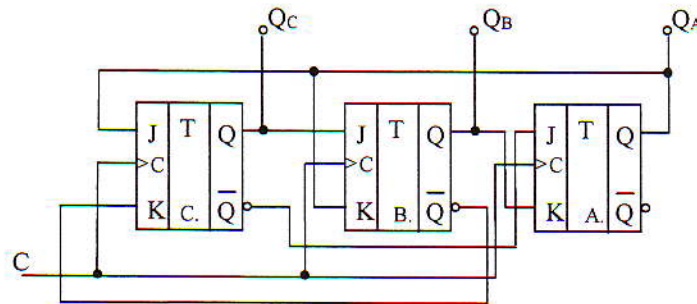

5.20. ábra. Szinkron sorrendi hálózat

A hálózat működésének elemzéséhez (sorrendi hálózat analízise) írjuk fel a tárolók **vezérlési függvényeit** a kapcsolási rajz alapján!

$$J_C = Q_A; J_B = Q_C; J_A = \bar{Q}_C;$$

$$K_C = \bar{Q}_B; K_B = Q_A; K_A = Q_B.$$

A további vizsgálathoz tételezzük fel, hogy a kimenetek éppen $Q_A = Q_B = Q_C = 0$ állapotban vannak. Ilyenkor az egyes tárolók bemenetén lévő vezérlések a vezérlési függvények alapján a következők:

$$J_C = 0; J_B = 0; J_A = 1;$$

$$K_C = 1; K_B = 0; K_A = 0.$$

Ezek a vezérlések a J-K tároló vezérlési táblázata (4.2. ábra) alapján a következő kimeneti állapotokat hozzák létre:

- a C jelű tároló a vezérlés hatására törlődik (most 0-ban marad a kimenete), $Q_C = 0$,
- a B tároló megtartja előző állapotát, tehát $Q_B = 0$,
- az A tároló beíródik, $Q_A = 1$.

Így a hálózat új kimeneti állapota:

$$Q_C = 0; Q_B = 0; Q_A = 1.$$

Ez az állapot új vezérléseket jelent a tárolóknak:

$$J_C = 1; J_B = 0; J_A = 1;$$

$$K_C = 1; K_B = 1; K_A = 0.$$

Így, ha érkezik

- a C tároló
- a B tároló
- az A tároló

Az új kimenet

Ez újabb vezérl

tozik a kimenet

séges összes k

elemzés helye

C J_C K_C J_A

1. 0 1 0

2. 1 1 0

3. 1 1 1

4. 1 0 0

5. 0 1 1

6. 0 0 0

1. 1 0 1

1. 0 0 1

Az eredménye

san, úgy ahog

hetőbb azonba

példa kimenet

Az állapotdiag

tok. Az eredm

Így, ha érkezik egy órajel, akkor a tárolók új kimeneti állapota:

- a C tároló megváltoztatja az előző állapotát, $Q_C = 1$,
- a B tároló törlődik, $Q_B = 0$,
- az A tároló beíródik, $Q_A = 1$.


Az új kimeneti állapot tehát: $Q_C = 1$; $Q_B = 0$; $Q_A = 1$.

Ez újabb vezérlést jelent a tárolóknak, ezért az újabb órajel hatására ismét megváltozik a kimeneti állapotuk stb. Az analízist addig kell végezni, amíg az elvileg lehetséges összes kimeneti állapotot megvizsgáljuk. Az előzőekben bemutatott szöveges elemzés helyett áttekinthetőbb, ha az eredményeket táblázatba foglaljuk.

C	J_C	K_C	J_B	K_B	J_A	K_A	Q_C	Q_B	Q_A
							0	0	0
1.	0	1	0	0	1	0	0	0	1
2.	1	1	0	1	1	0	1	0	1
3.	1	1	1	1	0	0	0	1	1
4.	1	0	0	1	1	1	1	0	0
5.	0	1	1	0	0	0	0	1	0
6.	0	0	0	0	1	1	0	1	1
							1	1	1
1.	1	0	1	1	0	1	1	0	0
							1	1	0
1.	0	0	1	0	0	1	1	1	0

← már előfordult,
 ← feltételezett új kimeneti állapot,
 ← már előfordult,
 ← feltételezett új kimeneti állapot,
 ← már előfordult.

Az eredmények megadhatók az állapotok bináris alakjának felsorolásával táblázatosan, úgy ahogyan az előző táblázat utolsó három oszlopa mutatja. Sokkal áttekinthetőbb azonban az állapotdiagrammal való megadás. Ezt szemlélteti a megoldott példa kimeneti állapotait ábrázolva az 5.21. ábra.

 

5.21. ábra. Állapotdiagram

Az állapotdiagram nyilai azt mutatják, hogyan követik egymást a kimeneti állapotok. Az eredményt értelmezve látható, hogy

- ha a hálózat kimenete éppen 110 állapotban van, akkor ez az órajelek hatására nem változik meg. Az 110 állapot egy önmagában záródó hurkot alkot (reteszelt állapot),
- bármilyen más kimeneti állapotból a hálózat az órajelek hatására a 011-100-010-011... ciklusba kerül és a továbbiakban ebben a ciklusban marad.


Az analízis során megismert hálózat szinkron sorrendi hálózat volt, mert a tárolók egyszerre kapták az órajelet, tehát a kimenetükön az állapotváltozás is egyidőben következett be. Aszinkron működésű sorrendi hálózatokkal tanulmányaink során csak a számlálóknál találkozunk, ezért működésüket is ott tekintjük át.

A szinkron sorrendi hálózatok realizálása az állapotdiagram meghatározásával kezdődik.

Az állapotdiagram egy gyakorlati feladat egymást követő lépéseinek kódolt formája. Pl. egy közlekedési lámpa, amely a busz sávot külön engedélyezi, folyamatosan a piros→piros-buszsáv zöld→piros-sárga→zöld→sárga→piros→stb. sorrend szerint működik (eltekintve most az egyes lámpaváltások közötti időzítésektől). A lámpák bekapcsolását állapotoknak tekintve kódolhatjuk az egyes állapotokat, pl. a következőképpen.

Állapotok	Állapotkódok
piros	000
piros-buszsáv zöld	001
piros-sárga	010
zöld	100
sárga	111
piros	000

Az állapotok három bites bináris kóddal kódolhatók, mert az öt egymástól különböző állapot kódolására két bit kevés, négy bit pedig feleslegesen sok lenne. Az állapotok és a három bites kódok egymáshoz való rendelése tetszőleges. Az előző kódolás szerinti állapotdiagramot az 5.22. ábra mutatja.

 

5.22. ábra. A közlekedési lámpa állapotdiagramja

A realizáláshoz J
tott vezérlési álla
D tároló is. Fog
mazható flip-flop
mert így biztosít
nitása.

A bináris kód eg
található három

A tervezéshez ké
tárolók állapotát

Az állapotátmen
menetet, amely
azokat a szükség
potátmenetekhez

- első sor: a
jel hatásán
zérítés köz
K = 1, ak
0 lesz (l. a
- második s
írást kell v
ténik, K
(J=1, K =
- harmadik
net állapo
- negyedik

A másik segédle
kimenetek állap
is, valamint az a
neteit jelöljük Q

A realizáláshoz J-K tárolókat használunk, mert ennek a tárolótípusnak nincsenek tiltott vezérlési állapotai, ugyanakkor, ha a feladat úgy kívánja, készíthető belőle T, ill. D tároló is. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a J-K tároló a legrugalmasabban alkalmazható flip-flop. A vezérlés szempontjából az élvezérelt tároló a legmegfelelőbb, mert így biztosítható legjobban a kimeneti állapotuk megváltozásának szinkronitása.

A bináris kód egyes bitjeit a J-K tárolók állítják elő kimeneteiken, ezért a feladatban található három bites kódhoz három flip-flopra van szükség.

A tervezéshez két segédletet használunk munkánk megkönnyítésére. Az egyik a J-K tárolók állapotátmeneti táblázata (fordított vezérlési táblázat):

Q_n	Q_{n+1}	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Az állapotátmeneti tábla első két oszlopa tartalmazza az összes lehetséges állapotátmenetet, amely egy feladat megoldása során előfordulhat. A J és K oszlopa pedig azokat a szükséges vezérléseket adja meg, amelyek az első két oszlopban levő állapotátmenetekhez szükségesek. A táblázat egyes sorainak magyarázata:


- első sor: ahhoz, hogy a J-K tároló kimenetén $0 \rightarrow 0$ átmenet jöjjön létre az órajel hatására, nem szabad a tárolót beírni, tehát $J = 0$. A K bemenetre adott vezérlés közömbös, mert, ha $K = 0$, akkor a tároló megtartja előző állapotát, ha $K = 1$, akkor törlődik. Vagyis a flip-flop kimeneti állapota mindenképpen 0 lesz (l. a J-K tároló vezérlési táblázatát a 4.2. ábrán),
- második sor: ahhoz, hogy a tároló kimenetén 1 legyen, $J = 1$ vezérléssel beírást kell végezni. A K bemenet vezérlése közömbös, mert $K = 0$ -ra beírás történik, $K = 1$ vezérlésre pedig a flip-flop megváltoztatja előző állapotát ($J = 1, K = 1 \rightarrow Q_{n+1} = \overline{Q_n}$),
- harmadik sor: a tárolónak törlődni kell, ehhez $K = 1$ vezérlés kell. A J bemenet állapota közömbös, aminek magyarázata az előzőekből már következik,
- negyedik sor: nem szabad a tárolót törölni, tehát $K = 0$.

A másik segédlet egy olyan táblázat, amely egymás alatt, sorrendben tartalmazza a kimenetek állapotait, feltüntetve az egyes állapotok kódjának decimális megfelelőit is, valamint az adott állapotban szükséges J és K vezérléseket. A három tároló kimeneteit jelöljük Q_C, Q_B, Q_A -val. Így a feladathoz tartozó táblázat:

Q_C	Q_B	Q_A	Dec. érték	J_C	K_C	J_B	K_B	J_A	K_A
0	0	0	0	0	x	0	x	1	x
0	0	1	1	0	x	1	x	x	1
0	1	0	2	1	x	x	1	0	x
1	0	0	4	x	0	1	x	1	x
1	1	1	7	x	1	x	1	x	1
0	0	0	0						

stb.

A tervezés célja a J-K tárolók vezérlési függvényeinek meghatározása, amelyek biztosítják, hogy a hálózat az órajelek hatására az előírt állapotokat vegye fel. A vezérlési függvények logikai függvények, amelyek legegyszerűbb alakja, grafikus egyszerűsítéssel, a V-K minterm táblákból olvasható ki. Minden tárolóbemenethez tartozik egy függvény, így egy V-K tábla is. A táblázatok változói a Q_C , Q_B , Q_A kimenetek **előző állapotban felvett értékei**, hiszen a következő állapotot az határozza meg, hogy előzőleg mi történt a hálózatban (sárga után jön mindig a zöld, a zöld után mindig piros stb.). Az egyes bemenetek V-K tábláit az 5.23. ábra mutatja.

 

5.23. ábra. A vezérlési függvények táblázatai

A táblázatra vonatkozó hurkolási szabályok:

- annyi hurkot kell képezni, hogy valamennyi 1 hurokban legyen,
- az X közömbös termeket használhatjuk a hurkoláshoz, ha az egyszerűsíti a függvényt, tehát nagyobb hurkot tesz lehetővé,
- a V-K táblák üres cellái azt jelentik, hogy a hozzájuk tartozó termeket nem használtuk fel az állapotok kódolására. Ezek a termek tehát nem fordulhatnak


elő a mű
lástechni
lyik felha
rűlménye
ve az üre
ket szüks
gén azon
ti állapot

Ezeket a szabál

$$J_C = Q_B; \quad J_B = Q_C$$

$$K_C = Q_A; \quad K_B = Q_C$$

 A vezérlési fűg
zős órajelről ve
nyeket bármely
VAGY kapura v
5.24. ábra muta



A bekapcsolás
menetein keres
végezzük el úgy
működés. Ehhe
laskor. Ezt a ke
ami egy differe
rint a C tároló p
tására a kívánt


elő a működés során, kivéve a bekapcsolás pillanatát. Ha megfelelő kapcsolástechnikai megoldással gondoskodunk arról, hogy bekapcsoláskor valamelyik felhasznált állapotba kerüljön a rendszer, akkor valóban semmilyen körülmények között nem fordulhatnak elő az üres cellák termjei. Ezt feltételezve az üres cellákat úgy tekinthetjük, mintha közömbösek lennének, ezért ezeket szükség szerint felhasználhatjuk a hurkolásnál. A tervezési folyamat végén azonban gondoskodni kell arról, hogy a tárolók egy meghatározott kezdeti állapotba kerüljenek.

Ezeket a szabályokat figyelembe véve a feladat vezérlési függvényei:

$$J_C = Q_B; \quad J_B = Q_C + Q_A; \quad J_A = \bar{Q}_B,$$

$$K_C = Q_A; \quad K_B = 1; \quad K_A = 1.$$

A vezérlési függvények alapján a sorrendi hálózat realizálható. A három tárolót közös órajelről vezéreljük, így lesz szinkronműködésű a hálózat. A vezérlési függvényeket bármelyik rendszerben realizálhatjuk. Példánkban a realizáláshoz csak egy VAGY kapura van szükség a J_B bemenet vezérléséhez. A megvalósított hálózatot az 5.24. ábra mutatja.

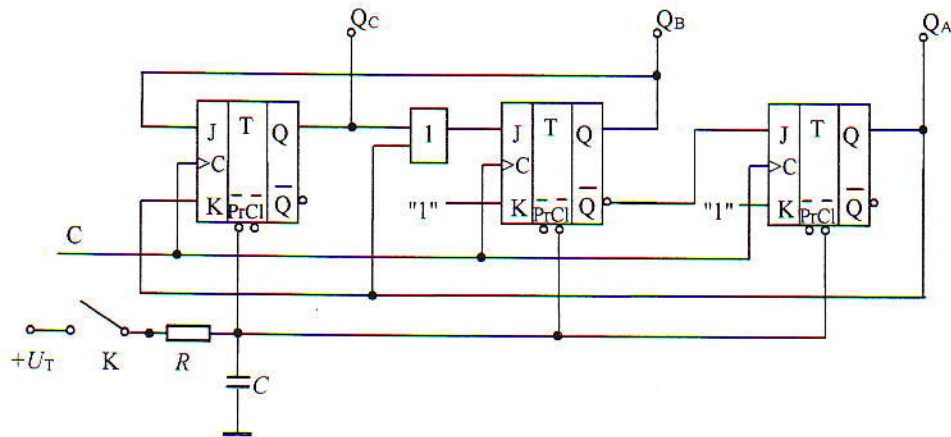


5.24. ábra. A közlekedési lámpa vezérlő áramköre

A bekapcsoláskor szükséges beállítást (START állapot) a flip-flopok sztatikus bemenetein keresztül végezzük el. Használjunk negált sztatikus bemenetű tárolókat és végezzük el úgy a beállítást, hogy bekapcsoláskor mindig a zöld jelzéssel induljon a működés. Ehhez a tárolókat $Q_C = 1, Q_B = 0, Q_A = 0$ állapotba kell hozni bekapcsoláskor. Ezt a kezdeti értékebeállítást a bekapcsolás pillanatában az RC tag végzi el, ami egy differenciáló áramkör, ezért egy 0 szintű túske impulzust ad a bekötés szerinti a C tároló preset, a B és A tároló clear bemenetére. A tárolók kimenetei ennek hatására a kívánt állapotot veszik fel. Mivel a sztatikus vezérlés csak igen rövid ideig

hat, a továbbiakban – a következő órajeltől – a működés már a vezérlési függvények szerinti.

5. feladat

Realizáljuk szinkron sorrendi hálózattal az 5.25. ábrán adott állapotdiagramot! Bekapcsoláskor a hálózat a jelölt állapotból induljon!

 

5.25. ábra. Az 5. feladat állapotdiagramja


Az 5. feladat megoldása

A realizáláshoz 3 db élvezérelt J-K tároló szükséges. A kimeneteiken megjelenő állapotorsorozat:

Q _C	Q _B	Q _A	Dec. érték
0	0	1	1
1	1	1	7
1	1	0	6
1	0	1	5
0	1	1	3
0	0	1	1

stb.

A bemenetek kitöltött vezérlési táblázatait az 5.26. ábra mutatja.

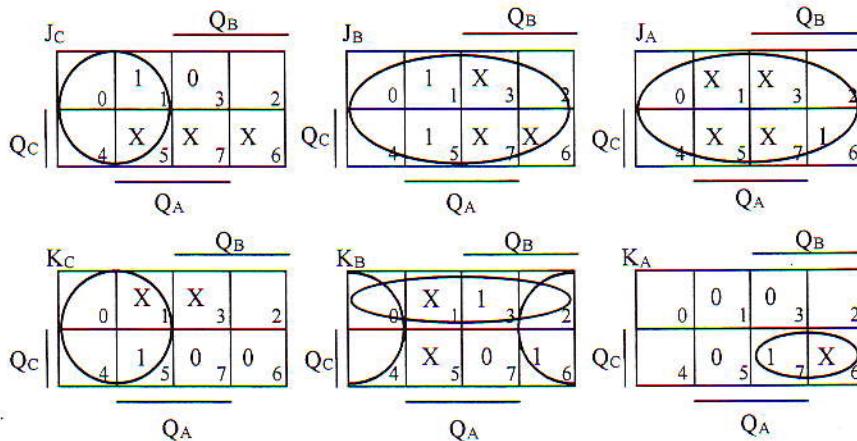


5.26. ábra. Az 5. feladat vezérlési táblázatai

A vezérlési tábla

$$J_C = \overline{Q_B}; J_C =$$

$$K_C = \overline{Q_B}; K_B =$$

A megvalósított

 


A szinkron sorrendi hálózat – programozható logikai elemek belső felépítése

A vezérlési táblázatokból kiolvasható vezérlési függvények:

$$J_C = \overline{Q_B}; J_C = 1; J_A = 1,$$


$$K_C = \overline{Q_B}; K_B = \overline{Q_C} + \overline{Q_A}; K_A = Q_C \cdot Q_B.$$


A megvalósított hálózatot az 5.27. ábra mutatja.

 

5.27. ábra. Az 5. feladat áramköre

A szinkron sorrendi hálózatok realizálhatók **PLS** (*Programmable Logic Sequencer* – programozható logikai sorrendképző) **áramkör** felhasználásával is. Az áramkör belső felépítése az 5.28. ábrán látható.

 

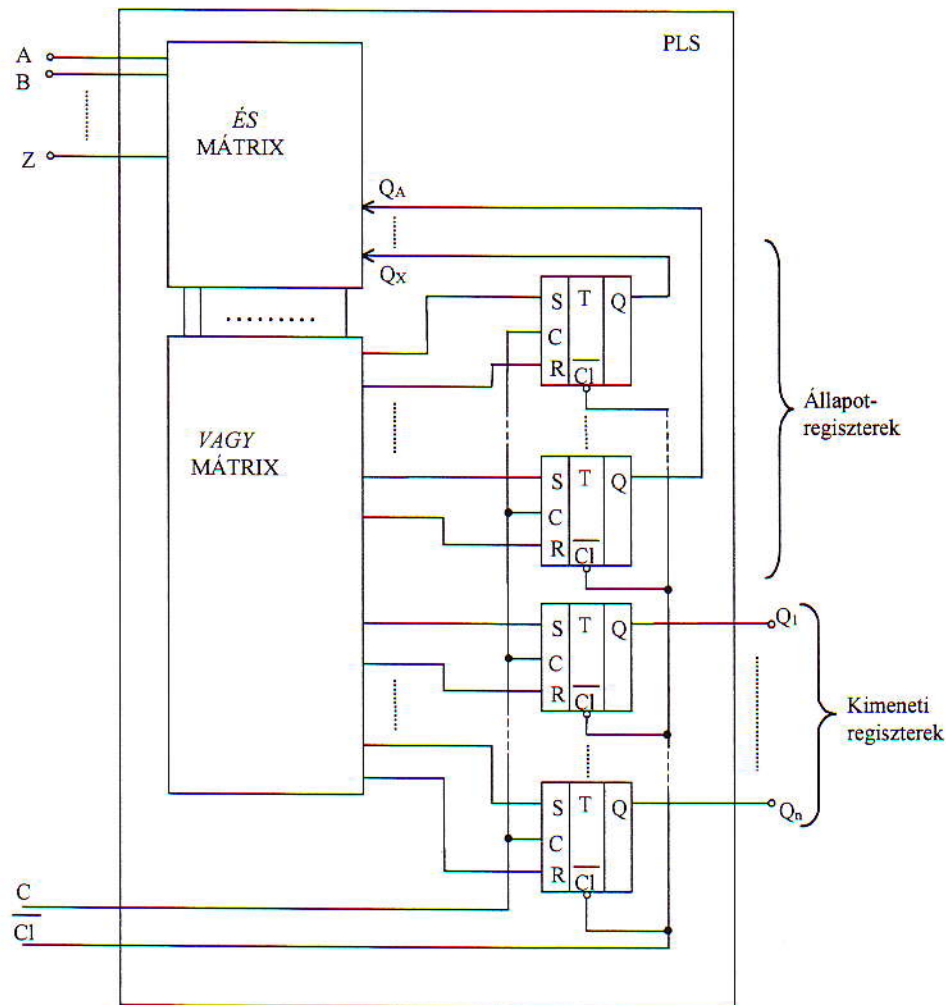

5.28. ábra. A PLS áramkör belső felépítése

A PLS áramkörben lévő ÉS mátrix és a VAGY mátrix felépítése pontosan megegyezik a PLA áramkörnél megismert hasonló mátrixokkal. Ebben az áramkörben az állapotregiszterekkel való visszacsatolás miatt lehetőség van arra, hogy a két mátrix a regiszterek vezérlési függvényeit állítsa elő, úgy, ahogyan a programozást elvégezzük. Az állapotregiszterek kimenetei nincsenek kivezetve, hanem a megvalósított sorrendi hálózat a kimeneti regisztereken keresztül válnak hozzáférhetővé. A realizáláshoz használható regiszterek R-S típusúak, amit a vezérlési függvények meghatározásánál figyelembe kell venni.

A PLS áramkör megvalósítandó vezérlési függvények ezek voltak a Q mátrixokkal beprogramozott sorrendi hálózat nem hozzáférhető, hogy ezek a kimeneti hálózat kimenetei


Ellenőrző kérdések

1. Mi a funkciója?
2. Ismertesse a felépítést!
3. Mit jelent a visszacsatolás?
4. Rajzolja fel a belső felépítést!
5. Milyen elemekből áll?
6. Ismertesse a kimeneti regiszter szerkezetét!
7. Hogyan állítja be a kimeneti regisztereket?

A PLS áramkörök úgy használhatók fel, hogy a megismert módon meghatározzuk a megvalósítandó sorrendi hálózat vezérlési függvényeit R-S tárolókra. Ezeket a vezérlési függvényeket a $Q_A \dots Q_X$ változókkal írjuk fel. (A hagyományos módszernél ezek voltak a Q_A, Q_B stb. változók a mintermtáblában). A vezérlési függvényeket a mátrixokkal beprogramozzuk az állapotregiszterek bemeneteire. Az így megvalósított sorrendi hálózat kimenetei a $Q_A \dots Q_X$ kimenetek lennének, azonban közvetlenül nem hozzáférhetőek. Ezért a mátrixok programozásával arról is gondoskodni kell, hogy ezek a kimeneti regiszterek bemenetére kerüljenek. Így végül is a sorrendi hálózat kimenetei a $Q_1 \dots Q_n$ kimenetek lesznek.

Ellenőrző kérdések

 1. Mi a funkcionálisan teljes rendszer fogalma?
2. Ismertesse a NAND és NOR kapuval történő realizálás szabályait!
3. Mit jelent a hazard, milyen formái vannak, hogyan küszöbölhető ki?
4. Rajzolja fel a PLA belső felépítését!
5. Milyen elemekből épülnek fel a sorrendi hálózatok?
6. Ismertessük a szinkron sorrendi hálózatok tervezésének és realizálásának módszereit!
7. Hogyan állíthatók a sorrendi hálózatok alapállapotba?




pontosan megegye-
z áramkörben az ál-
hogy a két mátrix a
gramozást elvégez-
em a megvalósított
áférhetővé. A reali-
függvények megha-

6. Funkcionális áramkörök

A funkcionális áramkörök olyan digitális integrált áramkörök, amelyek egy adott feladat ellátására készültek. Közös jellemzőjük, hogy kapukból és tárolókból épülnek fel és az áramköri tokból csak a funkció ellátásához szükséges kivezetések vannak kivezetve. A digitális áramkörökben ezeket alkatrészként használjuk, jellemzőik, működésüket leíró táblázataik a katalógusokban megtalálhatók.

6.1. Multiplexerek

A multiplexer adatválasztó áramkör, amely a bemenetei közül a cízzel kiválasztottat kapcsolja össze a kimenettel. Így a kiválasztott bemeneten lévő adat jut a kimenetre. A 6.1. ábra egy olyan multiplexert szemléltet, amelyik négy **adatbemenettel** és az ezeket közül egyet kiválasztó két **címzöbemenettel** rendelkezik. Az áramkör elnevezése ezért 4/1 (négyből egy) multiplexer.

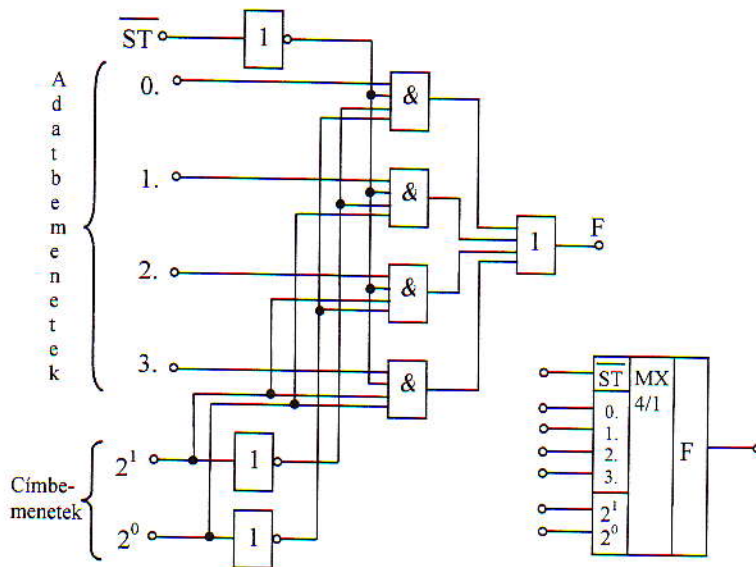

6.1. ábra. A 4/1 multiplexer belső felépítése és jelképi jelölése


A címzöbemenet
úgy kapcsolódn
megfelelő decim
címzöbemenetre 1
keresztül jut az
engedélyezve az
A minden ÉS ka
(integrált áramk
A jelképi jelölés
a multiplexer fu
Az SN sorozatba
CD sorozatból a
A multiplexerek
A 6.2. ábra a m
multiplexer kiala

A két 4/1 multipl
címzöbemenetet
zött. A közös cím
VAGY kapu fogi
A multiplexerek
használjuk. Tová
zás és párhuzam
A multiplexerrel
példát a 6.3. ábra

A címzobemenetekre adott bináris cím bitjei közvetlenül vagy inverten keresztül úgy kapcsolódnak az ÉS kapuk bemeneteire, hogy azok egyike a bináris címnek megfelelő decimális sorszámú bemenetet engedélyezze a kimenetre jutni. Pl. ha a 2^0 cím bemenetre 1, a 2^1 bemenetre pedig 0 címző bit jut, akkor az utóbbi inverten keresztül jut az 1. sorszámú kapura. A kapu két címzobemenetére így 1 szint kerül, engedélyezve az 1. adatbemenetet.

A minden ÉS kapura bevezetett ST (*Strobe* – kapuzás) bemenet az egész áramkört (integrált áramköri tokot) engedélyezi, vagy tiltja. Általában negált szintű bemenet. A jelképi jelölésen a be- és kimenetek, az engedélyezés jelölése található, valamint a multiplexer funkciójele: MX.

Az SN sorozatban pl. a 74151 típus egy 8/1, a 74150 típus egy 16/1 multiplexer. A CD sorozatból a 4512B egy 8/1, a 4539B típus pedig két 4/1 multiplexer egy tokban. A multiplexerek bemeneteinek száma **kaszkádosítással** (bővítéssel) növelhető. A 6.2. ábra a módszer bemutatására két 4/1 multiplexer felhasználásával egy 8/1 multiplexer kialakítását mutatja.

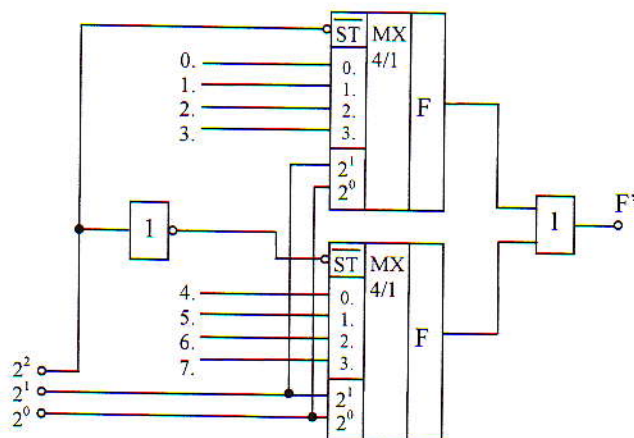


6.2. ábra. Multiplexerek kaszkádosítása

A két 4/1 multiplexer címzobemeneteit párhuzamosítjuk. A legnagyobb helyi értékű címzobemenetet az ST kapuzó bemenetektől alakítjuk ki. Ez választ a két tok között. A közös címek ezért mindig csak az egyik tokra hatásosak. A kimeneteket egy VAGY kapu fogja össze egyetlen kimenetű.

A multiplexereket alapfunkciójuknak megfelelően általában adatválasztási célra használjuk. További felhasználási lehetőségük a függvényrealizálásra való alkalmazás és párhuzamos-soros átalakító készítése.


A multiplexerrel diszjunktív szabályos alakú függvényt lehet realizálni. Erre mutat példát a 6.3. ábra. Az áramkör az $F^3 = \Sigma^3(0,1,4,6,7)$ függvényt realizálja.

 

6.3. ábra. Függvényrealizálás multiplexerrel

Olyan multiplexert kell választani a realizáláshoz, amelynek annyi címző bemenete van, ahány változós a függvény. A változókkal megcímezett bemenetekre 1 szintet kapcsolunk akkor, ha a változókból képzett term szerepel a függvényben. Ellenkező esetben 0 kerül az adatbemenetre. Pl. a $\bar{C} \cdot \bar{B} \cdot A$ minterm sorszáma 1, ezért ha ez kerül a címzőbemenetre, akkor az 1. adatbemenetet címzi meg. Ezen a bemeneten 1 szintnek kell lenni, hiszen a függvény erre a termre igaz értéket ad.

Párhuzamos-soros átalakító a 6.4. ábra szerint alakítható ki multiplexerből.

 


6.4. ábra. Párhuzamos-soros átalakító multiplexerrel

A címzőbemenetekre olyan áramkör kerül, amelyik a 000 címtől kezdődően az 111 címig sorban végig címzi az adatbemeneteket. Az adatbemeneten lévő párhuzamos adatbitek sorban egymás után a kimenetre kerülnek. A címek váltása, tehát az adatok kimenetre kapcsolásának időpontja az órajellel ütemezhető.

 6.2. Dem


A demultiplex az egy vonalozás közül címzésre mutatja, jele felépítés ettől és másképpen sított funkció a



A címzés áramkört egy engedélyező Az engedélyező jelölése még: E net tulajdonképp adatbemenet és

6.2. Demultiplexerek, dekódolók

A demultiplexerek a multiplexerekhez képest ellenkező jellegű funkciót látnak el: az egy vonalon érkező információt több kimenet között osztják szét. A kimenetek közül cízéssel választanak. A demultiplexerek belső felépítésének elvét a 6.5. ábra mutatja, jelképi jelölésével együtt, 1/4 demultiplexer esetén. A tényleges belső felépítés ettől eltérhet, mert másképpen történik a konkrét áramköri kialakítás TTL, és másképpen a MOS áramköröknél. Bármilyen is a tényleges áramkör, a megvalósított funkció az ábrán láthatónak felel meg.

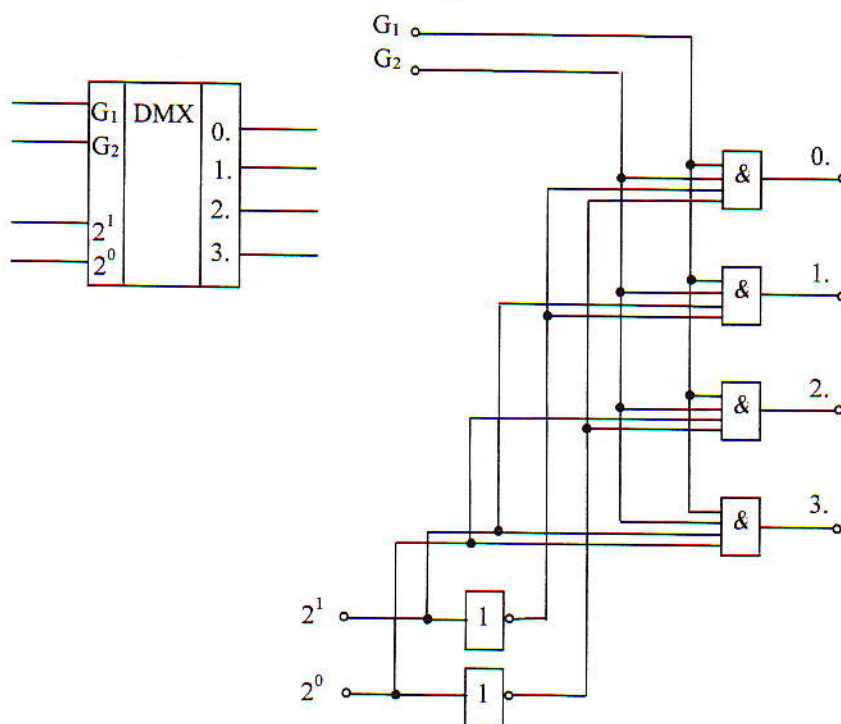

6.5. ábra. A demultiplexerek belső felépítése

A címzés áramköre megegyezik a multiplexernél megismert áramkörrel. Az adatbemenet egy engedélyezés/tiltást végző ÉS kapun keresztül kapcsolódik a kimenetre. Az engedélyezés/tiltás a G (*gate* – kapu) bemeneten keresztül lehetséges. Szokásos jelölése még: E (*enable* – engedélyezés). A felhasználás szempontjából ez a bemenet tulajdonképpen az egész tokot engedélyezi/tiltja. A kapcsolásból látszik, hogy az adatbemenet és az engedélyező bemenet felcserélhető. A katalógusok ezért jelölés-

ben nem is tesznek különbséget közöttük, G, vagy E betűvel jelölik ezeket a bemeneteket.

Az SN sorozatban pl. 1/8 demultiplexer a 74LS138, vagy egy tokban két 1/4 demultiplexer a 74156 típus. A CD sorozatban egy tokban két 1/4 demultiplexer a 4555 típus. Az adatszétosztáson kívül a demultiplexerek dekódolóként is alkalmazhatók. Az 6.5. ábra áramköre pl. egy kétbites bináris számot dekódol decimális számmá. Ha az engedélyező bemenetekre 1 szintet kapcsolunk, akkor a címzésre használt kétbites bináris szám decimális megfelelőjével sorszámozott kimeneten jelenik meg 1 szint. Tehát a bináris szám *megjelöli* a decimális értékével sorszámozott kimenetet. Ebben az alkalmazásban a demultiplexer egy 2/4 dekódoló. Az 1/8 demultiplexerek 3/8 bináris-decimális dekódolók, az 1/16 DMX 4/16 bináris-decimális dekódoló stb. A demultiplexerek felépítésükből következően csak bináris-decimális dekódolást képesek elvégezni. Készülnek igen szűk választékkal kifejezetten dekódolási funkciót ellátó áramkörök is, pl. BCD-decimális, háromtöbbszörös-decimális.

A nagyon kevés integrált áramköri formában kapható dekódoló miatt gyakran kényserülünk arra, hogy kapuáramkörökből készítsük dekódolót. A dekódoló egy többkimenetű kombinációs hálózat, ezért a kombinációs hálózatok realizálásánál megismert módszer itt is alkalmazható. A tervezés menetét egy BCD-Gray-dekóder tervezésével ismerjük meg. Az alkalmazott módszer bármilyen dekódoló tervezéséhez felhasználható.

Első lépésként a két kódrendszer egyes elemeit egymáshoz rendeljük, tehát minden bemeneti kódszó kimeneti megfelelőjét külön-külön megadjuk:

BCD kód (bemenetek)				Gray-kód (kimenetek)			
D	C	B	A	F1	F2	F3	F4
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1


Második lépésként – a kódtáblázatot egy többkimenetű kombinációs hálózat igazságtáblázatának tekintve az F_1, F_2, F_3, F_4 függvényeket egyszerűsítjük, célszerűen grafikus módszerrel. A függvények V–K minterm tábláit a 6.6. ábra mutatja.



F3



Mivel a bemenetek csak két szintre állíthatók elő, ezért a kimenetek is csak két szintre állíthatók. A kimenetek a következők: $F_1 = D$; $F_2 = C$; $F_3 = D \oplus C$; $F_4 = \overline{D} \oplus \overline{C}$. A NÉV rendszer...

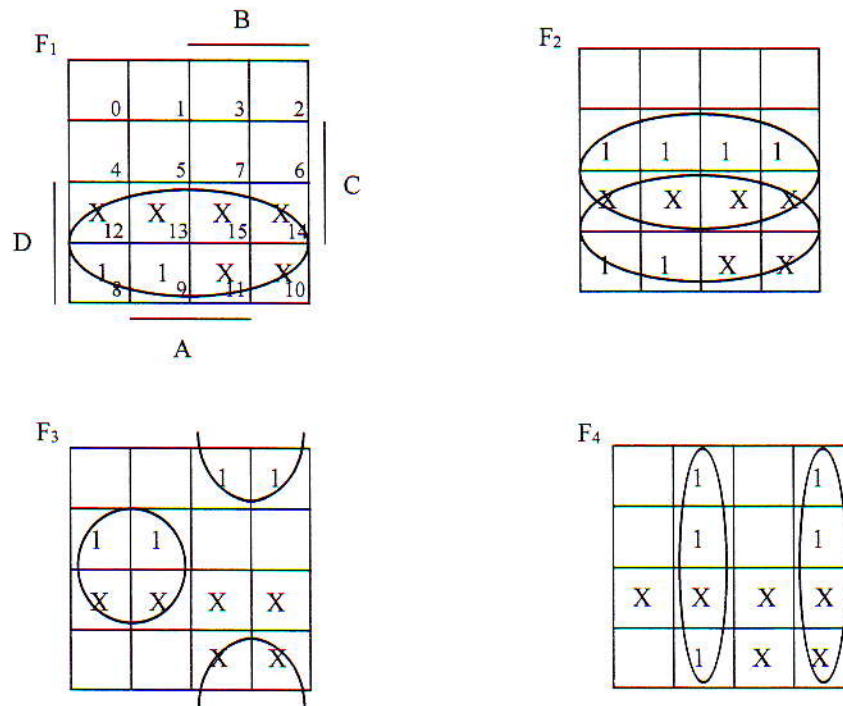


6.6. ábra. BCD-Gray-dekódoló V-K táblái

Mivel a bemeneti kód BCD kód, ezért a 9-nél nagyobb sorszámú termek nem fordulhatnak elő. A függvények egyszerűsítésénél ezek a termek határozatlannak tekinthetők. A dekódoló függvényei a V-K táblákból:

$$F_1 = D; \quad F_2 = D + C; \quad F_3 = C \cdot \bar{B} + \bar{C} \cdot B; \quad F_4 = \bar{B} \cdot A + B \cdot \bar{A}.$$

A NÉV rendszerben megvalósított dekódoló kapcsolási rajzát a 6.7. ábra mutatja.

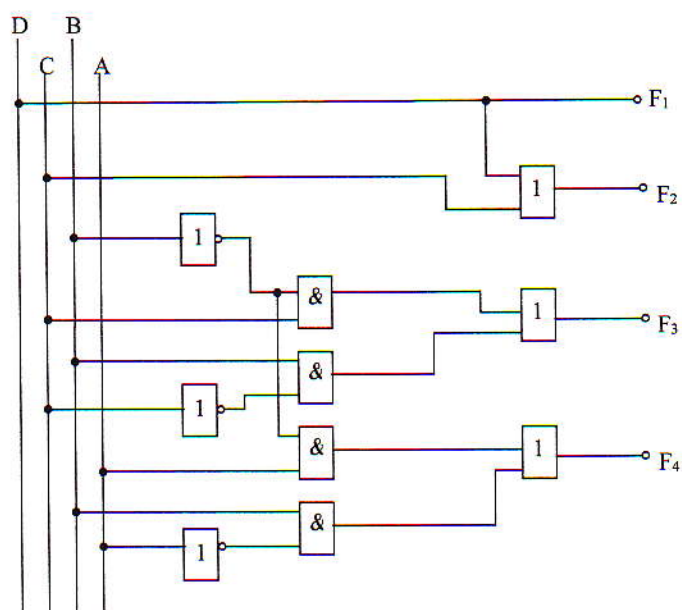

6.7. ábra. BCD-Gray-dekódoló

6.3. Aritmetikai áramkörök

Az aritmetikai áramkörök bináris számrendszerben dolgozó műveletvégző áramkörök. Az áramkör bemeneti adatait operandusoknak nevezzük, amelyek legtöbbször bináris vagy BCD kódú bináris számok. Ennek megfelelően a műveletvégzés eredménye is bináris vagy BCD kódú bináris szám.

Bizonyítható, hogy bármilyen művelet (pl. szorzás, gyökvonás, integrálás stb.) visszavezethető komplementképzések, összeadások és léptetések sorozatára. A bináris számok bitjeinek egyik helyi értékről a másikra való léptetése a 7.4.4. pont regisztereivel végezhető el. A bináris összeadás az erre a célra készített hálózattal, az összeadó áramkörrel végezhető el. Ezek az áramkörök a bináris összeadás szabályai szerint működnek:

- összeadás mindig csak két operandus között végezhető,
- az operandusok bitjeit helyi értékénként kell összegezni, a legkisebb helyi értéktől kezdve. Minden helyi értéken képezni kell az *S* (*szumma*) összegbitet és a *C* (*carry*) átvitelbitet. Az átvitel a bináris számrendszerben ugyanaz a mennyiség, mint amit a tízes számrendszerben használunk. Az összeg bit és az átvitel bit képzésének szabályát a legkisebb helyi értékre (a 0. helyi érték) a következő táblázat mutatja:

Magyarázatot
1 (átvitel).

- az egye
lyi érték
értéken
- a legna
kú bitje
Pl. négy

1010

+ 110

1011

A legkisebb h
ta, amely nem
adót félössze

lázat alapján

$S = B \cdot \bar{A} + \bar{B} \cdot A$

Az összeg an

megvalósító f

Az egy helyi
lyi értékről j

B_0	A_0	S_0	C_1
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Magyarázatot csak az utolsó sor igényel: $1 + 1 = 10_2$, ezért az eredmény 0 és marad 1 (átvitel).


- az egyes helyi értékeken az összeadásnál figyelembe kell venni az előző helyi értékről jövő átvitelt. A táblázatban az átvitel indexe is erre utal: a 0. helyi értéken keletkező átvitelt az 1. helyi értéken kell figyelembe venni,
- a legnagyobb helyi értéken keletkező átvitel az összeg legnagyobb helyi értékű bitje. Az eredmény tehát egy bittel hosszabb lehet, mint az operandusok. Pl. négybités operandusoknál:

$$\begin{array}{r} 1010 \quad (\text{decimálisan: } 10 + 13 = 23) \\ + 1101 \\ \hline 10111. \end{array}$$

A legkisebb helyi értékre felírt táblázat egy olyan egybités összeadó igazságtáblázata, amely nem veszi figyelembe az előző helyi értékről jövő átvitelt. Az ilyen összeadót **félösszeadónak** (HS, half szummator – félösszeadó) nevezzük. Az igazságtáblázat alapján felírható S és C függvények:

$$S = B \cdot \bar{A} + \bar{B} \cdot A, \quad C = B \cdot A.$$

Az összeg antivalencia függvény, az átvitel pedig ÉS függvény. A függvényeket megvalósító félösszeadó kapcsolás a 6.8. ábrán látható.

 

6.8. ábra. Félösszeadó áramkör

Az egy helyi értéken teljes összeadást végző áramkör figyelembe veszi az előző helyi értékről jövő átvitelt is. Ezt a működést leíró igazságtáblázat:

B_n	A_n	C_n	S_n	C_{n+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


Az igazságtáblázat alapján felírható a teljes összeadó összeg- és átviteli függvénye. Az összegfüggvény nem egyszerűsíthető, az átviteli függvény igen. Egyszerűsítés után a teljes összeadó függvényei:

$$S_n = C_n \cdot \bar{B}_n \cdot \bar{A}_n + \bar{C}_n \cdot B_n \cdot \bar{A}_n + \bar{C}_n \cdot \bar{B}_n \cdot A_n + C_n \cdot B_n \cdot A_n,$$

$$C_{n+1} = B_n \cdot A_n + C_n \cdot A_n + C_n \cdot B_n.$$

Ezeket a logikai függvényeket vagy célszerűen csoportosított változatukat valósítják meg kombinációs hálózattal az integrált összeadó áramkörök. A teljes hálózat felrajzolásától eltekintünk.


Az egy helyi értékű teljes összeadó felhasználásával készíthetünk több bites összeadót is úgy, hogy egymással párhuzamosan annyi egy helyi értékű összeadót alkalmazunk, ahány bitesek az operandusok. A 6.9. ábra négybites teljes összeadót mutat.

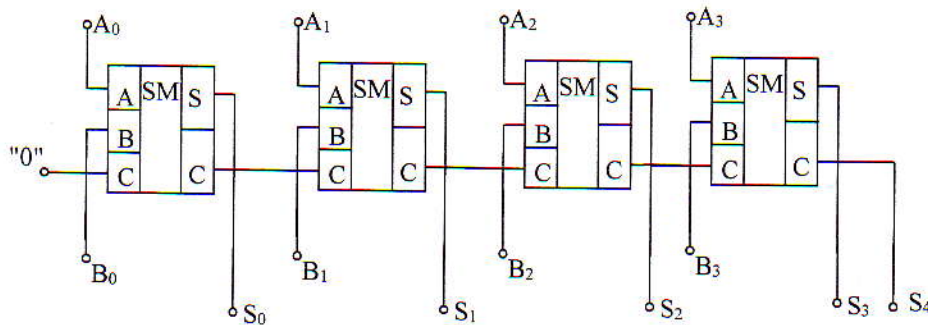

 6.9. ábra. Négybites teljes összeadó


A legkisebb helyi érték S_0 átvitel bemenetét a használat során 0 szintre kötjük, hiszen itt nincs előző helyi értékről jövő átvitel. A legnagyobb helyi értéken keletkező C_3 átvitel az összeg legnagyobb helyi értékű S_4 bitje. Az egy helyi értékű összeadók között az átvitel sorosan terjed, mert egy következő helyi értéknek mindig meg kell várnia az előző helyi értéken való összeadás befejezését. A gyors összeadást tehát az

átvitel soros terjedését gyorsító áramkörrel ismertetésére a következő ábrákban a bitjeiből egy két bites átviteleket, és a helyi értékek összeadását a következő bitet. Az ilyen



Az SN sorozat gyorsítással működés nélküli. A belső felépítését a következő ábrán ábrázoljuk.


átvitel soros terjedése akadályozza. Készülnek ezért olyan összeadók, amelyek **átvitelgyorsító áramkört tartalmaznak**. A bonyolult felépítésű áramkörök részletes ismertetésére nincs mód, működési elvük azonban egyszerű: az operandusok egyes bitjeiből egy kombinációs hálózat meghatározza az egyes helyi értékeken keletkező átviteket, és ezeket párhuzamosan, az összeadók bemeneteire juttatja. Az egyes helyi értékek összeadói így szinte egyidőben kapják a két operandus bitet és az átvitelbitet. Az ilyen elven működő összeadó belső felépítését mutatja a 6.10. ábra.

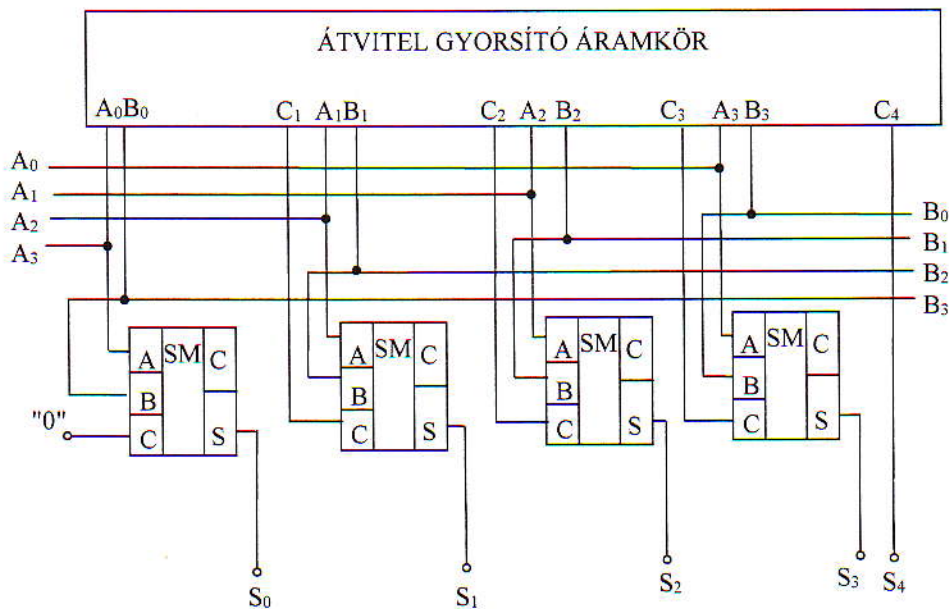

6.10. ábra. Összeadó gyorsított átvitelképzéssel

Az SN sorozat átvitelgyorsítás nélküli összeadói pl. a 7482, 7483 típusok, átvitelgyorsítással működik a 74283. A CD sorozat 4008 típusú összeadója átvitelgyorsítás nélküli.

A belső felépítéstől eltekintve az összeadókat kapcsolási rajzokon jelképi jelölésükkel ábrázoljuk. Négybites összeadó jelképi jelölését mutatja a 6.11. ábra.

 

6.11. ábra. Négybites összeadó jelképi jelölése

Nem készítenek integrált kivételben bináris kivonó áramköröket. Szükség esetén azonban bináris összeadóból egyszerűen készíthető kivonó áramkör. A kivonás műveletét is – mint minden egyéb műveletet – összeadásra vezetjük vissza:

$$S = A - B = A + (-B).$$


A negatív számokat kettes komplementes kódjukkal ábrázoljuk a számításokban. Ezért az előző azonosság így fogalmazható meg: két operandus különbségét úgy képezzük, hogy a kisebbítendőhöz hozzáadjuk a kivonandó kettes komplementesét. A kettes komplementes képzését már ismerjük: a szám bitenkénti negálásával előállítjuk az egyes komplementest és hozzáadunk egyet.

A pozitív és a negatív számokat előjellel különböztetjük meg egymástól a bináris számrendszerben is. A pozitív számok előjele 0, a negatív számoké 1. Kettes komplementes kódban ábrázolva a negatív számokat, a negatív számot jelölő 1 előjel azt is jelenti, hogy az előjel után következő bitsor egy bináris szám kettes komplementese. Pl.

$$+12_{10} = 0\ 1100_2; \quad -12_{10} = 1\ 0100_{2K}.$$

A kivonás tehát így írható le: $S = A + B_{2K}$.

Ezen az elven működő négybités összeadó/kivonó áramkört mutat a 6.12. ábra.

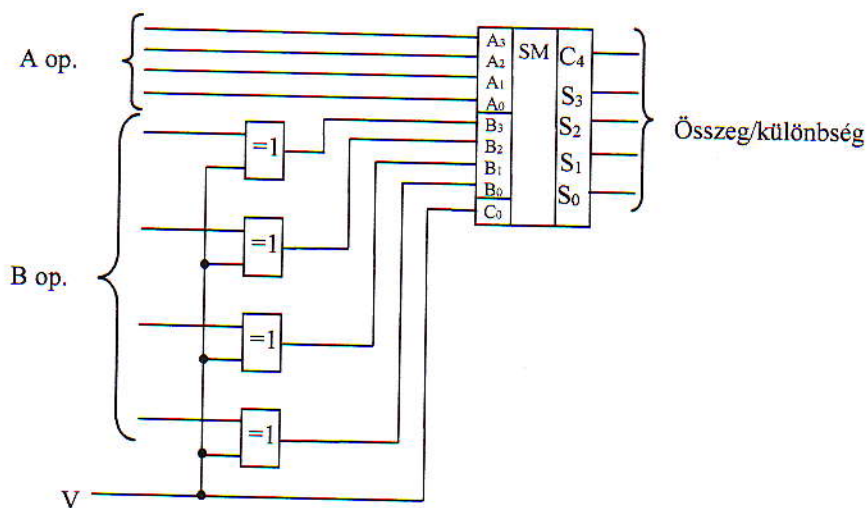

6.12. ábra. Bináris összeadó kivonó áramkör

Az összeadó B bemenetein lévő antivalencia kapuk vezérelhető inverterek. Az igazságtáblázatban az egyik bemeneti változót vezérlőjelnek tekintve a táblázat sorait a következőképpen értelmezhetjük:

B V F
 0 0 0 a ve
 0 1 1 a ve
 1 0 1 a ve
 1 1 0 a ve

Összefoglalv

netére a beme
 meneti változ

A 6.12. ábra

jeit, tehát a k

is be van köt

hez hozzáad

mensből a ke

0, akkor ninc

Az előzőekben

zásokban előf

BCD kódú ö

áramkörrel. A

összeadás ere

és két BCD sz

6.1. táblázat.

Decimális ö

0 (pl. 0+0)

1

2

3

4

5 (pl. 2+3)

6

7

8

9 (pl. 7+2)

10

11

12

13 (pl. 1+12)

14

15

16

17

18 (pl. 9+9)

19 (pl. 9+9+)

B V F

- 0 0 0 a vezérlőjel 0, a kimeneten a B változó jelenik meg,
 0 1 1 a vezérlőjel 1, a kimeneten a B változó negáltja jelenik meg,
 1 0 1 a vezérlőjel 0, a kimeneten a B változó jelenik meg,
 1 1 0 a vezérlőjel 1, a kimeneten a B változó negáltja jelenik meg.

Összefoglalva: az antivalencia kapu a vezérlőjel 0 értéke mellett átmásolja a kimenetére a bemenetén lévő változót, a vezérlőjel 1 értéke mellett pedig invertálja a bemeneti változót.

A 6.12. ábra antivalencia kapui $V = 1$ vezérlésre negálják a B operandus egyes biteit, tehát a kivonandó egyes komplementjét képezik. A vezérlőjel az C_0 bemenetre is be van kötve, ezért az összeadó a legkisebb helyi értéken az egyes komplementhez hozzáad az összegzés során egyet. Így egyszerre történik meg az egyes komplementből a kettes komplement képzése és a kivonásnak számító összeadás. Ha $V = 0$, akkor nincs komplement képzés, az áramkör összeadóként működik.

Az előzőekben bináris összeadó és kivonó áramköröket ismertünk meg. Egyes alkalmazásokban előfordul, hogy BCD kódú bináris számokat kell összeadni vagy kivonni.

BCD kódú összeadó készítéséhez is a bináris összeadókat használjuk kiegészítő áramkörrel. A kiegészítés azért szükséges, mert a BCD összeadás és a bináris összeadás eredménye nem egyezik meg, ha az összeg nagyobb mint 9. Két bináris és két BCD szám összeadásakor keletkező eredmények lehetséges értékeit mutatja a 6.1. táblázat.

Bináris és BCD összegek. 6.1. táblázat


Decimális összeg	Bináris összeg					BCD összeg				
	C_4	S_3	S_2	S_1	S_0	C_4	S_3	S_2	S_1	S_0
0 (pl. 0+0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5 (pl. 2+3)	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
6	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
7	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
9 (pl. 7+2)	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
10	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
11	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1
12	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
13 (pl. 1+12)	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1
14	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
15	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1
16	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0
17	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1
18 (pl. 9+9)	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
19 (pl. 9+9+átvitel)	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1

A táblázat elemzéséből kiderül, hogy a bináris és a BCD összegek 0-tól 9-ig megegyeznek. Ha azonban az összeg nagyobb, mint 9, akkor a **BCD összeg hattal nagyobb, mint a bináris összeg**. Ezért a bináris összeadót egy olyan áramkörrel kell kiegészíteni, amelyik figyeli a bináris összeget, és ha nagyobb, mint 9, akkor az eredményt korrigálja. A hat hozzáadását BCD korrekciónak nevezzük.

Ahhoz, hogy az összeg nagyobb legyen mint 9, a táblázat alapján az szükséges, hogy a bináris összeg C_4 bitje 1 legyen, vagy az S_3 bit 1 értéke mellett még az S_2 vagy az S_1 bit is 1 legyen. A korrekció szükségességét figyelő függvény ezért:

$$F_K = C_4 + S_3(S_2 + S_1) = C_4 + S_3 \cdot S_2 + S_3 \cdot S_1.$$

A függvényt megvalósító kombinációs hálózattal felépített BCD összeadó kapcsolási rajza a 6.13. ábrán látható.

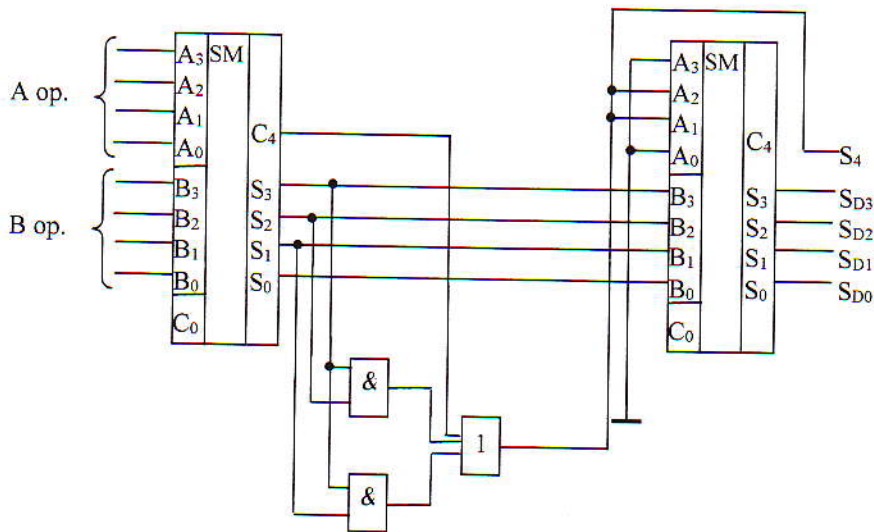

6.13. ábra. A BCD összeadó kapcsolási rajza

Az első összeadó kimenetén a bináris összeg jelenik meg. Ha ennek értéke nagyobb, mint 9, akkor a kombinációs hálózat kimenetén 1 szint lesz. A második összeadó A bemenetein ilyenkor bináris 6 jelenik meg: $A_0 = 0, A_1 = 1, A_2 = 1, A_3 = 0$. A második összeadó kimenetein a korrigált BCD összeg jelenik meg. Ha a bináris összeg kisebb, mint 10, akkor a kombinációs hálózat kimenetén 0 szint jelenik meg, vagyis a második összeadó nullát ad a bináris összeghez.


A BCD kivonó áramkör hasonló elven készíthető.

6.4. Reg

A regiszterrel
ót D flip-flop
pusokból (pl
vül a tárolt in

- átmenet
- léptető

 Az átmenet
szerre (párh
A tárolt infor
4 bites puffe




Ha a tárolandó
tárolni, akkor
kaszádósítás

6.4. Regiszterek

A regiszterek **több bit egyidejű tárolására** alkalmas áramkörök. A tárolási funkciót D flip-flopok látják el, amiket az integrált áramkörön belül gyakran más tárolótípusokból (pl. R-S) alakítanak ki. A regiszterek egyes típusai a tárolási feladaton kívül a tárolt információ **léptetésére** is alkalmasak. Így a regiszterek két típusa:


- átmeneti tárolók,
- léptetőregiszterek.

Az **átmeneti tárolók** (pufferregiszterek, latch tárolók) minden flip-flopjába egyszerre (párhuzamosan) történik az információ beírása. A beírást az órajel vezérli. A tárolt információ a regiszter kimenetén hozzáférhető. A **6.14.** ábra példaként egy **4 bites pufferregiszter** belső felépítését és jelképi jelölését mutatja.

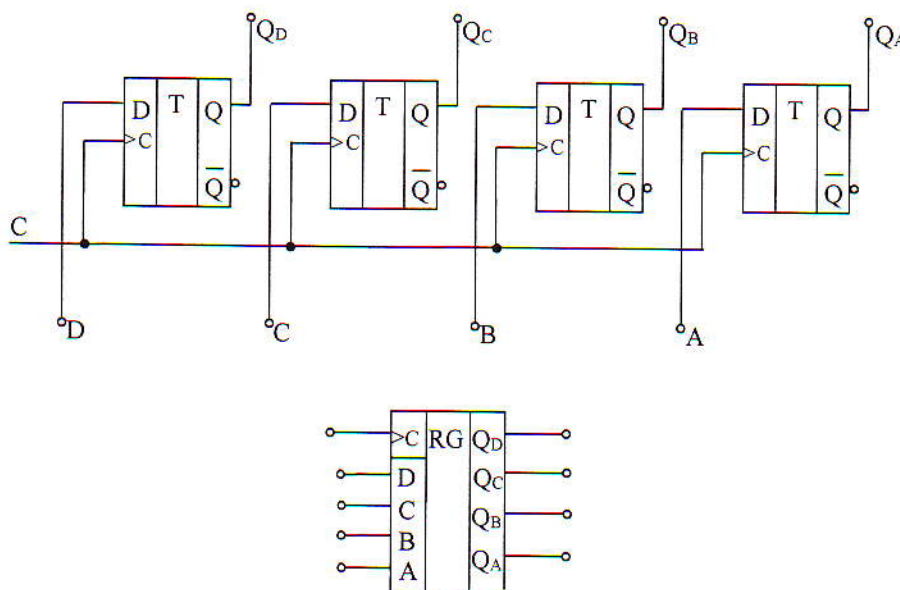

6.14. ábra. Pufferregiszter


Ha a tárolandó információ több bitet tartalmaz, mint amennyit egy regiszter képes tárolni, akkor több regiszterből készítünk nagyobb kapacitásút (tárolóképességűt) kaszkádosítással. Két négybitesből összeállított 8 bites regisztert mutat a **6.15.** ábra.

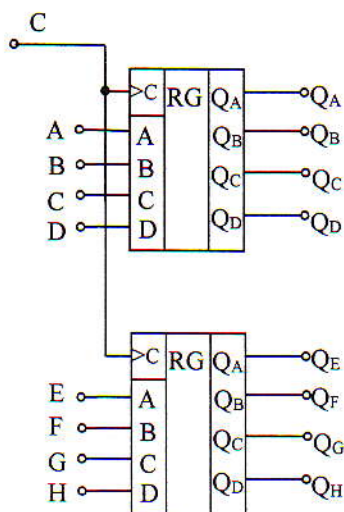

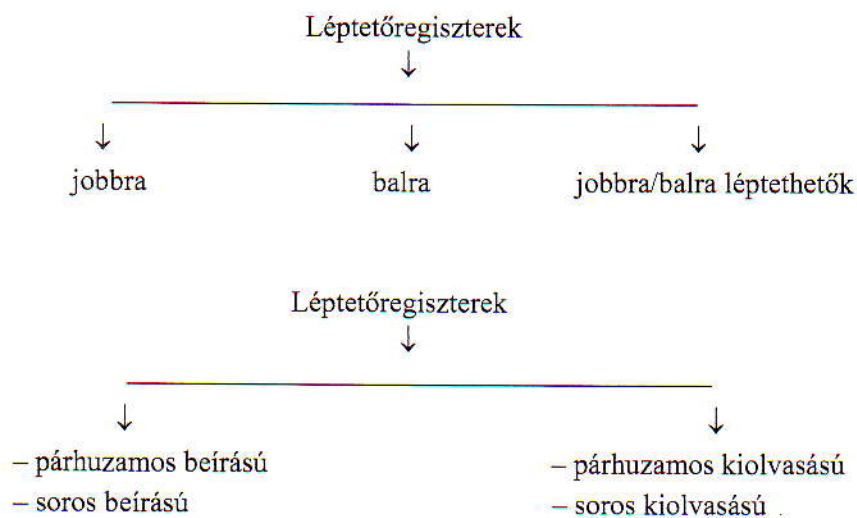6.15. ábra. A regiszterek kapacitásának bővítése

Az SN sorozatban igen sok pufferregiszter van, pl. 7475, 74100. A CD sorozat egyik pufferregisztere pl. a 4076 típus.

A **léptetőregiszterek** a léptetés iránya, valamint az információ beírása és kiolvasása szempontjából csoportosíthatók:



A 6.16. ábra egy 4 bites, **jobbra léptethető, soros beírású, soros kiolvasású** léptetőregisztert mutat.


Soros beírású (SI)

C (SI)


Az információ át történik és SR (shift register) formáció bit

Az SN sorozatban a 40

Párhuzamos kiolvasású regiszter

 

6.17. ábra

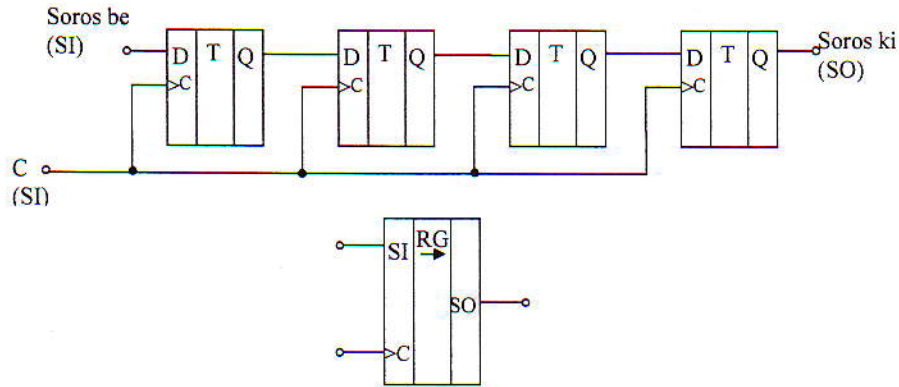


6.16. ábra. Jobbra léptethető, soros be/soros ki regiszter

Az információ egyes bitjeinek beírása az SI (*serial input* – soros bemenet) bemeneten át történik és a beírt bitek léptethetők az órajellel. Ez tehát a jobbra léptetést vezérlő SR (*shift right* – léptetés jobbra) bemenet. A regiszteren való végigléptetés után az információ bitjei sorosan az SO (*serial output*) soros kimeneten jelennek meg.

Az SN sorozatban jobbra léptethető soros be/soros ki regiszter a 7491, A CD sorozatban a 4006 típus.

Párhuzamos és soros beírású, párhuzamos és soros kiolvasású, jobbra léptethető regisztert mutat a 6.17. ábra.

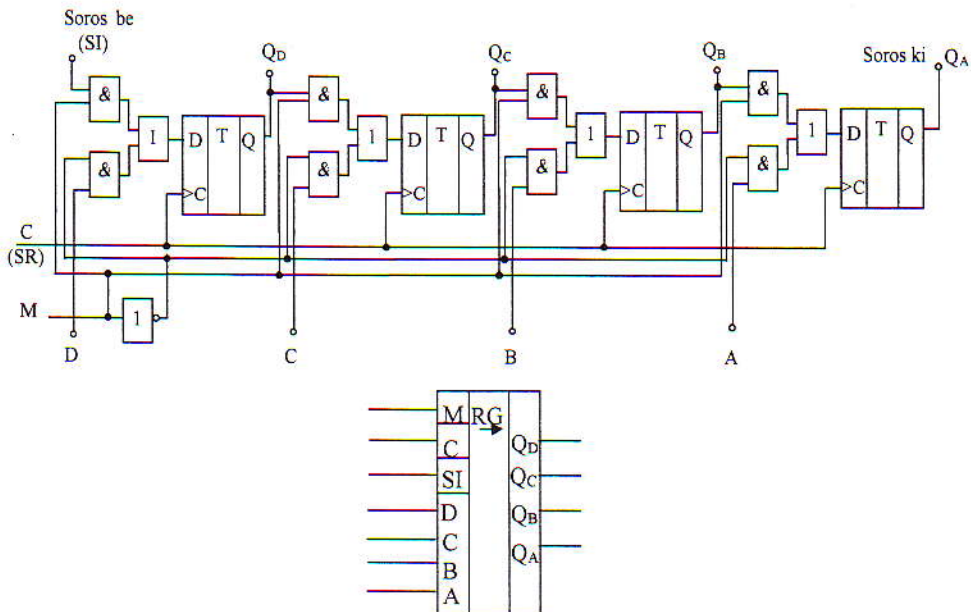


6.17. ábra. Jobbra léptethető, párhuzamos/soros be, párhuzamos/soros ki regiszter

A flip-flopok között lévő kombinációs hálózat az M (mode) bemenetre adott vezérléstől függően a párhuzamos beírást vagy a léptetést engedélyezi: M = 0-ra léptetés, M = 1-re párhuzamos beírás. Párhuzamos beírás és léptetés tehát egyszerre nem lehetséges. A léptetés az órajellel történik. A beírt és léptetett információhoz párhuzamosan a Q kimeneteken keresztül lehet hozzáférni. A regisztert lehet kombináltan is használni, mert az SI bemeneten soros beírás is lehetséges. Ha csak a Q_A kimenetet használjuk, akkor a regiszter soros kiolvasású. Ilyen regiszter pl. az SN 7495.


Ha a 6.17. ábrán látható kapcsolásból, a Q_A kimenetet kivéve, elhagyjuk a párhuzamos kimeneteket, akkor egy **soros/párhuzamos beírású, soros kiolvasású jobbra léptethető** regiszterhez jutunk. Ilyen regisztert tartalmaz pl. az SN 7494, a CD 4014.

Balra léptethető, soros beírású, soros kiolvasású regisztert mutat a 6.18. ábra. Ebben az esetben az órajel balra lépteti az A flip-flop bemenetére kerülő biteket. A regiszteren végigléptetett bitek a D flip-flop kimenetén lépnek ki. A léptetés az SL (*Shift left*) bemenetre adott órajelekkel lehetséges.

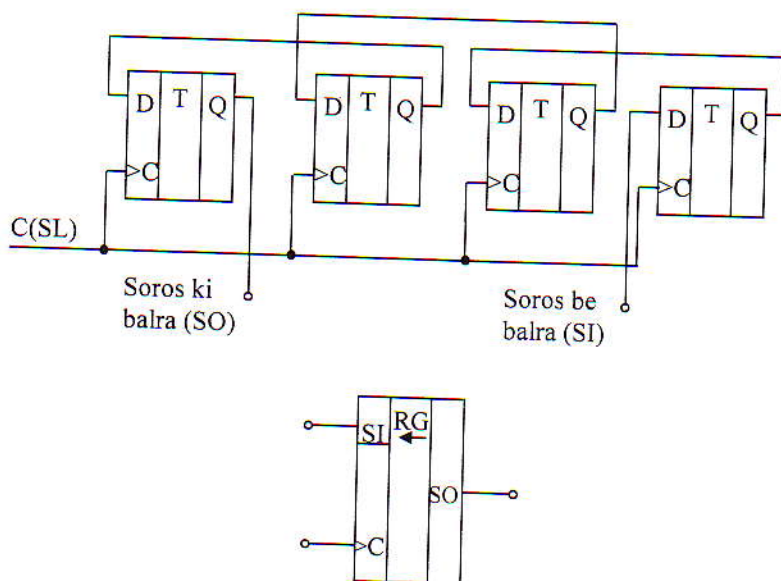


6.18. ábra. Balra léptethető soros be/soros ki regiszter

A **balra léptethető, párhuzamos/soros beírású és párhuzamos/soros kiolvasású** regiszter kapcsolási rajza a 6.19. ábra szerinti. A be- és kimenetek funkciója és az áramkör működése az előzőek alapján azonosítható.

 

 
6.19. ábra. Balra

Valamennyi eddigi **párhuzamos beírású** regiszterek kapcsolási rajzának egy részét mutatja a 6.20. ábra (a léptetés) bemenet en




6.2

A **léptetőregiszter** az információ bitjeit az órajellel sorosan beírja és sorosan kiolvasású, jobbra

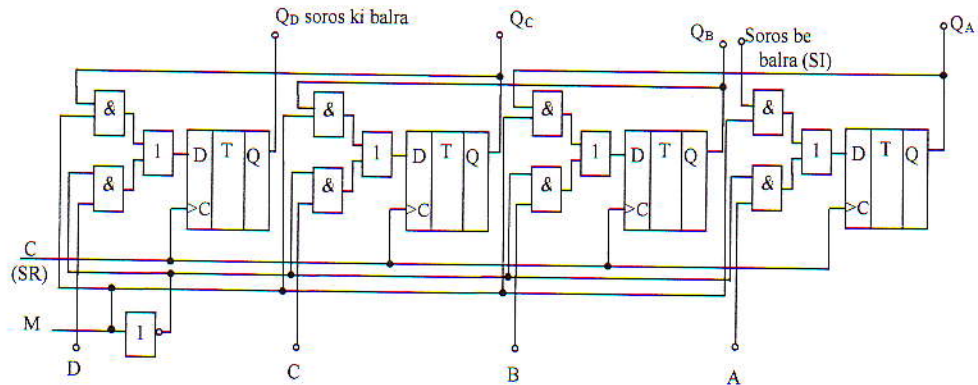


6.19. ábra. Balra léptethető, párhuzamos/soros be, párhuzamos/soros ki regiszter

Valamennyi eddig megismert funkciót egyesíti a **jobbra-balra léptethető, soros-párhuzamos beírású, soros-párhuzamos kiolvasású** léptetőregiszter. Kapcsolási rajzának egy részlete a 6.20. ábrán látható. A párhuzamos beírást az *Ld* (*Load* – töltés) bemenet engedélyezi.

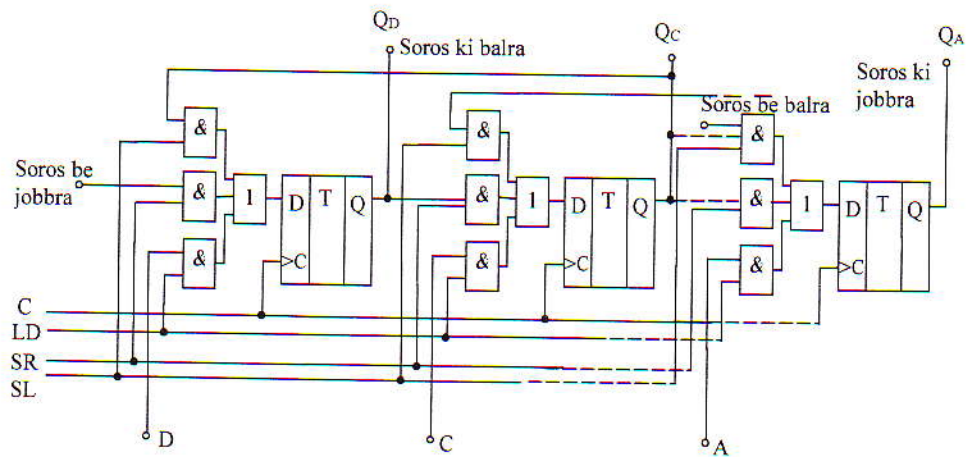

6.20. ábra. Jobbra/balra léptethető, soros/párhuzamos be, soros/párhuzamos ki regiszter

A léptetőregiszterek kaszkádosítása a vezérlőbemenetek párhuzamosításával és az információ bitjeinek az egyik tokból a másikba való átlépést biztosító összekötéssel valósítható meg. A 6.21. ábra példaként két négybites, párhuzamos beírású és kiolvasású, jobbra léptethető regiszter kaszkádosítását mutatja nyolc bitre.

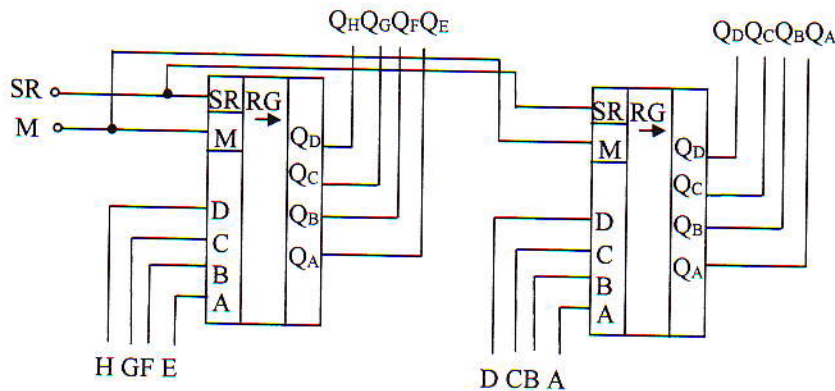

6.21. ábra. A léptetőregiszterek kaszkádosítása

A **regiszterek felhasználási területe** igen széleskörű, szinte a leggyakrabban használt digitális áramkörök. A pufferregisztereket minden olyan helyen használjuk, ahol kevés adatot kell rövid ideig tárolni. Pl. a kijelzendő adat tárolására a kijelzés időtartamára, vagy műveletvégző egységekben a műveletben felhasznált adatok tárolása a műveletvégzés idejére.

A léptetőregiszterek tipikus alkalmazása a soros-párhuzamos, ill. a párhuzamos-soros átalakítóként való alkalmazás. Az első esetben a soros bemenetre érkező biteket egyenként beléptetjük a regiszterbe, majd párhuzamos kimeneteken keresztül valamennyi bithez egyszerre hozzáférhetünk.

A párhuzamos-soros átalakítónál párhuzamos beíró bemenetekkel és soros kimenettel rendelkező léptetőregisztert használunk. A párhuzamos bemeneteken egy lépésben beírt információt a léptetőjel ütemében kiléptetjük a soros kimeneten.

6.5. Számlálók

A számlálók feladata az órajel bemenetükre érkező impulzusokat megszámlálása és a számlálás eredményének kijelzése. A kijelzés mindig a bemenetre érkező impulzus-számot kódoló bináris szám formájában történik. A kijelzhető mennyiség meghatározza a megszámlálható impulzusok maximális számát. A számláló egyik jellemző adata ezért a **számláló modulusa**: a számláló kimenetén az egymástól megkülönböztethető állapotok száma. Pl. a két kimenettel rendelkező számlálók kimeneti állapotai:

Impulzusok

C

0

1

2

3

A számláló te-
lapotok száma

A kimeneti ál-

- Q_A kim-
dő imp
- a Q_B ki-
pulzus-
val meg-
za létre
- a száml-
pulzusc

A 6.22. ábrán

Az idődiagram
órajelre állapo
Az ábrából a
impulzussoroz
szer akkora, m


Impulzusok száma	Kimeneti állapot	
C	$Q_B (2^1)$	$Q_A (2^0)$
0	0	0 alapállapot,
1	0	1
2	1	0
3	1	1 végállapot.

A számláló tehát 0-tól 3-ig számol és jelez ki, a kimenetén megkülönböztethető állapotok száma és ezért a számláló modulusa 4.

A kimeneti állapotok előző felsorolásából következik a **számlálás elve** is:

- Q_A kimenet, vagyis a legkisebb helyi értékű kimenet, minden megszámlálható impulzusra megváltoztatja előző állapotát,
- a Q_B kimenet, vagyis a következő helyi értékű kimenet, minden második impulzusra változtatja meg kimeneti állapotát. Ez az előző helyi érték állapotával megfogalmazva azt is jelenti, hogy az előző helyi érték $1 \rightarrow 0$ átmenete hozza létre a következő helyi érték új állapotát,
- a számláló a modulusának megfelelő végállapot elérése után érkező további impulzusok hatására újra alapállapotból számol tovább. Működése tehát ciklikus.

A 6.22. ábrán a számlálás elve idődiagramon követhető.

 

6.22. ábra. A számlálás elve

Az idődiagram is az előző megállapításainkat támasztja alá: a Q_A kimenet minden órajelre állapotot vált, a Q_B kimenet állapotának változása a Q_A lefutásához kötődik. Az ábrából az is látható, hogy a legkisebb helyi értékű kimeneten megjelenő impulzussorozat periódusideje kétszer akkora, a következő helyi értéké pedig négyszer akkora, mint az órajel periódusideje.

Ez a kimeneti jelek frekvenciáját tekintve azt jelenti, hogy az órajel frekvenciához képest a legkisebb helyi értéken $f/2$, a következő helyi értéken $f/4$ frekvenciájú négy-szög impulzussorozat jelenik meg. A kimenetek egymáshoz viszonyított frekvenciaaránya: a nagyobb helyi értéken fele akkora frekvenciájú a kimeneti impulzussorozat, mint az előzőn.

Mindkét megközelítésből nyilvánvalóan adódik, hogy a következtetések általánosíthatók: a következő helyi értékű kimenet akkor változik, amikor az előző állapot $1 \rightarrow 0$ állapotváltása bekövetkezik. A kimenetek frekvenciában mért osztásviszonya kettő hatványai szerint növekszik a helyi érték növekedésével. A következő helyi érték mindig felezi az előző helyi érték kimeneti jelének frekvenciáját.



A tárolók vezérlési táblázatain végigtekeintve megállapíthatjuk, hogy az élvezérelt T típusú tároló a T bemenetére adott 1 vezérlés mellett minden órajel hatására megváltoztatja kimeneti állapotát. A számláló minden helyi értékén élvezérelt T flip-flopot alkalmazva a számlálás alapelve szerint működő áramkör adódik. **A számláló alapeleme ezért az élvezérelt T tároló.** A digitális integrált számlálók egyes típusaiban nem közvetlenül T tárolót használnak, hanem J-K, vagy R-S tárolókból alakítanak ki a T tárolóval megegyező funkciójú flip-flopokat.

A számlálók sokféle típusát a következők szerint csoportosíthatjuk:


a belső felépítés szerint	a kijelzés kódja szerint	a számlálás iránya szerint	a kezdeti érték beállítása szerint
– aszinkron	– bináris	– előre (felfelé)	– párhuzamos beírású, sztatikus törlésű
	– BCD	– hátra (lefelé)	– sztatikus törlésű
		– reverzibilis (fel/le)	

A legegyszerűbb belső felépítésű számláló az **aszinkron, bináris, előreszámláló, sztatikus törlőbemenettel.** A 6.23. ábra négybites számlálót mutat, jelképi jelölésével együtt. A jelképi jelölésen szereplő CT (Counter – számláló) a számláló funkciójele. A mellette szereplő 2 bináris számlálót jelöl.


A T flip-flopok pozitív élvezéreltek, ezért az első órajel bemenetére közvetlenül csatlakozik az órajelbemenet. Erre kerülnek a megszámlálandó impulzusok. A pozitív élvezérlés miatt, következő tárolót az előző \bar{Q} negált kimenete vezérli, mert a 6.22. ábrából következően, amikor a Q kimenet lefut, akkor kell a következő tárolónak billenni. A számláló működése aszinkron mert csak az első flip-flopot vezérli az órajel, a további tárolók egymástól kapják a vezérlést. A számlálás idődiagramját a 6.24. ábra mutatja a belső késleltetéseket figyelmen kívül hagyva.

  

Az \bar{R}_0 sztatikus törlésű, tehát az órajel

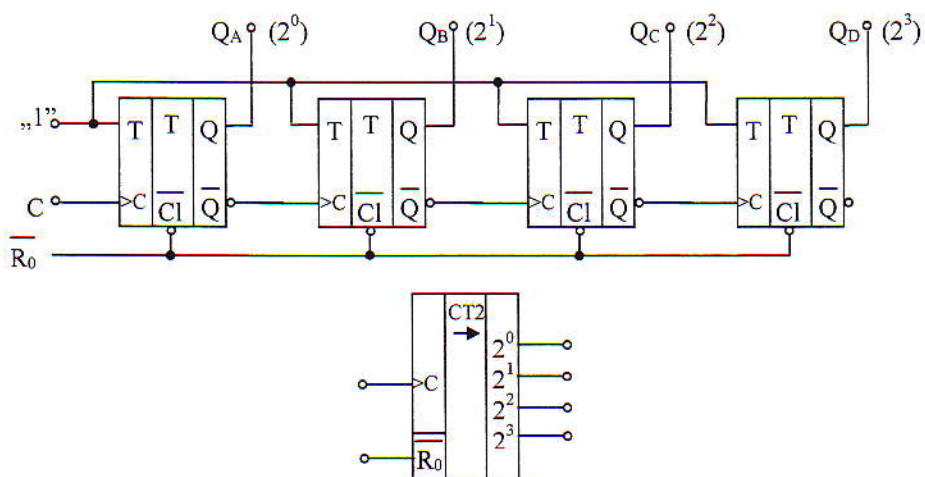

6.23. ábra. Négybites aszinkron előre számláló

 


6.24. ábra. A négybites előre számláló idődiagramja

Az \bar{R}_0 sztatikus törlőbemenet a tárolók \bar{C}_l sztatikus törlőbemenetére csatlakozik, tehát az órajeltől függetlenül egyszerre törli a flip-flopokat. Ez azt jelenti, hogy

számlálás közben bármikor törölhető, alap állapotba állítható a számláló. Az órajeltől független sztatikus törlést **aszinkron sztatikus törlésnek** nevezzük.

Az ismertetethez hasonló típus az SN 7493.

A visszaszámlálók az alapállapotból az első órajel hatására végállapotba kerülnek, majd a további órajelek hatására csökkentik a kimenetükön megjelenő bináris értéket. A 6.25. ábrán látható kapcsolás egy **négybites aszinkron visszaszámláló, aszinkron sztatikus törlőbemenettel**.

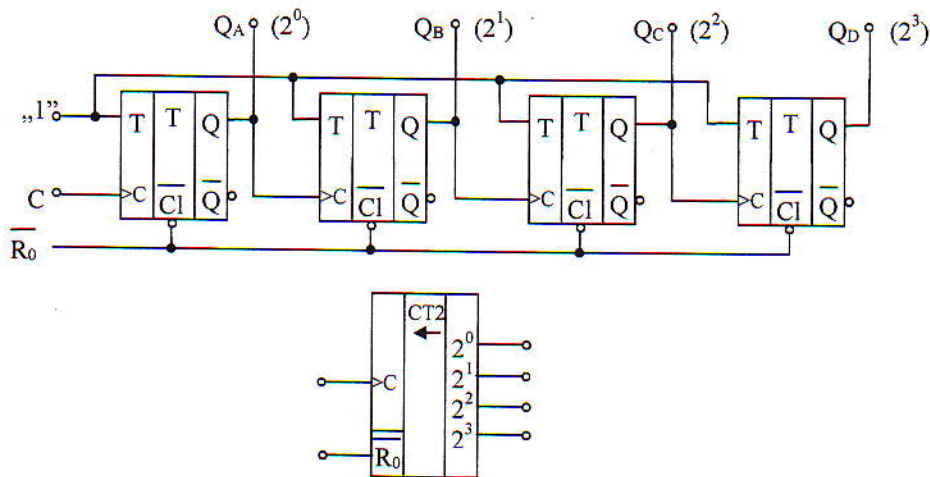



6.25. ábra. Négybites bináris visszaszámláló

A pozitív élvezérelt T flip-flopok az előző Q kimenetéről kapják vezérlésüket, ezért az első órajel hatására valamennyi tároló billen, az órajel felfutó éle végigfut a számlálón. Ezt és a további órajelekre bekövetkező változásokat mutatja a 6.26. ábra.


Az aszinkron számlálók felépíthetők negatív élvezérelt tárolókból is. Ilyen felépítés mellett az első tároló invertálva kapja az órajelet és a további tárolók vezérlése a Q kimenetekről történik.

Négybites reverzibilis (kétirányú) aszinkron számláló, sztatikus aszinkron törlőbemenettel látható a 6.27. ábrán. Szokásos elnevezések még: fel/le (*up/down*) számláló, oda/vissza számláló.

  
A tárolók között lévő kombinációs hálózat a számlálási irányt vezérlő U/\bar{D} bemenet állapotától függően engedélyezi az órajel bemenetek vezérlését az előző tároló Q vagy Q kimenetéről.



A szinkron számlálódó órajelvezérelt kombinációs hálózat, amely a 7. ábrán látható számlálók a 7. ábrán látható tervezéstől itt

 


6.26. ábra. Bináris visszazámláló idődiagramja

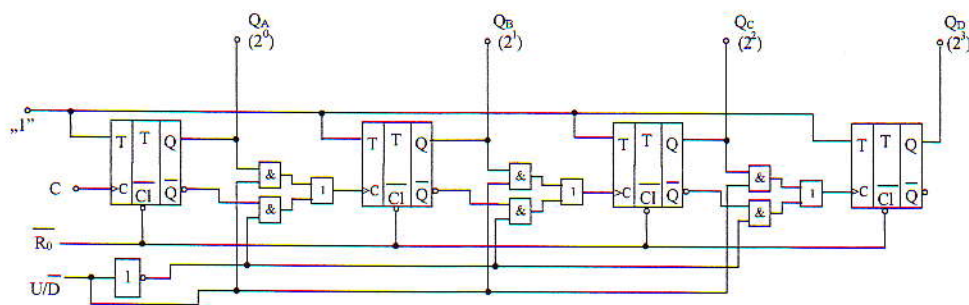

6.27. ábra. Négybites reverzibilis számláló

A **szinkron számlálók** közös jellemzője, hogy a flip-flopok egyszerre kapják meg a számlálandó órajelet. Így tehát minden szinkron számláló egy szinkron szekvenciális hálózat, amelynek állapotdiagramja a számlálási ciklust tartalmazza. A szinkron számlálók a 7.3.2. pontban megismert tervezési módszerrel tervezhetők. A részletes tervezéstől itt eltekintünk, a továbbiakban csak a kész áramkört vizsgáljuk.


A 6.28. ábrán egy négybites szinkron előreszámláló látható sztatikus aszinkron törlő bemenetekkel.

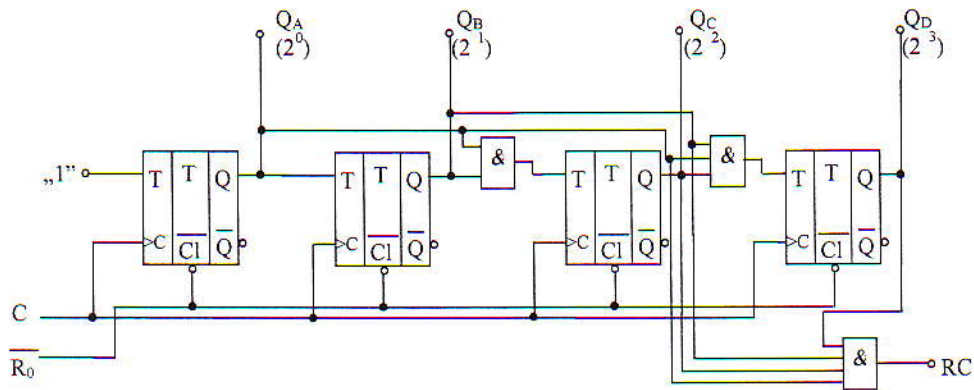

6.28. ábra. Négybites szinkron előre számláló

A T bemenetek vezérlését ellátó kapuáramkörök tulajdonképpen a szekvenciális hálózat tervezése során adott vezérlési függvényeket valósítják meg. Szóban úgy fogalmazható meg a tervezés eredménye, hogy az órajel hatására a következő tárolónak akkor kell billennie, ha az előző tárolók kimeneteinek mindegyike már 1 szinten van (egy következő tároló csak akkor billen, ha az előzők már beteltek). Ez a vezérlés biztosítja a 6.22. ábra szerinti számlálást. Az RC kimenettel rendelkező ÉS kapu a szinkron számlálók kaszkádosíthatóságát segíti, mert előállítja a következő – már másik tokban lévő – tároló vezérlését.

Szinkron bináris visszashámláló hasonló elven készíthető, de a T bemeneteket vezérlő ÉS kapukat az előző tárolók negált kimenetéről kell vezérelni, mert visszashámláláskor akkor kell egy tárolónak billeni, amikor már az összes előző tároló kimenete 0 szintű. A 6.29. ábra egy szinkron bináris visszashámlálót mutat.

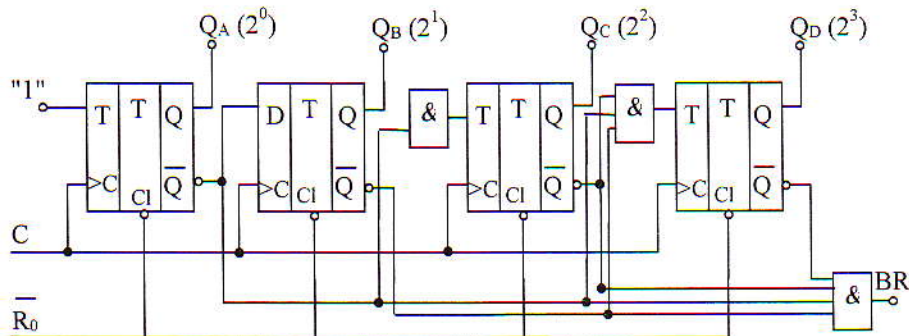


6.29. ábra. Szinkron bináris visszashámláló

A BR (Boo...
hoz szüksé...
vezérlő jel...
Szinkron...
től függően...
lás helyett

A szinkron...
kódosítás...
sítésével...
nál a szin...
alapállap...
jelölés...
A szinkron...
Ezekon a...
rolók tar...
erről az...
jellel szin...
módon...
rú kialak...
ként vis...
A 6.31...
téken lév...

A BR (*Borrow* – áthozat, szó szerint: kölcsön) kimenetű ÉS kapu a kaszkádosításhoz szükséges: előállítja a következő tokban lévő első tároló számára a T bemenetet vezérlő jelet.

 Szinkron reverzibilis számláló T tárolóinak vezérlése a számlálási irány kijelölésétől függően az előző tároló Q vagy \bar{Q} kimenetéről történik. A bonyolult teljes kapcsolás helyett a 6.30. ábra példaként a 2^1 helyi értéken lévő tároló vezérlését mutatja.




6.30. Szinkron reverzibilis számláló tárolójának vezérlése

A szinkron reverzibilis számlálók is rendelkeznek olyan kimenettel, amely a kaszkádosítást segíti. Ez a tokon belül a RC és BR kimenetek VAGY kapuval való közösítésével jön létre. Ez a kimenet tehát 1 szintet ad akkor is, amikor előre számlálásnál a szinkron számláló elérte a végállapotot, és akkor is, amikor hátra számlálásnál alapállapotba került. A közösített kimenetet általában M/m (Maximum/minimum) jelöléssel látják el.

A szinkron számlálók nagy része rendelkezik párhuzamos beíró bemenetekkel is. Ezekon a bemeneteken keresztül, a párhuzamos beírás engedélyezése mellett, a tárolók tartalma tetszőleges értékre állítható. A számlálás a következő órajel hatására erről az értékről folytatódik. A párhuzamos beírás egyes számlálótípusoknál az órajellel szinkronban lehetséges, más típusoknál az órajeltől függetlenül, aszinkron módon. A párhuzamos beírás megkönnyítésére a T tárolókat J-K tárolókból célszerű kialakítani, amelyek bemenetei számlálásakor összekapcsolódnak, így T tárolóként viselkednek, beírásakor viszont J-K típusúak.

A 6.31. ábra egy szinkron párhuzamos beírású, szinkron előreszámláló 2^1 helyi értékén lévő tároló vezérlését mutatja.

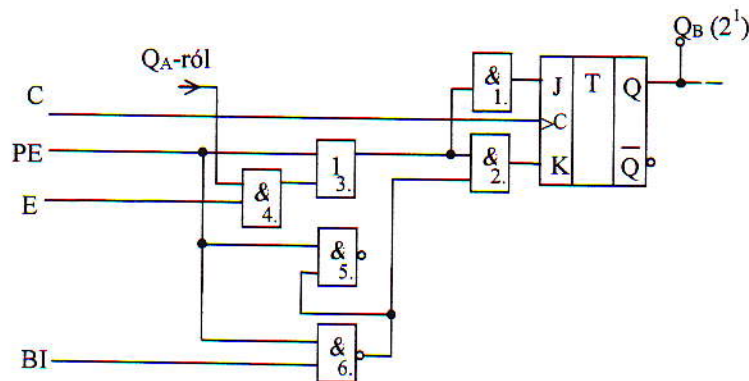

6.31. ábra. A párhuzamos beírás elve

Az ábra szerinti megoldásban a párhuzamos beírás szinkron típusú, mert a J-K bemenetekre hat, amelyek viszont csak órajelre veszik figyelembe a vezérlést.

A PE (*parallel enable*) bemenet a párhuzamos engedélyező bemenet, az E (*enable*) bemenet a számlálót engedélyezi, a BI (B-input) a B tároló párhuzamos beíró bemenete. Számláláskor az E bemenet engedélyezett: E = 1, a párhuzamos beírás nem: PE = 0. Az 5. és 6. kapu tiltva van, kimenetük 1 szintű, ezért az 1. és 2. kapu engedélyezett. Az E = 1 engedélyezi a 4. kaput, ezért a QA kimenetről jövő felfutó él a 4. és 3. kapun keresztül az engedélyezett 1. és 2. kapuk kimenetére jut. A J és a K bemenetet tehát együtt vezérli a QA kimenet. Ilyenkor tehát a J-K tároló egy T flip-flopnak számít. Párhuzamos beírás úgy lehetséges, ha PE = 1. Ez a vezérlés a 3. VAGY kapun keresztül engedélyezi az 1. és 2. kapukat, lehetővé téve a J és K bemenetek vezérlését és engedélyezi az 5. és 6. kapukat is.


Ha a BI bemeneten pl. 1-et akarunk beírni, akkor a 6. NAND kapu kimenetén az invertálás miatt 0 szint lesz, ami a K bemenetre jut. Az 5. NAND kapun keresztül, újabb invertálás után, a J bemenet 1 szintet kap. Végeredményben tehát a tároló vezérlése: J = 1, K = 0, ezért a tároló beíródik. A következő órajel már erről a beírt értékről billenti a tárolót.

Ha a J-K tárolóba 0-t akarunk beírni, akkor a 6. kapu miatt K = 1 vezérlést kap, az 5. kapun keresztül a J bemenet pedig 0-t. A tároló tehát törlődik (beíródik 0).

Párhuzamos beírási lehetőséggel rendelkezik az igen gyakran használt SN 74161 és SN 74163 bináris számláló. A párhuzamos beírás a 6.31. ábrának megfelelő. A CD sorozatban párhuzamos beírású számlálója pl. a CD 40161 és a CD 40163.

A **sztatikus törlő bemenetek** feladatát a korábbi kapcsolásokban már láttuk: a számlálás közben alapállapotba állítható a számláló. Általában az integrált áramkörökben az előző ábrákon – pl. 6.23., 6.25. ábrák – szereplő megoldást alkalmazzák,

 tehát az R₀ bemenet től függetlenül – pl. SN 74161 – hatásos. Az ilyen típusú számlálók A BCD kódú számlálók megismeréséhez szükséges nevezetesen minden számláló jelzi ki. A BCD számláló ciklusát lerövidíthetőjele CT 10. A 6.32. ábra a felépítését mutatja meg.




tehát az R_0 bemenetre adott vezérlés a sztatikus clear bemenetekre hat. Ezek órajeltől függetlenek, ezért a sztatikus törlés is aszinkron. Létezik néhány olyan számláló – pl. SN 74163, CD 40163 –, amelynél a sztatikus törlés is csak az órajellel együtt hatásos. Az ilyen számlálók a **szinkron sztatikus törlésű számlálók**.


A **BCD kódú számlálók** modulusa 10, a megszámlolt impulzusokat 0-tól 9-ig képesek megszámlolni és négy biten, tehát BCD kódban kijelezni. Gyakran dekádszámlálónak nevezzük, mert több BCD számlálót egymás után sorolva (kaszkádosítva) minden számláló a teljes érték egy dekádját (BCD helyi értékét) számolja meg és jelzi ki.

A BCD számlálók úgy készülnek, hogy egy négy bites bináris számláló számlálási ciklusát lerövidítik úgy, hogy max. csak 9-ig számoljanak. A BCD számláló funkciójele CT 10.

A 6.32. ábra egy aszinkron, a 6.33. ábra pedig egy szinkron BCD számláló belső felépítését mutatja. Az áramkörök működése a kapcsolások analizálásával határozható meg.

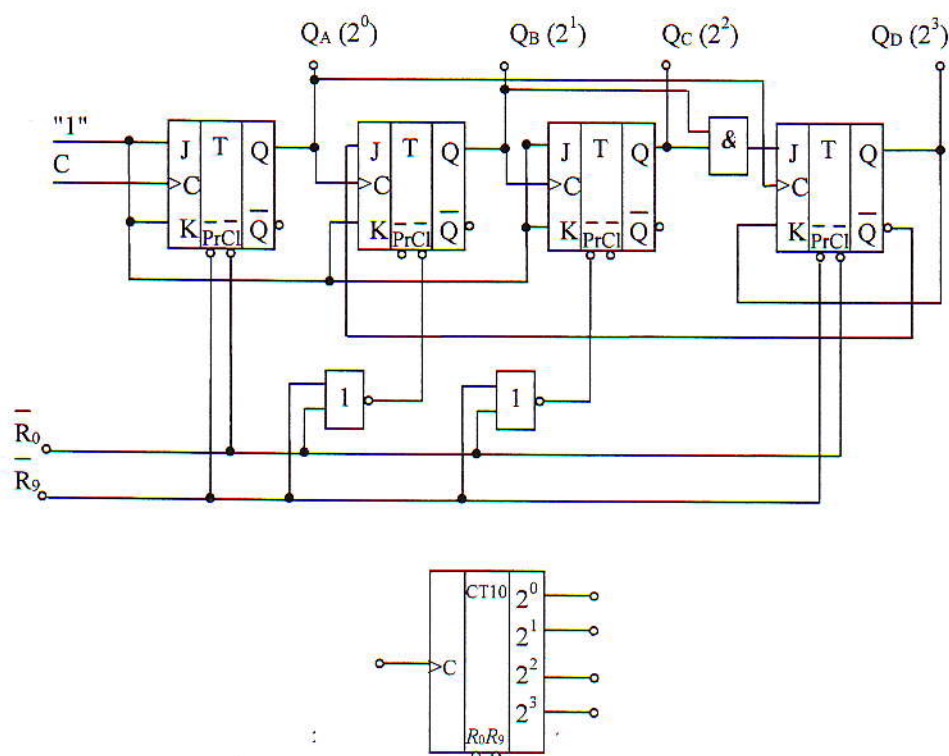

6.32. ábra. Aszinkron BCD számláló

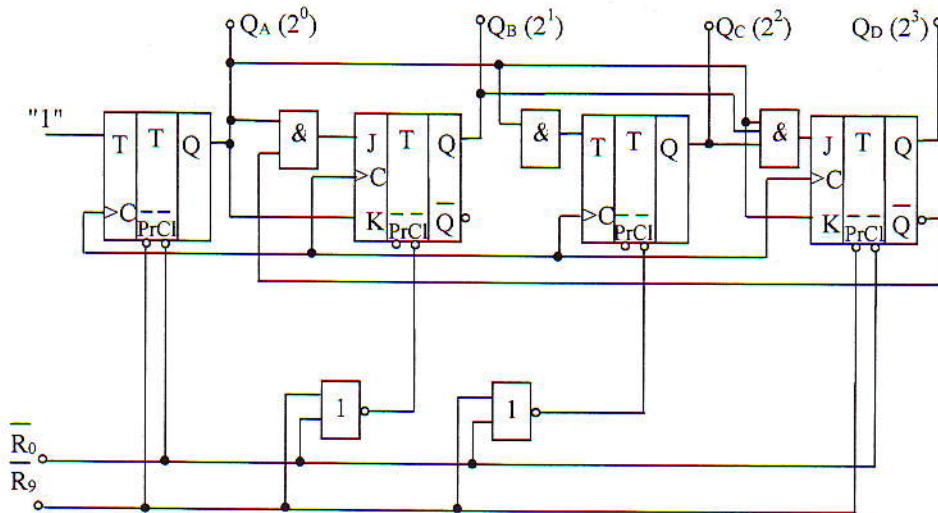

6.33. ábra. Szinkron BCD számláló

A 6.32. ábra kétféle sztatikus beállító bemenetet mutat. Az R_0 a már ismert törlőbemenet, amely az összes tárolót törli. Az R_9 bemenet csak BCD számlálóknál létezik. A tárolókat a Pr sztatikus beíró bemeneteiket is felhasználva az 1001 állapotba állítja.

A szinkron és az aszinkron számlálók működését összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a szinkron számlálóknál valamennyi kimenet egyidőben veszi fel az új értéket, az aszinkron számlálók kimenetei viszont egymás után, időkésséssel. Az órajel hatásos éléhez képest a szinkron számláló összes kimenetén annyi idő múlva jelenik meg az új érték, amennyi egy tároló és a bemeneteit vezérlő kombinációs hálózat együttes jelkésleltetési ideje. Pl. a 6.28. ábra szinkron számlálójánál a max. jelkésleltetés egy kapu és egy tároló jelkésleltetési idejének összege. Ahhoz, hogy a számláló helyesen működjön, ez idő alatt nem érkezhetsz újabb órajel a bemenetre, hiszen még az előzőnek megfelelő értéket sem vette fel a számláló kimenete. A kapu késleltetését pl. 10 ns-nak, a tároló késleltetését 15 ns-nak véve, az órajel periódusidejét 25 ns-nál nagyobbra kell választani. Ez frekvenciára átszámítva:

$$f_{\max} = \frac{1}{2,5 \cdot 10^{-8}} = 4 \cdot 10^7, \quad f_{\max} = 40 \text{ MHz.}$$

Az aszinkron számlálók az órajel hatásos éle után csak akkor veszik fel a kimeneteiken az új értéket, amikor már valamennyi tárolón végigfutott a vezérlés. Ez pl. a 6.23. ábra aszinkron számlálója esetén a négy tároló késleltetési idejének összege. Itt is 15 ns-mal számolva, az órajel periódusideje minimálisan 60 ns. Az órajel maximális frekvenciája így:

A feladatból l
frekvenciáig l

A számlálók e

- egy szá
szerint s
kapcsol
- a száml
lítani, n

Akaszködösítá

a)

b)

c)

a) Aszinkron


$$f_{\max} = \frac{1}{6 \cdot 10^{-8}} = 1,66 \cdot 10^7, \quad f_{\max} = 16,6 \text{ MHz.}$$

A feladtból levonható az a következtetés, hogy **az aszinkron számlálók kisebb frekvenciáig használhatók, mint a szinkron számlálók.**

A számlálók eredeti számlálási ciklusának módosítása két szempontból merülhet fel:

- egy számláló integrált áramkör (tok) modulusa kisebb, mint az adott feladat szerint szükséges impulzusszám. Ebben az esetben több számlálót kell összekapcsolni, kaszkádosítani,
- a számláló vagy a kaszkádosított számlálólánc modulusát kisebbre kell beállítani, mint az eredeti érték.

A kaszkádosítás lehetőségeit mutatja a **6.34.** ábra aszinkron és szinkron előre számlálónál.

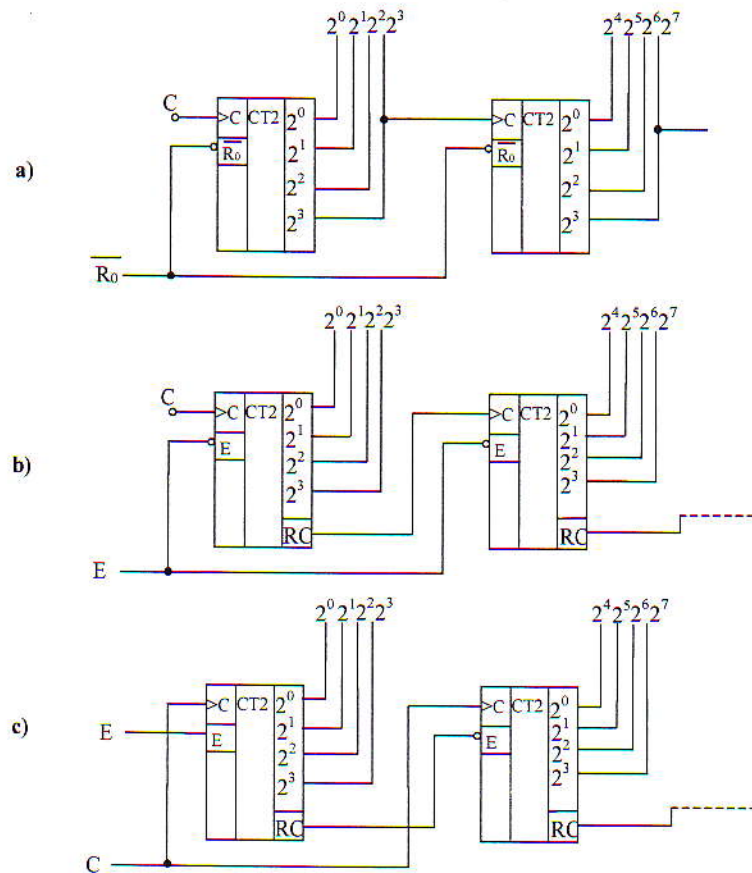

6.34. ábra. A számlálók kaszkádosítása

- a) Aszinkron számlálók kaszkádosítása, b) Szinkron számlálók kaszkádosítása,
c) Szinkron számlálók szinkron kaszkádosítása

A **kaszkádosítás** elve az, hogy a tokok között lehetőleg olyan legyen a kapcsolat, mint a tokon belüli tárolók között. Ez az elv az aszinkron számlálóknál úgy valósítható meg, hogy a legnagyobb helyi értékű kimenetet továbbvezetjük a következő tok órajel bemenetére.

A szinkron számlálók kaszkádosítása elvégezhető aszinkron és szinkron módon. Mindkét esetben a számlálók végállapotát jelző RC kimenetet használjuk. Az aszinkron kaszkádosítás kedvezőtlen megoldás, mert megbontja a tokon belüli szinkron működést. A kedvező megoldás a szinkron módon való kaszkádosítás, mert így a tokok is egyszerre kapják az órajelet, csakúgy, mint a számlálókon belül a tárolók.


A számlálók **ciklusrövidítése** úgy valósítható meg, hogy egy áramkörrel figyeljük az előírt végállapotot és amikor a kimenet ezt elérte, töröljük a számlálót a sztatikus törlőbemeneten keresztül. A törlés módja a számláló típusától függően lehet aszinkron és szinkron sztatikus törlés.

Az aszinkron törlésű számlálóknál a kimeneteket figyelő áramkörnek az előírt végállapotnál eggyel nagyobb kimeneti értéket kell figyelni. Ha a végértéket figyelünk, akkor ez nem jelenne meg a kimeneten egy teljes órajel periódusra, mert az aszinkron törlés azonnal hatásos.

Az eggyel nagyobb érték figyelése esetén a végállapot megmarad egy teljes periódusra a kimeneten, de a következő is megjelenik egy igen rövid időre, a törlés idejére. Ha ez a rövid téves impulzus zavaró a kimeneten, akkor csak szinkron törlésű számlálót szabad alkalmazni.

A szinkron törlésű számlálóknál az előírt végértéket kell figyelni. Ennek megjelenése előkészíti a kimeneteket figyelő áramkörön keresztül a törlést, de ez csak a következő órajelnél lesz hatásos.

Az leírt két módszer követhető a 6.35. ábrán. A feladat az, hogy egy négybites bináris számlálóból kell dekadikus számlálót készíteni. A kimeneteket figyelő áramkör egy kombinációs hálózat, amelynek akkor és csak akkor kell a kimenetén a törléshez szükséges 0 szintet előállítani, amikor a figyelt érték megjelenik. Ez aszinkron törlésű számlálónál 1010 (tehát decimális 10), szinkron törlésűnél 1001 (decimális 9).

 

6.35. ábra. A számlálók ciklusrövidítése

a) Aszinkron törlés


b) Szinkron törlés

A szinkron t
D és B kime
figyelni: $F_9 =$
a törlés negá
A számlálók
hogy a szám
azt a 6.22. áb
nete pedig az
Pl. ha egy f
hozni, akkor
felhasználha
jelbemenetre
értékű szám
jelenik meg.
Amennyiben
vidítést alkal
kimeneti jele
tökként haszn

6.6. Gyű

A gyűrés szá
körök.

A moduló-N
számláló eg
számláló mo

 

egyen a kapcsolat,
lőknál úgy valósít-
zetjük a következő

s szinkron módon.
számláljuk. Az aszink-
on belüli szinkron
sítás, mert így a to-
belül a tárolók.

amkörrel figyeljük
számlálót a sztatikus
gőn lehet aszink-

mek az előírt vég-
végértéket figyel-
periódusra, mert az

d egy teljes periód-
előre, a törlés idejé-
k szinkron törlésű

Ennek megjelené-
de ez csak a követ-

gy négybites biná-
et figyelő áramkör
menetén a törléshez
Ez aszinkron törlé-
1 (decimális 9).

0...9(9)

a törlés

A szinkron törlésnél a kombinációs hálózatnak azt kell figyelni, hogy mikor lesz a D és B kimeneten 1 szint: $F_{10} = D \cdot B$. Szinkron törlésnél a D és a A kimeneteket kell figyelni: $F_9 = D \cdot A$. Ezek a függvények ÉS kapuval megvalósíthatók, mivel azonban a törlés negált szinten történik, NAND kaput használunk.


A számlálót sok esetben **frekvenciaosztóként** használjuk. Erre az ad lehetőséget, hogy a számlálók egy-egy kimenetén az órajel leosztott értéke jelenik meg, ahogyan azt a 6.22. ábrán már láttuk. A frekvenciaosztók bemeneti jele tehát az órajel, kimenete pedig az a számlálókimenet, amelyen a szükséges frekvenciájú jel megjelenik. Pl. ha egy $f = 8$ kHz frekvenciájú négyszögjelből kell 125 Hz frekvenciájú létrehozni, akkor egy $8000/125 = 64$ osztásviszonyú osztóra van szükség. Erre a célra felhasználhatjuk a 6.34. ábra bármelyik kaszkádosított számlálóját úgy, hogy az órajelbemenetre vezetjük a 8 kHz frekvenciájú négyszögjelet és kimenetként a 2^5 helyi értékű számlálókimenetet használjuk. Ezen éppen 125 Hz-es négyszögjel-sorozat jelenik meg.

Amennyiben a kettő hatványai szerinti osztásviszony nem megfelelő, akkor ciklusrövidítést alkalmazunk. A rövidített ciklusú számláló kimeneteket figyelő áramkörének kimeneti jele felhasználható osztott kimenetként. Pl. a 6.35. ábra áramköre 10-es osztóként használható.

6.6. Gyűrűs számlálók

A gyűrűs számlálók léptetőregiszterek visszacsatolásával kialakított számlálóáramkörök.

A **moduló-N számláló** a legegyszerűbb felépítésű gyűrűs számláló. Az N mindig a számláló egymástól megkülönböztethető kimeneti állapotainak számát, tehát a számláló modulusát jelenti. A 6.36. ábra példaként egy moduló-5 számlálót mutat.

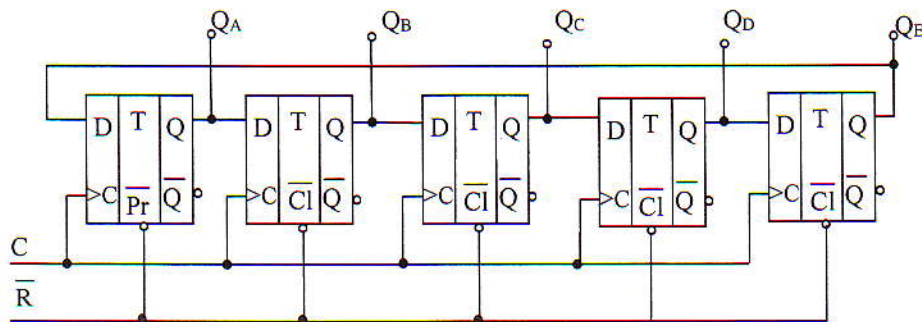

6.36. ábra. Moduló-5 számláló


A számláló alapállapota az 10000 állapot, amit a törlő bemenettel lehet beállítani. Az órajelek hatására az első tárolóban lévő 1 végiglép a tárolón és a visszacsatolás miatt a működés ciklikusan ismétlődik. Az áramkör tehát a kimenetein az N-ből egy kódot állítja elő.

Ez a működés azonban megfelel egy tetszőleges számrendszerben való számlálásnak is. Az ábra moduló-5 számlálójának kimeneteit 0-tól 4-ig sorszámozva azt mondhatjuk, hogy a számláló ötös számrendszerben számol, minden léptetésnél kijelölve a lépésszámnak megfelelő sorszámú kimenetet.

A tárolók számának változtatásával egyszerűen készíthetünk bármilyen számrendszerbeli számlálót anélkül, hogy dekódolót kellene alkalmaznunk a kimeneten. (A számláló áramkörökkel is lehet bármilyen számrendszerben számláló áramkört készíteni, de a bináris kimeneten ilyenkor egy dekódolót kell alkalmazni).

A moduló-N számláló egy gyors számláló, mert szinkron működésű és mert nem szükséges dekódolót alkalmazni. Hátránya azonban, hogy a modulus növekedésével növekszik a tárolók száma is.

A **Johnson-számláló** egy léptetőregiszter negált soros kimenetének soros bemenetre való visszacsatolásával hozható létre, amint azt a 6.37. ábra mutatja.

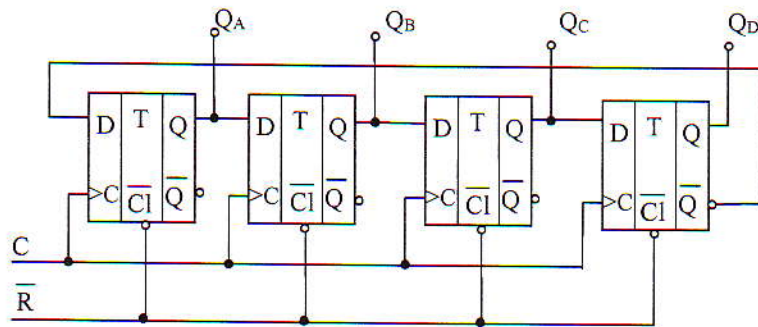


6.37. ábra. Négybites Johnson-számláló

Törlés után az órajelek hatására a számláló a Johnson-kódot állítja elő a kimenetein: a ciklus első részében az A tárolótól indulva feltölti a tárolókat egyesekkel, majd a ciklus második részében nullákkal.

A **maximális ciklusú számláló** antivalencia kapuval visszacsatolt léptetőregiszter. A 6.38. ábrán látható négybites számlálónál visszacsatolás a léptetőregiszter C és D kimeneteiről történik.


A számláló...
tására a kim...
pot, mert il...
bemenetre,
nem lehet e...
törlőbemen...
adódik.



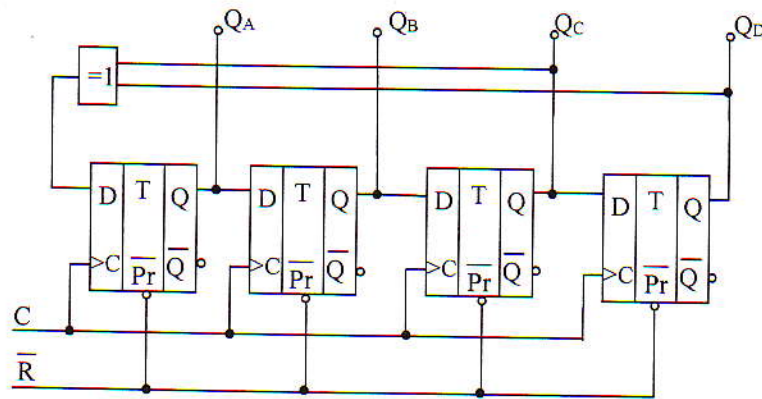

6.38. ábra. Maximális ciklusú számláló

A számláló elnevezése abból adódik, hogy a 16 lehetséges állapotból az órajelek hatására a kimeneten 15 állapot megjelenik. A ciklusból hiányzó állapot a 0000 állapot, mert ilyen kimeneti állapotok esetén az antivalencia kapu 0-át csatol vissza a bemenetre, tehát nem változik a léptetés utáni állapot. A számláló alapállapota ezért nem lehet ez az állapot. Az ábrán az 1111 kiindulási állapot beállítása lehetséges a törlőbemeneten. A hálózat működésének analizálásával a 6.39. ábrán látható ciklus adódik.

 

6.39. ábra. A maximális ciklusú számláló állapotdiagramja

A ciklusban az egymás utáni kódszavak látszólag rendszertelenül követik egymást. Ez lehetőséget ad arra, hogy a számlálási funkción kívül az áramkört – főleg nagyobb bitszám esetén – álvéletlen generátorként használjuk.

Ellenőrző kérdések

1. Rajzoljuk fel a multiplexer és a demultiplexer belső felépítését!
2. Hogyan történik a dekódolók tervezése?
3. Mi a félösszeadó és a teljes összeadó közötti különbség?
4. Írjuk fel a teljes összeadó igazságtáblázatát!
5. Hogyan lehet bináris összeadóból decimális összeadót készíteni?
6. Csoportosítsuk a regisztereket és ismertessünk minden csoportból egy jellegzetes típust!
7. Csoportosítsuk a számlálókat és ismertessünk minden csoportból egy jellegzetes típust!
8. Hogyan módosítható a számlálási ciklus?
9. Ismertessük a gyűrűs számlálók típusait!

7. MIKR

A mikroprocessz (ságú) integrálás céljától függően (μP) és célprocessz gépek központi önálló megoldás amely egy teljes A mikroprocessz körököt találjuk multiplexerek, lósító rendszert


A processzor vizsgálható. A sorszámozott, adatokat, bináris használók közötti gék kapcsolata Ezeket a vezet kapcsolódik, e ben a központi

- a memóri
- a címne
- az utasít

7. MIKROPROCESSZOROK

A mikroprocesszorok VLSI (*Very Large Scale Integration*: nagyon nagy bonyolultságú) integrálási technológiával készült digitális integrált áramkörök. Az alkalmazás céljától függően készülnek általános célú mikroprocesszorok (szokásos rövidítéssel: μ P) és célprocesszorok. Az általános célú mikroprocesszorokat általában a számítógépek központi vezérlőegységeként használják. A célprocesszorok egy adott feladat önálló megoldására alkalmas vezérlők, pl. billentyűzetillesztő vagy mikrovezérlő, amely egy teljes mikroprocesszoros rendszert tartalmaz egy integrált áramkörben.

A mikroprocesszorokon belül a 6. fejezetben megismert funkcionális digitális áramköröket találjuk. A regiszterek, számlálók, kapukból felépített logikai áramkörök, multiplexerek, demultiplexerek és összeadók, speciális logikai feladatokat megvalósító rendszertechnikai csoportokat alkotnak.

 


7.1. ábra. Mikroprocesszoros rendszer

A processzor felépítése és működése csak áramkörü környezetének ismeretében vizsgálható. A 7.1. ábrán egy mikroprocesszoros rendszer látható. Az **M** memória sorszámozott, vagyis címezhető rekeszekben tárolja a programok utasításait és az adatokat, bináris számok (bitminta) formájában. A **P** perifériák a rendszer és a felhasználók közötti kapcsolatot teremtik meg, pl. monitor, billentyűzet stb. Az egységek kapcsolata azonos típusú információt szállító vezetékcsoportokkal valósul meg. Ezeket a vezetékcsoportokat síneknek nevezzük. A sínek vezetékeire több egység is kapcsolódik, ezért a rendszer áramkörei three-state kimenetűek. Ebben a rendszerben a központi vezérlőegység feladata:

- a memória- és perifériacímek kialakítása az utasítások alapján,
- a címnek megfelelő egység kimenet-engedélyezése az adatátvitel megvalósítására,
- az utasításban előírt aritmetikai vagy logikai művelet végrehajtása.

A 7.2. ábrán a mikroprocesszor belső felépítése látható. Az egyes rendszertechnikai egységek önálló feladatokat látnak el.

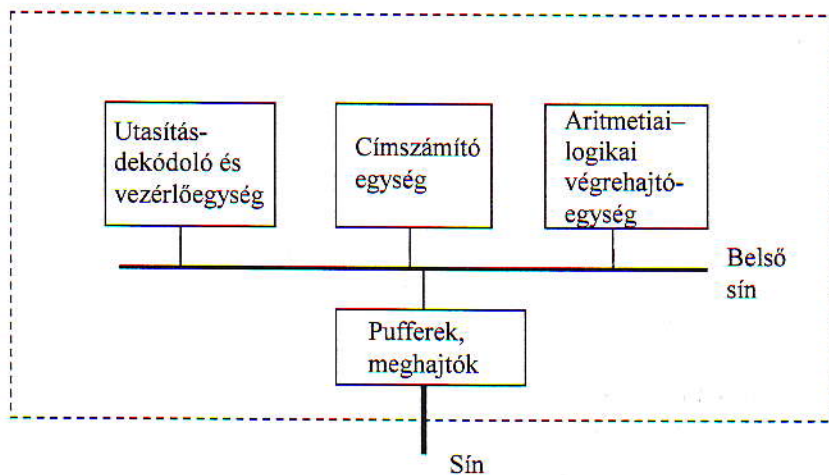

7.2. ábra. A mikroprocesszor belső felépítése

Az utásításdekódoló és vezérlőegység a program kezdőcímétől folyamatosan olvassa az utasításokat a memóriából, értelmezi azokat, majd a végrehajtáshoz szükséges áramköröket a megfelelő sorrendben működteti a vezérlőjelek segítségével.

A címszámító egység a memória és perifériacímek kialakítását végzi.


A végrehajtóegység a bináris adatokon matematikai vagy logikai műveleteket végez. A felsorolt egységek minden mikroprocesszor-típusban megtalálhatók. Az egyes processzortípusok a belső egységek együttműködésének szervezésében, a sebesség és a teljesítménynövelését szolgáló rendszertechnikai kialakításban térnek el egymástól.

A mikroprocesszorok teljesítménye az elmúlt 10 évben 900%-kal növekedett. Ezt a hihetetlen teljesítménynövekedést egyrészt az órajel frekvenciájának emelése, másrészt a teljesítményt növelő rendszertechnikai változások eredményezték. A processzorok teljesítményét növelő és a jelenleg korszerűnek számító processzorokban alkalmazott rendszertechnikai megoldások a következők:

7.1. Pipe-line elv

Egy utasítás feldolgozása a 7.2. ábra funkcionális egységeinek időben egymást követő használatát igényli. Ez azt jelenti, hogy az utasítás egy adott feldolgozási stádiumában csupán egy egység működik, a többi nem. Az utasítás pipe-line nélküli feldolgozását mutatja a 7.3. ábra, az utasítás végrehajtásának három különböző fázisában.


A pipe-line minden időpillanatban látható a felépítésénél a belső egységek nyilvánvaló során a pipe-line (processzorok).

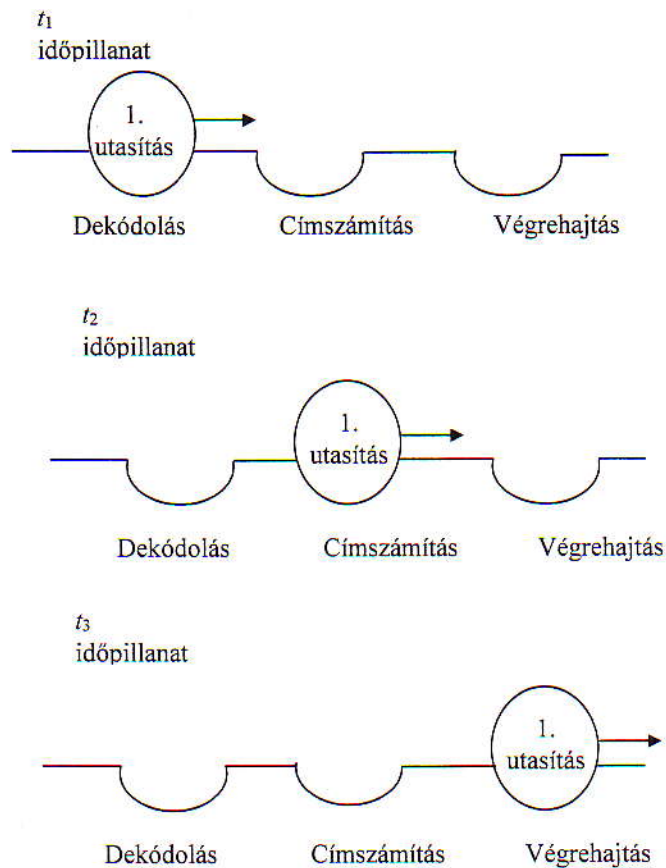

7.3. ábra. Utasítás végrehajtás pipe-line nélkül

A pipe-line (csővonalyszerű) feldolgozás lényege, hogy minden funkcionális egység, minden időpillanatban működjön. A processzoron belül egyszerre több utasítás található a feldolgozás különböző fázisában. A 7.4. ábra szerinti utasítás-végrehajtásnál a belső funkcionális egységek időben egyszerre, párhuzamosan dolgoznak, ami nyilvánvaló teljesítménynövekedést eredményez. A mikroprocesszorok fejlesztése során a pipe-line állomások számát egyre növelik (szuper pipe-line működésű processzorok).

rendszertervezési

 

folyamatosan ol-
rehajtáshoz szük-
ek segítségével.

gzi.

űveleteket végez.

ók. Az egyes pro-

n. a sebesség és a

ek egymástól.

növekedett. Ezt a

ak emelése, más-

ényezték. A pro-


processzorokban

en egymást köve-

gozási stádiumá-

nélküli feldolgo-

zó fázisában.

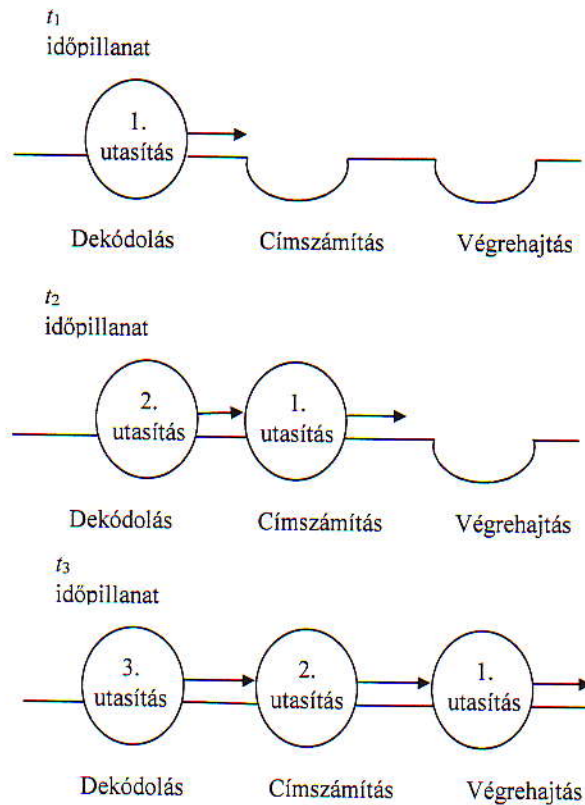

7.4. ábra. Pipe-line utasítás-végrehajtás

7.2. Lebegőpontos aritmetika, szuper-skalár felépítés

A processzorok által végzett aritmetikai műveletek operandusait a memóriában kétféle formátumban tárolhatjuk. A fixpontos formátumban meghatározott hosszúságú, adott számú bitből álló számok tárolhatók. A rendelkezésre álló korlátozott hosszúság meghatározza a szám maximális értékét. Sokkal nagyobb számok tárolhatók lebegőpontos formátumban. Ez a tízes számrendszerben megszokott normál alak (pl. $1,54 \cdot 10^{23}$) kettes számrendszerbeli megfelelője. A lebegőpontos formátum is fixpontos részekből áll, a számértékből és a nagyságrendjét megadó kitevőből. Ahogyan tízes számrendszerben külön végzünk műveletet a számértékkel és külön a kitevővel, a processzorok aritmetikai egysége is külön végez műveletet a lebegőpontos operandus két részével. Ez lassú műveletvégzést eredményez, mert csak több lépésben végezhető el. A sebesség növelés érdekében a korszerű mikroprocesszorok lebegőpon-


tos aritmetikai metikai egység processzoron b A Pentium osz feldolgozó egy skalár felépítés déssel hajtják pipe-line struk

7.3. Cao

A mikroproc cesszor a leg A rendszer te ezért relatív k vezérlővel eg központi mer érhető, hogy információt, nyez.

tos aritmetikai egységet is tartalmaznak a fixpontos aritmetika mellett. Az ilyen aritmetikai egység igen nagy sebességgel hajtja végre a lebegőpontos műveleteket. A processzoron belül így két feldolgozó egység működik párhuzamosan.

A Pentium osztályú processzoroknál tovább növelték az időben egyszerre működő feldolgozó egységek számát, ezért nevezzük az ilyen mikroprocesszorokat szuper-skalár felépítésűnek. A feldolgozóegységek egymástól függetlenül pipe-line működéssel hajtják végre az utasításokat, így ezek a processzorok szuper-skalár, szuper pipe-line struktúrájúak. A teljesítménynövekedés jól látható a 7.5. ábrán.

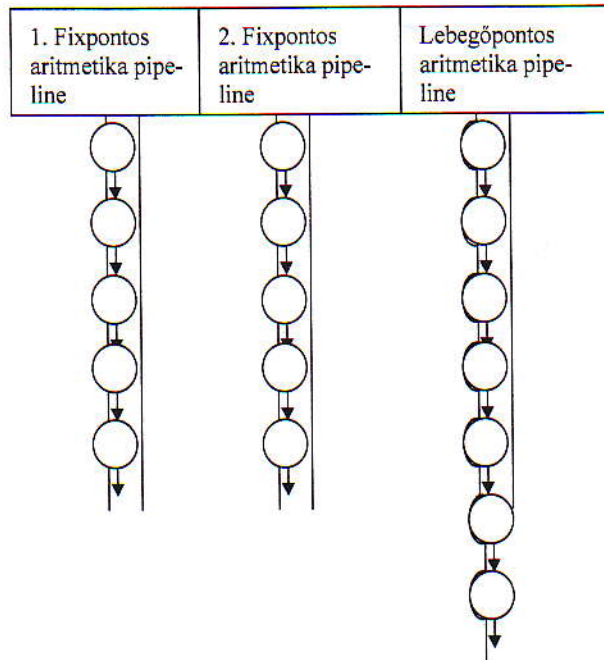

7.5. ábra Szuper-skalár, szuper pipe-line felépítés

7.3. Cache alkalmazása

A mikroprocesszoros rendszer egyes egységeinek sebessége erősen eltérő. A processzor a leggyorsabb, a memória adatainak elérése azonban hosszú időt igényel. A rendszer teljesítményét tehát visszafogja a lassú memória. A mai processzorokba ezért relatív kisméretű, igen gyors hozzáférésű memóriát integrálnak, a hozzátartozó vezérlővel együtt. Ezt nevezzük cache memóriának. A cache minden időpillanatban a központi memória egy részének pontos mását tartalmazza. Megfelelő szervezéssel elérhető, hogy a processzor a működési idő nagy részében a gyors cache-ből olvassa az információt, ne a lassú memóriából. Ez a szervezés is sebességnövekedést eredményez.

7.4. Virtuális tárkezelés

Az előző teljesítménynövelő módszerek alkalmazása lehetővé tette, hogy rövid idő alatt nagy méretű programok nagy mennyiségű adatot dolgozzanak fel. A memória mérete azonban korlátozza a programok és az adatok mennyiségét. Ezért a korszerű mikroprocesszorok – megfelelő regiszterek és egyéb áramkörök segítségével – támogatják azokat az operációs rendszereket, melyek memóriacím alapján önállóan, a háttértárolóról a memóriába olvassák a feldolgozáshoz éppen szükséges információt. Ez a virtuális tárkezelés. Eredményeképpen a felhasználónak úgy tűnik, mintha a processzor közvetlenül hozzáférne a háttértárolón lévő összes információhoz. Így a memória mérete már nem korlátozza a programok méretét és az egyszerre feldolgozható adatmennyiséget.

7.5. Multitask rendszer

A multitask rendszer azt jelenti, hogy a processzor *egyidőben* több feladatot (taskot) hajt végre. Az előző megoldásoknak köszönhetően elért igen nagy sebességnövekedés lehetővé teszi, hogy a processzor ciklikusan egy rövid időtartományban az egyik programot, a következő időtartományban egy másik programot stb. futtasson, majd amikor valamennyi taskból végrehajtott egy olyan kis részt, amely belefért az adott időtartományba, akkor visszatér a legelsőhöz, és ott folytatja, ahol éppen abbahagyta. Ez a folyamat ismétlődik folyamatosan. Az egyes programokhoz tartozó időtartományok olyan rövidek, hogy a felhasználó úgy érzékeli, a processzor egyszerre több programot futtat. Az ilyen multitask működés lebonyolításához szükséges áramköri egységeket tartalmazzák a processzorok, lehetőséget adva a felhasználó számára, hogy kihasználja ennek a működési módnak az előnyeit. A processzor multitask működtetése azonban csak megfelelő operációs rendszerrel lehetséges.

A mikroprocesszoros rendszerek fejlődése olyan dinamikus, hogy a felépítésükben és működésükben bekövetkező változások csak a napi szakirodalom tanulmányozásával követhetők nyomon.

Ellenőrző kérdések

1. Milyen elemekből épül fel a mikroprocesszoros rendszer?
2. Ismertessük a mikroprocesszor feladatát!
3. Milyen fontosabb egységeket tartalmaz a mikroprocesszor?
4. Soroljuk fel a processzorok teljesítményét növelő megoldásokat?